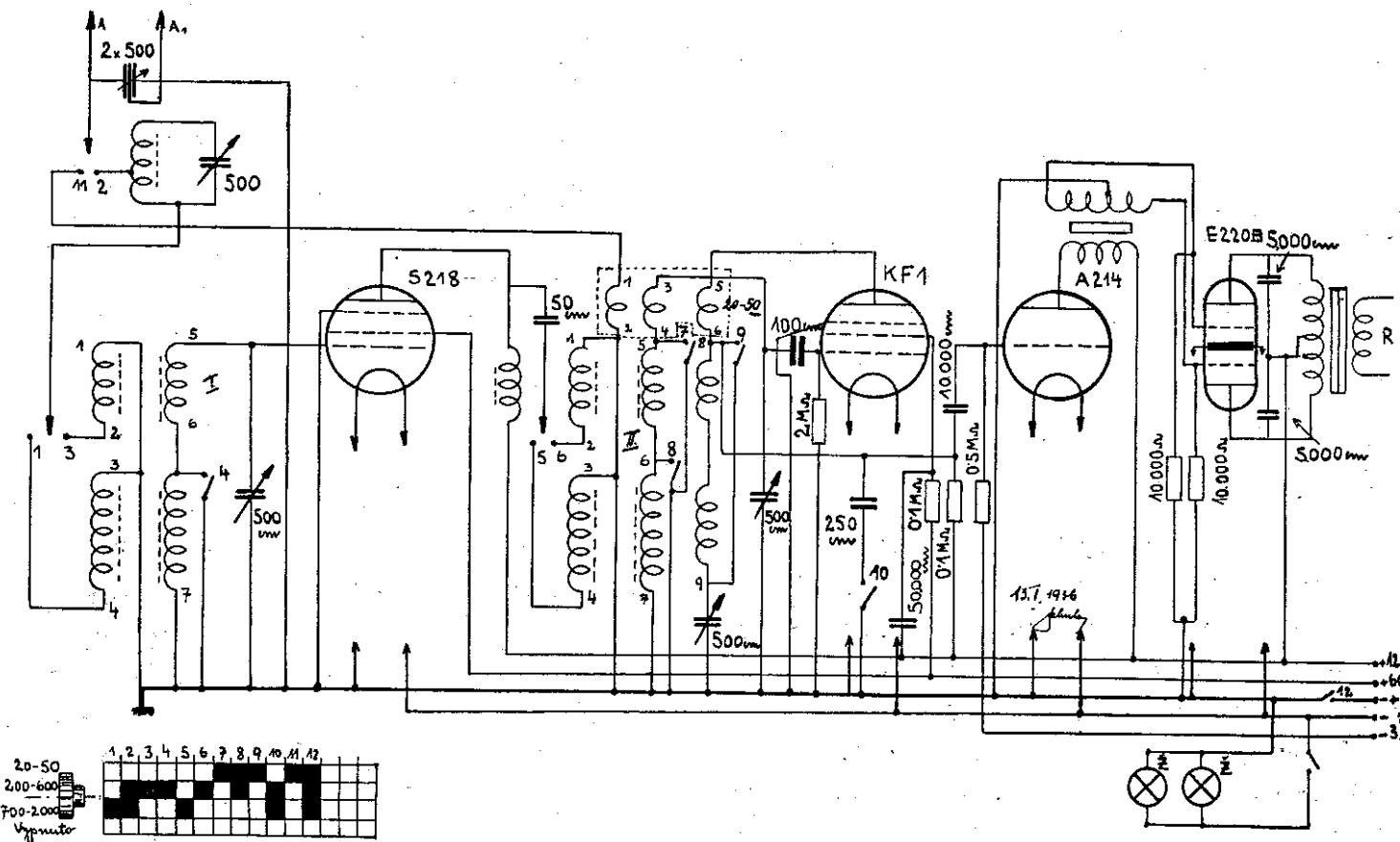


Bateriová čtyřka Adua 4.

Dvouokruhový třírozsaňový přijimač s novými cívkami s měnitelnou samoindukcí s úsporou anodového proudu.

Veliké úspěchy třilampovky ADUA
popsané v 11. č. loňského ročníku vedou

již na hranicích možné výkonnosti bateriových přijimačů. Citlivost, síla zvuku a




nás k typu ještě dokonalejšímu, který je věrnost reprodukce v ničem nezadají nej-

lepším přístrojům síťovým, naopak čisto-
ta příjmu je namnoze ještě lepší, prostá
jakýchkoliv poruch a parasičních zvuků.
Při tom spotřeba anodového proudu, nej-
choulostivější položka bateriových příji-
mačů, je zde redukována na minimální
spotřebu použitím lamp B-třídy, jichž vý-
kon byl vysvětlen v 11. čísle. Zdokona-
lení typu ADUA 4 spočívá nejen v při-
dání další vysokofrekvenční lampy, nýbrž i
v použití nových cívek se železným
jádrem v novém zvláště vyzkoušeném za-
pojení. Dosažené výsledky charakterisuje
na př. okolnost, že Wusterhausen zakrývá
pouze dvě čárečky slupnice a Milán nebo

samořejmě velikou výhodou pro amatéry
s menší zkušeností, neboť jinak dosti
choulostivé sladění se stává hračkou.

První lampa je vysokofrekvenční pen-
toda. Vazba na další lampa je provedena
kapacitivně i induktivně. Výhoda tohoto
zvláštěho zapojení spočívá v neobyčejném
vystupňování selektivity bez velké ztráty
na síle. V tomto cívkovém okruhu je za-
pojena v serii také trojdílná cívka dva-
acetimetrová. Na delekci se užívá lampy
KF1 Telefunken, která není vůbec ná-
chylná k mikrofonickému efektu. Zpětná
vazba je při krátkých vlnách Schnellova,
při středních a dlouhých obyčejná, při

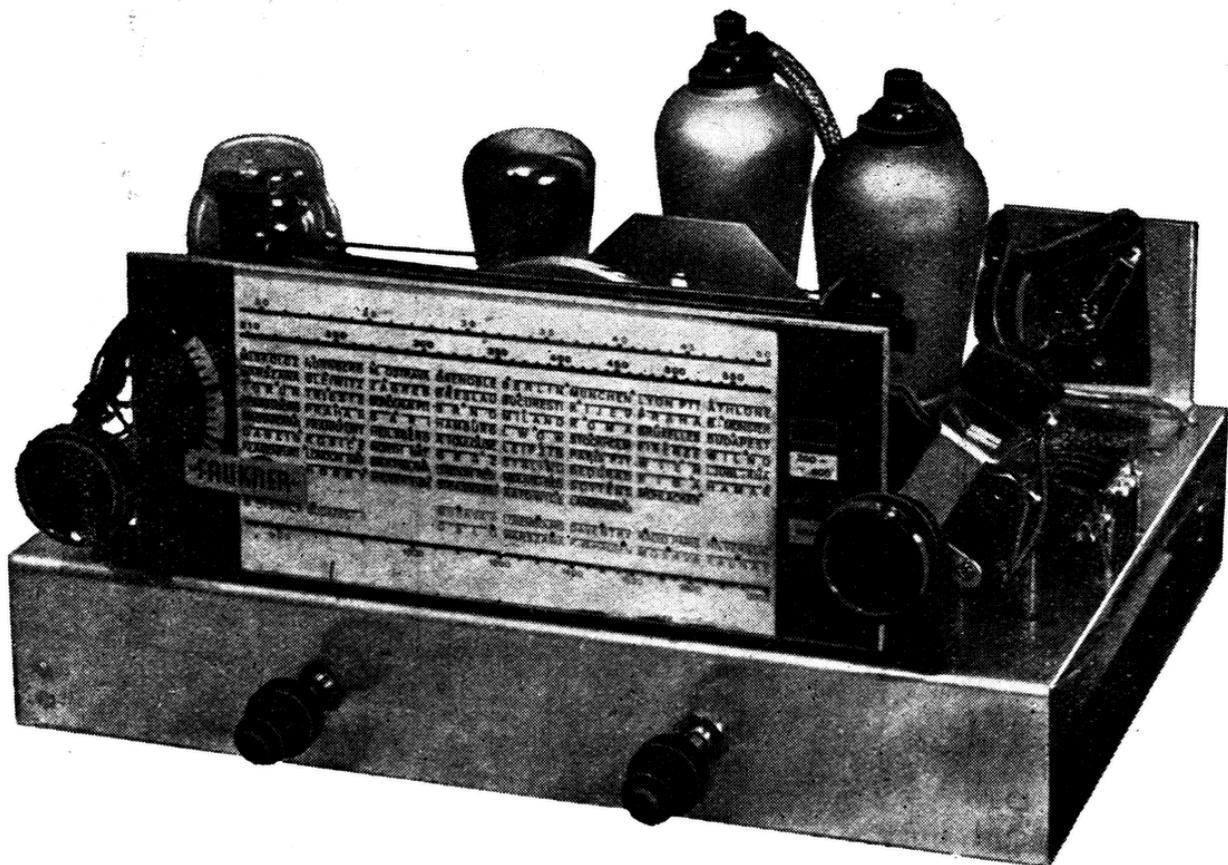

Terst přijímáte v jednu hodinu odpoledne
v dokonalé síle, také příjem dvacetimetro-
vého pásma je naprosto dokonalý.

Antena se jako obvykle přepíná pro
dvacetimetrové pásmo přímo na detekci,
na ostatních pásmech jde přes odládovač
na další přepinač zapínající každou an-
tenní cívku zvláště. Cívky jsou s jádrem
ze zvláště dokonalého vysokofrekvenčního
železa, všechna vinutí vesměs jsou vinuta
z vysokofrekvenční licny a jádro cívky je
šroubem posunovatelné, čímž je možno
pohodlně měnit samoindukci a přístroj
přesně sladiti a přizpůsobiti škále. To je

čemž se zapojuje paralelně k cívkám kon-
densátor 250 cm docilující velmi jemně
a měkké nasazování.

Detekční lampa je odporově vázána s
první nízkofrekvenční a za ní následuje
speciální vazba B-třídy, která jak známo
nepropouští proud nevychází-li zvuk. Kon-
cová lampa B-třídy je E 220 B. Za ní
následuje permanentní dynamický repro-
duktor vázaný samozřejmě speciálním vý-
stupním transformátorem. Veškeré přepí-
nání děje se kombinátorem o 12 kon-
taktech jež jsou ve schématu číslovány a
jichž zapojení je naznačeno na připoje-


ném plánu dole, na němž jsou také čtyři polohy kombinátoru naznačeny. Přílišnou sílu příjmu je možno regulovat differenciálním kondensátorem v anténě.

Lampy jsou vesměs dvouvoltové nového provedení. Škála se jmény stanic může být osvětlována žárovkami z akumulátoru, vzhledem ke spotřebě proudu je však možno je vypínat. Anodová baterie má 120 V a musí být samozřejmě do-

za výkon, ale pouze pro ty, kdož v určené lhůtě předplatili.

Seznam součástek :

	Kč
1 chassis s lamp. spodky, škálou a duálem	180,-
1 sada cívek s vysokofr. železem s měnitelnou samoindukcí	160,-
1 cívka krátkovlnná	10,-
1 odlaďovací cívka ferrocartová	15,-
1 vysokofrekventní tlumivka ferrocartová	20,-
2 otočné kondensátory 500 cm	20,-

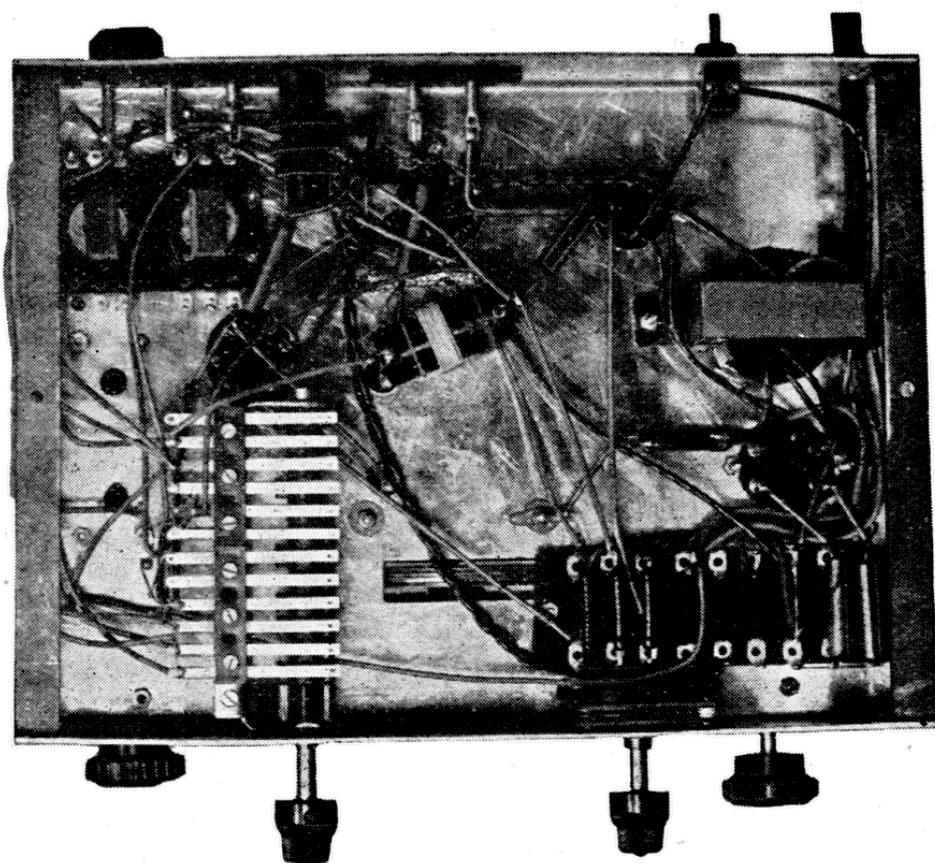

konalé kvality v jednom bloku. Použití všelijakých kapesních baterii jež se vybíjejí i bez odběru samozřejmě činí ilusorní hlavní výhodu přístroje, úsporu anodového proudu.

Montáž se provádí velmi snadno podle plánu který lze obdržet za 4 Kč ve skutečné velikosti. Rozložení je viděti na fotografii. Kovové chassis je již pro montáž připraveno, není tedy celkem k tomu co podotýkat. Po smontování provede se sladění cívek asi tak, jako je popsáno u superhetu Primus, jenže odpadá ladění seriovými trimetry oscilátoru. Tuto funkci zastávají nyní pohodlněji pohyblivá jádra cívek, která šroubovákem otáčíme až docílíme souladu obou okruhů a souladu stanic se škálou.

Stanice požívá obvyklé redakční záruky

1 differenciální kondensátor 2 × 500 cm	24,-
1 vlnový přepinač 12 půlový	31,-
1 vstupní transformátor pro B-třídu	3,-
1 výstupní transformátor pro B-třídu	54,-
7 kondensátorů 50, 100, 2 × 5000 10.000 a 50.000 cm	20,-
6 odporů 2 × 10.000 ohmů, 2 × 0,1, 0,5, 2 megohmy	25,-
2 žárovky	5,-
Přívodní šňůra sedmipramenná a knofliky	20,-
Drát, špagety, drobný materiál	15,-
Vysokofrekventní lampa	120,-
Defekční lampa	120,-
Nízkofrekventní lampa	55,-
Koncová lampa	90,-
Úhrná cena jednotlivě	1023,-
Cena ve stavebnici	850,-
Dynamik	220,-
Elegantní skříň	160,-
Anodová a mříž. baterie v jednom bloku	142,-
Akumulátor dvouvoltový silný	80,-
	602,-
Při koupi všech součástek	500,-