

DEMOSTHENES, dvouokruhová dvojka před školské zesilovače.


Školský rozhlas klade zvláštní váhu na kvalitu reprodukce s minimem zkreslení a parazitů. Pořidi-li si škola zesilovač, v převážné většině případů (nebyl-li dodán přijimač odborně sestavený s sebou) nevyhovuje přijimač danému úkolu, byť byl sám o sobě přístrojem zcela uspokojujícím. Normální přijimač není totiž choustlivý na parasyty přinášené na koncovou lampu, ani na zkreslení posledního stupně, neboť se již dále nezesiluje. Tím se vysvětluje, proč výsledky dobrých zesilovačů dodaných neodborníky k dobrým

přijimačům v praxi školu naprostě neušpokojí. Normální přijimač potřebuje při nejmenším vhodné adaptace, ještě lépe ovšem je, pořídíme-li před zesilovač přijimač speciální.

Popisovaný typ je dvoulampový, což úplně postačí i před dvojstupňové zesilovače (normálně volí se pro školy zesilovače třístupňové). Především má koncovou lampu nepřímo žhavenou triodu, čímž se vyhneme jakýmkoliv hukotům působeným nedokonalosti filtrace a nepřesného vybalancování síťového napětí.

I při tom je ještě filtraci věnována zvláštní péče bohatě dimenovanými součástkami. Trioda pak bez umělých zákroků

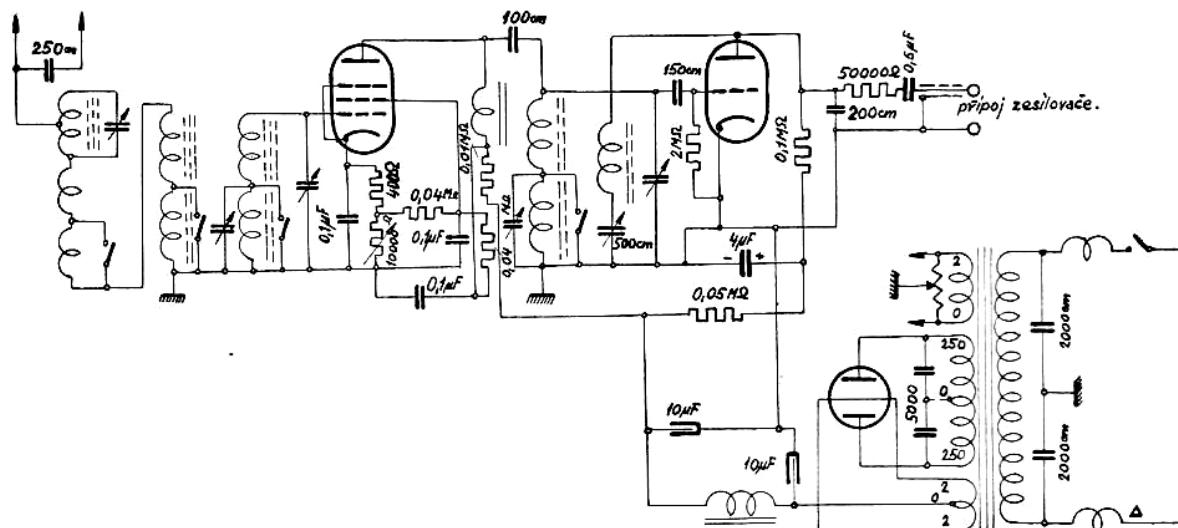
také řídí síla na exponenciální lampě obvyklým způsobem zase bez zkreslení. Stanice má následkem toho i velikou



a tím zkreslování udržuje v přiměřené míře nejvyšší zvukové frekvence favorizované pentodou, jež pak dodávají po zesí-


citlivost a selektivitu. Volba součástí a lamp ovšem vyžaduje zase zvláštní péče, neboť stále nutno mít na paměti, že každá chybička se následným zesilovačem ohromě zveličuje.

Přijimače ovšem nelze dobře používat samostatně, neboť příjem je poměrně slabý, bylo by třeba k němu připojiti ještě jednoduchý koncový stupeň.

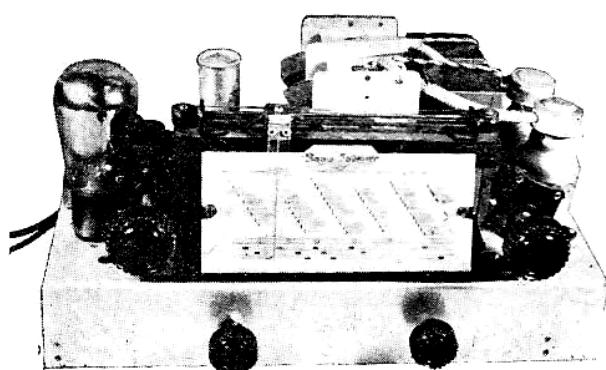

Obr. 1. Pohled na chassis.

lení případně ještě na konečné pentodě při nejmenším kovové zabarvení hlasu.

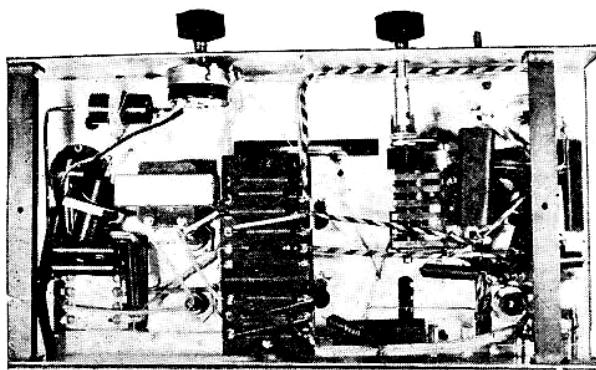

Obr. 2. Chassis zespodu.

Hlavní vtip je ovšem v tom, že koncová lampa je současně detekční, takže vlastně nízkofrekvenční zkreslování je tu sníženo téměř na nulu. Zesilování se děje hlavně již na vysoké frekvenci, kde se

Seznam součástí.	Kč
1 hliníkové chassis s lampovými spodky a příslušnými otvory	58'—
1 sifový transformátor 2×250 V 30 MA	34'—
1 sif. tlumivka	26'—
2 elektrolyty 10 MF	38'—
1 elektrolyt 4 MF 450 V	12'—
9 odporů 0,5 W 400, 001, 004, 004, 005, 005, 0,1, 2 za	25'60
10 fiksnych kondensátorů 150, 200, 250, 2000, 2000', 5000, 5000, 0,1 0,1 0,1	35'50
1 sada cívek 200-2000 m s měnitelnou samoindukcí s prodlužovacími cívками	126'—
1 kompletní odladovač	26'—
1 VF tlumivka se železným jádrem	25'—
2 sif. VF tlumivky	35'—
1 vlnový přepinač	23'50
1 duální kondensátor s doladovači	59'—
1 cejchovaná škála	48'—
1 reakční kondensátor stíněné čepičky, spoj. drát, knofliky, šroubky, žárovky, stíněný kabel, přivodní šnůra se zástrčkou	8'50 36'—
Lampy VF pentodu-selektoda Triotron S 423	150'—
detekční - trioda Triotron T 435	90'—
usměrňovací lampa dvoucestná G 431	50'—
Celkem	Kč 915'10
Cena stavebnice	736'—
Jednořuchá skříň bez amplionu	70'—
Hotový přijimač	906'—