

Bateriový čtyřlampový super Harrar

7 okruhů, oktoda, 3 rozsahy, vyrovnávání úniku, B-třída.

J. Jakubec.

Velevýkonné superhety sítové, popsané v předchozích číslech, vzbudily živý zájem u těch odběratelů, kteří nemají světelnou síť a proto přináším dnes návod na velevýkonné nejmodernější superhet na baterie, s přepychovou škálou a v nádherném provedení s prvořidním dynamikem a se známým úsporným zapojením, které šetří bateriový proud tak, že koncová lampa odebírá proud pouze když skutečně amplion hraje a to ještě jen podle sily, jinak zůstává bez proudu.


Vstupní okruh jest utvořen pásmovým filtrem. Při dlouhých a středních vlnách jest antenní energie přenášena na pásmový filtr vysokoinduktivní cívkou. Při krátkých vlnách je antena vázána přes 15 cm kondensátor na krátkovlnnou cívku. Antenní cívka při tom tvoří vf tlumivku a není potřebí ji odpínati. Všecky cívky středo- a dlouhovlnné jsou vinuty z vysokofrekventní licny ve dvou sekcích pro snížení kapacity a snadné nastavení samo-

indukce. Cívka antenní s polovičkou pásmového filtru je pod jedním krytem, zbyvající dvě cívky filtru pod druhým. Obě poloviny filtru jsou vázány malou kapacitou vznikající stočením dvou konců izolovaného drátu.

Hlavní mřížka oktody KK2 se přepíná zvláště pro příjem krátkých vln a pro příjem středních a dlouhých vln. Obě části filtru i oscillátor jsou laděny triálním kondensátorem veliké dokonalosti s calitovou isolací. Na první mřížku oktody je zapojen audionový blok a odpor vedoucí od oscillačních cívek. Tyto rozkmitává zpětnou vazbou skupina cívek s druhé mřížky působící jako anoda a vzniklé kmity směšují se s kmity hlavní mřížky na výslední frekvenci, kterou nám odebírá hlavní anoda a vede ji na mezifrekvenční transformátor, jehož frekvence je 175 kilocyklů.


Druhá lampa je vysokofrekventní pentoda KF3. Zesilí mezifrekventní kmity a

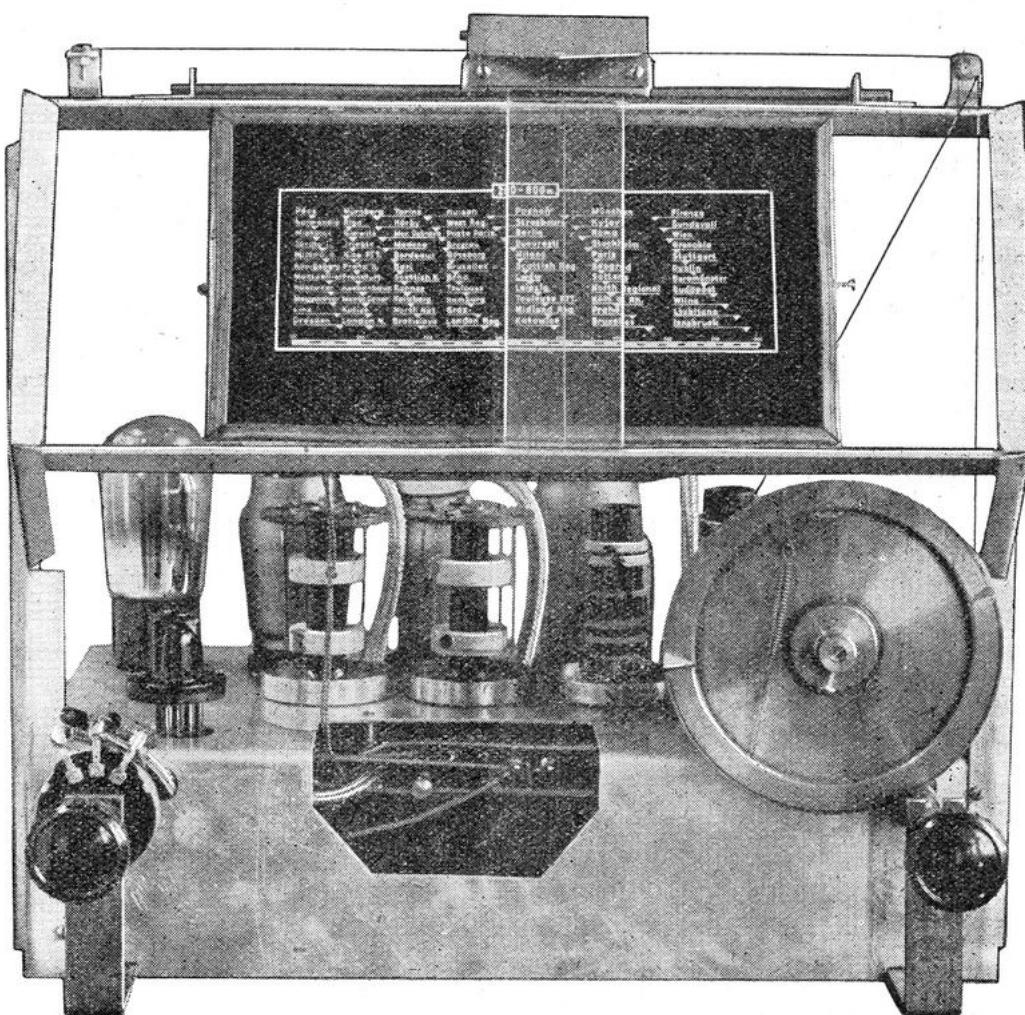předá ji dalšímu mezifrekvenčnímu transformátoru, jehož sekundár jest vázán na pomocnou anodou usměrní mezifrekvenci a přes potenciometr regulující sílu dodá-



diodový systém duodiody-triody KBC1. Tento sekundár mezi kathodou a první

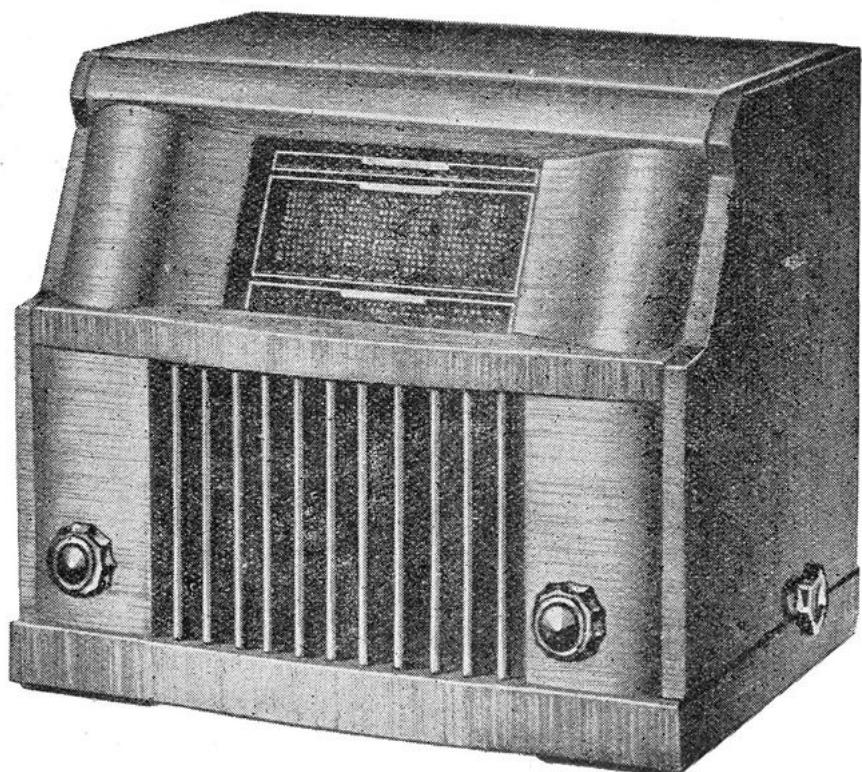vá již usměrněnou nízkou frekvenci na mřížku. Druhá pomocná anoda je vedena



přes odpory na kterém při větší intenzitě kmitů narůstá záporné napětí, jež se vede na hlavní mřížku oktody, kdež brzdí sílu příjmu a tvoří tak automatickou regulaci úniku.


Proudy nízkofrekvenční z hlavní anody se vedou na pushpullový transformátor koncové lampy E 220 B, která je lampou dvojitou. V klidu neprochází lampou téměř žádný proud, takže spotřeba anodové baterie je nepatrná. Teprve přijde-li z předešlého stupně impuls, zpracuje jej střídavě jedna i druhá polovina tak, že každá pracuje jen na jedné půlvlně. Dynamik k tomu musí mít také speciální pushpullový transformátor.

Aparát se poměrně snadno staví podle montážního plánu, který redakce dodá za 4 Kč a ze součástek normální stavebnice. Přívody ke mřížkám se dělají stíněným kablikem. Je-li vše správně zapojeno, jdou krátké vlny hned napoprvé. Přesné vyladění se děje oddalováním závitů přímo na krátkovlnných cívkách. Sladění středních vln provádíme na rozsahu asi 250—300 m. Nejprve zkontrolujeme mezifrekvenční transformátory vyladěním na nejsilnější příjem pomocí stlačovacích kondensátorů které se nacházejí na desítce montované na vrchní části cívky. Při vyladování mezifrekvence nesmíme sejmout kryty. Potom vyladíme stanici na největší sílu pomocí trimmeru na triálu. Pak přejdeme na stanice ke konci škály. Ty doladíme stlačovacími kondensátory na oscillátoru. Snažíme se při tom dostati stanice na pravém konci škály do správné polohy. Jelikož jsou cívky vinuté v sekcích, můžeme ladění doháněti roztahováním nebo jich přibližováním. V řídkých případech je třeba i ohýbati plechy triálu.

Pokud by sladění přístroje činilo potíže, je možno jej zaslati redakční laboratoři k vyladění.

Seznam součástek:

1 chassis s negativní škálou, lam-	Kč
povými spodky, reflektorem a	
šipkou	220—
1 triál s calitovou isolací $3 \times 500\text{cm}$	145—
1 sada vstupních cívek 20-2000m	120 —
1 oscillátor 20-2000 m	90—
1 sada mezifrek. transformátorů	150—

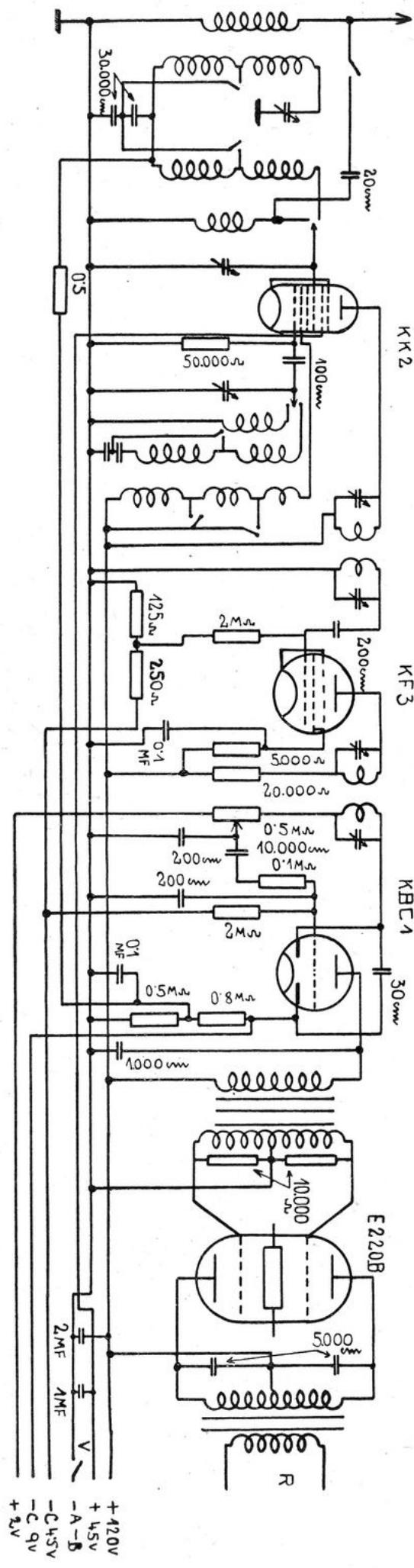

1 přepinač 11 a 3 kont. bezkapacitní	75,-	Sedmipramenná šnůra s očky	17,-
1 deštička s 3 trimmery	26,50	3 knoflíky	9,-
1 potenciometr Special s vypinačem	42,-	Lampy TKK2, TKF3, TKBC1,	
12 odporů 0,5 W	36,-	E 220 B	500,-
2 bloky 0,1 MF	13,60	Celkem	1540,80
2 bloky 30.000 cm	11,60	Při koupi celé stavebnice	1200,-
10 různých bloků	40,-	Přepychová skříň	240,-
2 kondens. slídové	7,60	Permanentní dynamik	220,-
1 blokkombiné 2, 1 MF	25,-	2voltový akumulátor 75 Ah	100,-
1 vstupní transformátor	38,-	Anodová baterie 150 V	150,-
3 síněné kabely s čepičkami	21,-	Cena tohoto příslušenství při koupi všech součástí	570,-
1 vypinač pro žárovky	6,-	Cena hotového přijimače i s baterií a akkumulátorem	2200,-
3 žárovky	7,50		
Montážní materiál	20,-		