


## Oscilátor na sladování okruhů a měřič výstupu.

Jaroslav Vojc, Č. Budějovice.

Jednoknoflíkové ladění přijimačů přináší amatérům nové pole působnosti a těžko řešitelné otázky, bez zkušenosti téměř nemožné, jak sladiti všechny okruhy superu nebo superhetu. Jedná-li se o pásmový filtr a laděný VF okruh, je práce poměrně snadná a lze ji docela

nuta na trubec pertinaxové průměru 50 mm, 100 závitů odbočka na 15. a 40. závit 0,2 mm 2× hedvábí. Na mřížku se zapojí začátek cívky, na anodu 40. závit a střední vývod na 15. závit. Modulační transformátor může být 1:6÷1:5. V 1:6 zapojíte blokovací kon-

### LAMPY TRIOTRON:

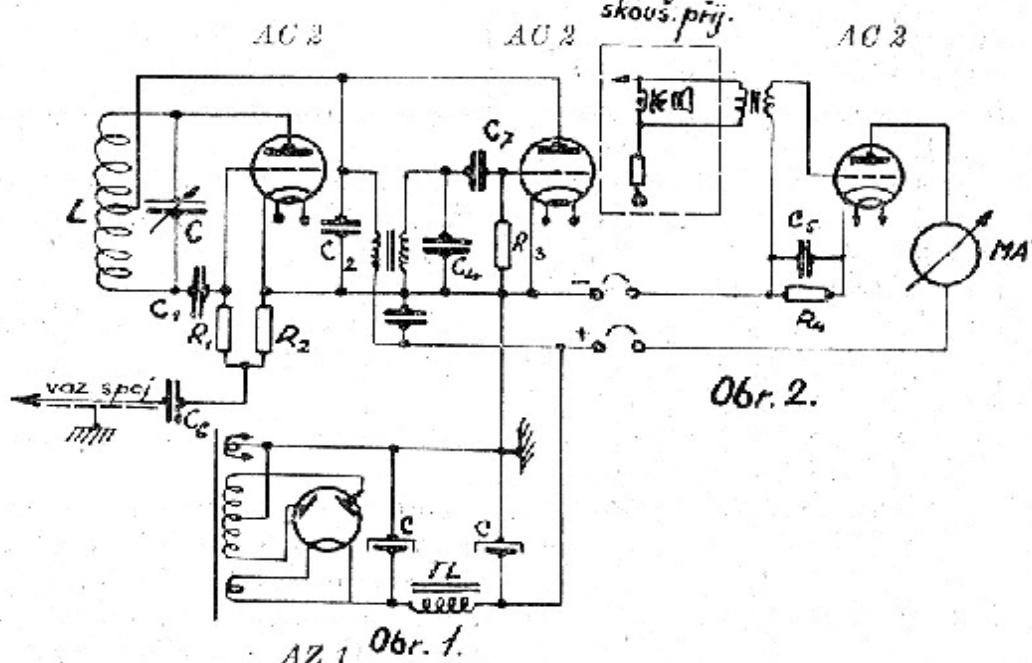

provést při příjmu slabší stanice na laděním okruhů na největší sílu podle sluchu. Níže popsaný generátor-oscilátor ocejchujeme přijimačem se zpětnou vazbou a můžeme jej použít jako vlnoměru pro rozhlasová pásmá.

Vlastní přístroj se skládá z VF oscilátoru 200÷2500 m a modulátoru, který moduluje vysokou frekvenci oscilátoru, která se ozve v reproduktoru zkoušeného přijimače. Schema je naznačeno na obr. 1. Cívka 1. a kondensátor C dávají nám kmitací okruh. Lampy jsou nepřímo žhavené triody AC 2, můžete použít jakýchkoli. Cívka pro dlouhovlnná pásmá 900÷2500 m je navinuta na trubec o průměru 30 mm, šíře 2 cm s čely. Navineme asi 300÷515 závitů s odbočkou na 95. závit, drátu 0,2 mm 2× hedvábí neb bavlnou opředeného. Cívka pro pásmo 200÷600 m je navinuta na trubec pertinaxové průměru 50 mm, 100 závitů odbočka na 15. a 40. závit 0,2 mm 2× hedvábí. Na mřížku se zapojí začátek cívky, na anodu 40. závit a střední vývod na 15. závit. Modulační transformátor může být 1:6÷1:5. V 1:6 zapojíte blokovací kon-

densátor C = 3000÷4000 cm. Vazba oscilátoru se zkoušeným přijimačem je provedena fixním kondensátorem 2000 cm a 2 odpory mřížkovými 800 a 400 ohmů, zapojenými v serii, obstarávají první lampě mřížkové předpětí. Oscilátor ocejchujeme přijimačem se zpětnou vazbou. Najdejme si na přijimači  $\lambda$  1200 m a vážeme generátor vazebním spojem volně s přijimačem tím, že položíme vazební spoj poblíž přijimače. Přijimač necháme naladěn na dlouhých vlnách asi 1200 m a otáčíme otočným kondensátorem pomocného oscilátoru, až uslyšíme tón v přijimači. Poznamenáme si číslo na stupničce oscilátoru. Otáčíme-li dál, uslyšíme v přijimači harmonický tón oscilátoru, který jest slabší prvého. Střední pásmo 200÷600 m ocejchujeme podle rozhlasových stanic obdobně. Oscilátor opatřime kovovým krytem,

který uzemníme, aby nenastaly nežádoucí vazby. Nutno též odisolovati osu ladícího kondensátoru, protože je spojena na + pól.

Obr. 2. znázorňuje měřič výstupu, který se připojí k výstupnímu transformátoru (na primérni straně) sladovaného přijimače. Napájení se děje buď vlastním eliminátorem nebo zkoušeným (sladovaným) přijimačem vynětím oscilační lampy a zasunutím lampového sokliku s přívody. V tomto případě musíme snížiti anodové napětí pro pásmo  $200 \div 600$  m odporem 5 až 30.000 ohmů, pro pásmo  $900 \div 2500$  m odporem 5000 až 10.000 ohmů. Doladovací kondensátory nelze jen tak naladiti na největší sílu signálu, přispívá nám v tom měřič výstupní energie. Je to lampa zapojená jako lampový usměrňovač. Primer transformátoru 1:3 zapojíme na výstupní transformátor sladovaného přijimače. Miliampmetr je  $0 \div 10$  MA nebo  $0 \div 5$  MA. Nemáte-li žádný na skladě, můžete použiti voltmetru do 10 volt. Odebrání předpětí se děje odporem 5000  $\Omega$ , jenž je blokován kondensátorem  $1 \mu F$ .

#### Cejchování mezifrekvence.

Vazební spoj oscilátoru spojíme s mřížkou poslední mezifrekvenční lampy, jež je vázána mezifrekvenčním transformátorem na předcházející stupeň. Pomocný oscilátor naladíme na 125 KH a ladíme mezifrekvenční transformátor buď doladováním cívek, nebo doladovacími kondensátory mezifrekvenčního transformátoru, až se ozve v reproduktoru sladovaného přijimače nejsilnější tón, vysílaný oscilátorem. Potom naladíme předcházející mezifrekvenci. Vazební spoj oscilátoru spojíme s mřížkou lampy před mezifrekvenčním transformátorem a naladíme jako předcházející.

#### Naladění pásmá superu $200 \div 600$ m.

Anodu prvé lampy odpojíme od mezifrekvenčního transformátoru a spojíme na mřížku následující lampy detekční

přes kond. 3000 cm. Anoda se spojí odporem 20.000  $\Omega$  na + pól za tlumivku (aby dostávala anodové napětí). Naladíme pomocný oscilátor na 225 m a ladíme tarovacími kondensátory, až se ozve



v reproduktoru maximum nebo měřiče výstupu. Tímto způsobem naladíme též dlouhé vlny,

- a) tarovacími kondensátorky,
- b) ubíráním neb přidáváním závitů.

#### Regulování oscilátoru superu.

Naladční oscilátoru superu děláme naposled po ualadění mezifrekvence a pásmového filtru. Vyrovnaní oscilační lampy můžeme buď sluchem na telefonní stanici, nebo měřičem výstupu. Nařídíme délku vlny pomocného oscilátoru na nějaký vysílač na spodním pásmu a vazebním spojem přiřízeníme super. Pak vyregulujieme tarovacími kondensátory na největší výchylku miliampmetru na měřiči výstupu.

Cívka, popsaná v textu.

$C_1 = 500$  cm  
 $C_2 = 200$  cm  
 $C_3 = 0,1 \mu F$   
 $C_4 = 2 \mu F$   
 $C_5 = 3000 \div 4000$  cm  
 $C_6 = 1 \mu F$   
 $C_7 = 2000$  cm  
 $C_8 = 2500$  cm  
 $R_1 = 8000$  ohmů  
 $R_2 = 400$  ohmů  
 $R_3 = 0,1 MO$   
 $R_4 = 5000$  ohmů