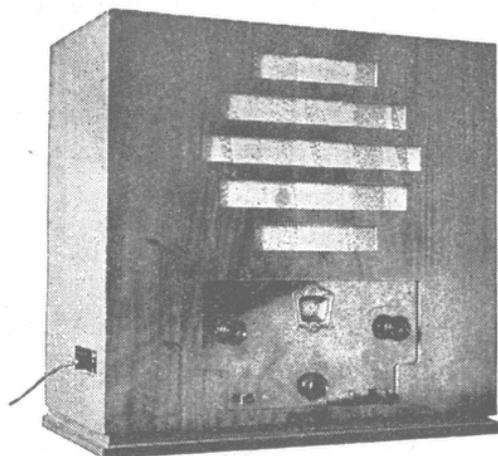



Desetiwattovka 3 a 4.

S jistým typem v č. 11. jsme si nadělali mnoho nepříjemností. Předvedla jej jedna pražská firma, kterou známe jako liknavou v dodávkách, která má vždy všecko zboží „na celnici“. Výslovně jsme upozornili společníka: „Musíte mít všechn material v dostatečných zásobách! Dáme-li něco do Radiolaboratoře, přijde vám nával objednávek a nechceme do-



poručiti něco, co pak čtenáři nekoupí!“

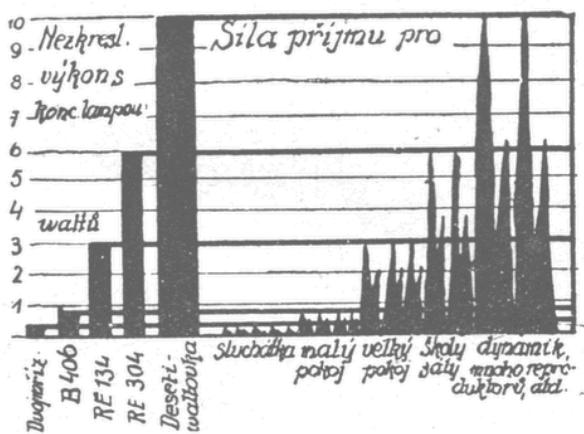Sliby — sliby — sliby — ale dopadlo to, jak jsme předpokládali. Dodávky se u pátého aparátu zastavily a redakce to samozřejmě očekávala! Omlouváme se a uznáváme spoluvinu. A hned napravujeme. Redakční laboratoř navrhla před desetiwattovku stíněnou vysokou frekvenci a




vznikla „Desetiwattovka KNN 4“, skvostný čtyřstupňový aparát neobyčejného výkonu.


Tyto desetiwattovky potřebují několik slov k vysvětlení. Naše laboratoř se snažila vyplnit potřebu přijimače, který by byl každému přístupný, levný, který by měl

čistý, krásný zvuk a mohutný koncový výkon. Šlo hlavně o to dostati Prahu na 5—10 reproduktorů na př. pro školy, ale i pro obyčejného amatéra nezkresleně i při největší síle. Je běžně známo, že dnešní radioamatéři jsou náročnější, nespokojí se mnohdy s mírným pokojovým příjemem, ale žádají reprodukci velmi silnou, pro vělké místnosti, zahradu a podobně.

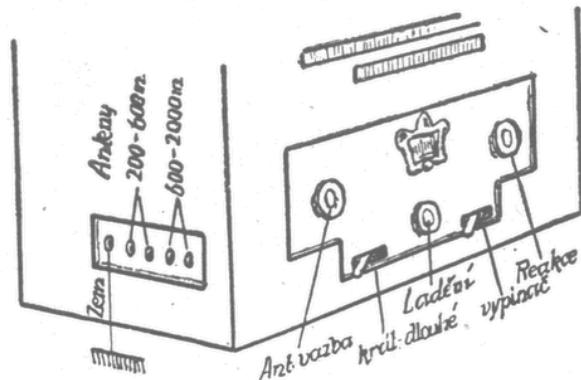Je známo z praxe, že běžné aparáty sice dají značně silný příjem, ale zkreslují při něm, řeč je uškrcená, hudba splývá v nejasné chrčení. Tyto nezřetelné, zkreslené zvuky jsou při tom ovšem daleko



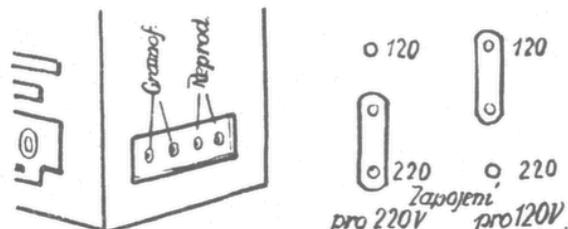a mohutně slyšet. Slovům však těžko rozumíte, reprodukce je nepěkná. Vysvětlení je velice snadné. Z připojeného obrázku vidíte schematicky výkon přijimačů s rozličnými koncovými lampami. Nejménší výkon dají zpravidla dvoumřížkové lampy, které ještě s těžkou malou amplionek, nemají-li zkreslovat. Běžné koncové lampy bateriových aparátů, na př. oblí-



bená B 406 postačí již pro menší pokoj na reproduktor, moderní lampy koncové, na př. RE 134 dají již 3 wattu a postačí i na velice silnou pokojovou reprodukci. Ve velkých sálech, na př. ve škole, hostinci a pod. již také začne zkreslovat. RE 304 na př. se šesti wattu dá reprodukci již i pod širým nebem dosti daleko slyšitelnou bez zkreslení. Podle obrázku vi-

Tyto desetiwattovky se prodávají i na splátky. Žádejte podmínky.

díte, že dáte-li lampě slabší mohutnější kmity, amplitudy, na př. dáte-li na RE 134 sílu, kterou snese, 304, bude sice proud přerušován ve stejném tempu, vyjde tedy z reproduktoru stejný tón a skorem o stejně síle, jenže bude zkreslený, protože jednotlivé špičky kmitů, které přesáhnou linii 3 wattů, jsou pro reprodukci ztraceny.

Nyní se stane, že když ve škole, nebo pod. je dosti dlouho reprodukce obecná. Najednou však řečník vykřikne, hudba nasadí forte, a je po kráse.

Dokonalý přijimač musí pamatovat na náležitou rezervu síly pro všecky možnosti. A tu porovnejte na schématu možnosti Desetiwattovky. Vysvitne Vám pravý její účel. Jednak všeobecně dostatečná síla zvuku, hlavně však rezerva síly pro všecky případy a proto čistota reprodukce, možnost přednesu dynamikem, čímž je dosaženo obzvláštní čistoty a měkkosti řeči i hudby. Konečně přístroj utáhne velkou řadu reproduktorů. Alespoň pět bez zkreslení a při dostatečné síle, i deset, jde-li o reprodukci slabší, nebo nezáleží-li na zcela nepatrném zkreslení.

Obsluha aparátu je jednoduchá a dává mnoho možností v každém směru. Uzkujují jí obrázky. Přístroj má dvě antenní zdířky pro každé pásmo. První je pro selektivnější příjem a poslech ciziny, druhá pro nejsilnější příjem nejbližší vysílačky. Přístroj hraje i na antenu pokojovou, ovšem příjem ciziny je tu omezen. Na venkovskou antenu dá asi 20 stanic velmi dobře. Ladění se děje hlavním kotoučem uprostřed, levý knoflík antenní vazby umožňuje jednak regulaci síly vyláděné stanice, jednak zvyšuje selektivitu uvolněním vazby tak, že i u nás se oddalí Liblice. Použití reakce je obvyklé, je-li na pokraji kmitů a vazba přivřena, jdou nám cizí stanice jedna za druhou. Na zdířkách vpravo je přípojka pro gramofon a pro další reproduktory.

Stanice je přepojujelná na 120 i 220 V uvnitř dle obrázku pouhým přemístěním niklované destičky.

Nuže, uvedené tu přednosti při nízké ceně 1450 Kč s magnetickým a 1950 Kč s dynamickým reproduktorem jsou jistě pozoruhodné.

Aby se vyhovělo i požadavku vysoké citlivosti a selektivity, byla uvedenému přístroji předpojena ještě stíněná vysoká frekvence. Desetiwattovka 4 takto vzniklá, je laděna zase jedním knoflíkem — dva kondensátory na společné ose — a má všecky přednosti typu třístupňového. Dá ovšem kolem 40 stanic i na anteně náhradní a na pokusném chasis odladili jsme u nás Liblice i při Vídni. Mohutný koncový výkon je pozoruhodný a skutečně jedinečný a má za následek neobyčejnou věrnost reprodukce.

Hlavní je ovšem cena, která při porovnání s podobným výkonem jiných typů je jedinečná. Definitivní cena je s reproduktorem magnetickým 2250 Kč, s reproduktorem dynamickým 2650 Kč, což je o 1000 až 1500 Kč méně, než jiné čtyřstupňové přijimače s výkonem 3 až 6 wattů. Kromě toho není zde nutné ke koupì, přístroj dostane každý s podmínkou, že si jej může během týdne vyměnit za jiný, kdyby nevyhovoval tak, jak píšeme.

Továrna ještě tyto typy hotové nedodává, teprve asi 6. až 10. prosince přijdou na trh.

Příští číslo Radiolaboratoře přinese schema a plánky k domácí výrobě těchto stanic a popis úplných stavebnic. Upozorňujeme však, že se domácí výrobou mnoho neušetří. Mimo to ztrácí se stavbou doma možnost výměny, protože upotřebené součástky žádný obchodník nevezme zpět. Má tedy domácí konstrukce spíše cenu pro toho, kdo rád staví, mění a nabývá zkušeností, finanční výhody tentokrát jsou nepatrné, vzhledem k nízké ceně hotových výrobků.

Přijimače „Desetiwattovky“ obou typů možno kdykoliv prohlédnouti a vyzkoušeti v redakční laboratoři v Sadské. Přístroje tyto vůbec se dodávají nezávazně s možností výměny do týdne, čímž se nejlépe dokumentuje jich výkonnost a kvalita.
