

Радиоприемник „МЕРИДИАН-211, 212“ ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕМОНТУ

ВВЕДЕНИЕ

В настоящей инструкции приведены основные технические данные радиоприемника «Меридиан-211, 212», а также данные, необходимые для ремонта, настройки и проверки радиоприемника в условиях ремонтных мастерских.

Ремонтировать и настраивать приемник должны только квалифицированные специалисты при соблюдении требований техники безопасности.

Разработчики приемника непрерывно работают над его совершенствованием, время от времени вводя в его электрическую схему изменения. Они отражаются в руководстве по эксплуатации, прилагаемом к каждому радиоприемнику, поэтому при ремонте требуйте от владельца руководство по эксплуатации.

П р и м е ч а н и е: Отличие радиоприемника «Меридиан-211» и «Меридиан-212» состоит только в частотах настройки усилителя УКВ, методика настройки — единая.

Ниже приведены данные частот, которыми необходимо пользоваться при настройке:

«Меридиан-211»:		«Меридиан-212»:	
	64,8 МГц,		87,5 МГц,
	65,8 МГц,		89 МГц,
частоты	69 МГц,		98 МГц,
	73,5 МГц,		108 МГц,
	±15 кГц,		±22,5 кГц,
девиация	±50 кГц.		±75 кГц.


Радиоприемник предназначен для работы в походных и стационарных условиях. Питание может осуществляться с помощью встроенного блока питания либо от элементов типа «3336Л», «373», либо от сети переменного тока частоты 50 Гц, напряжением 127, 220 В — «Меридиан-211» и 50, 60 Гц напряжением 127, 220 В — «Меридиан-212».

Схема приемника собрана на 6 микросхемах, 23 транзисторах, 13 полупроводниковых диодах и 4 варикапах.

Имеются гнезда для подключения внешних антенн диапазона УКВ и диапазонов КВ, СВ, ДВ, заземления магнитофона для записи, головного телефона. Внешний вид приемника показан на рис. 1.

Масса приемника без упаковки — 4,5 кг.

Габариты приемника — 275×294×135 мм.

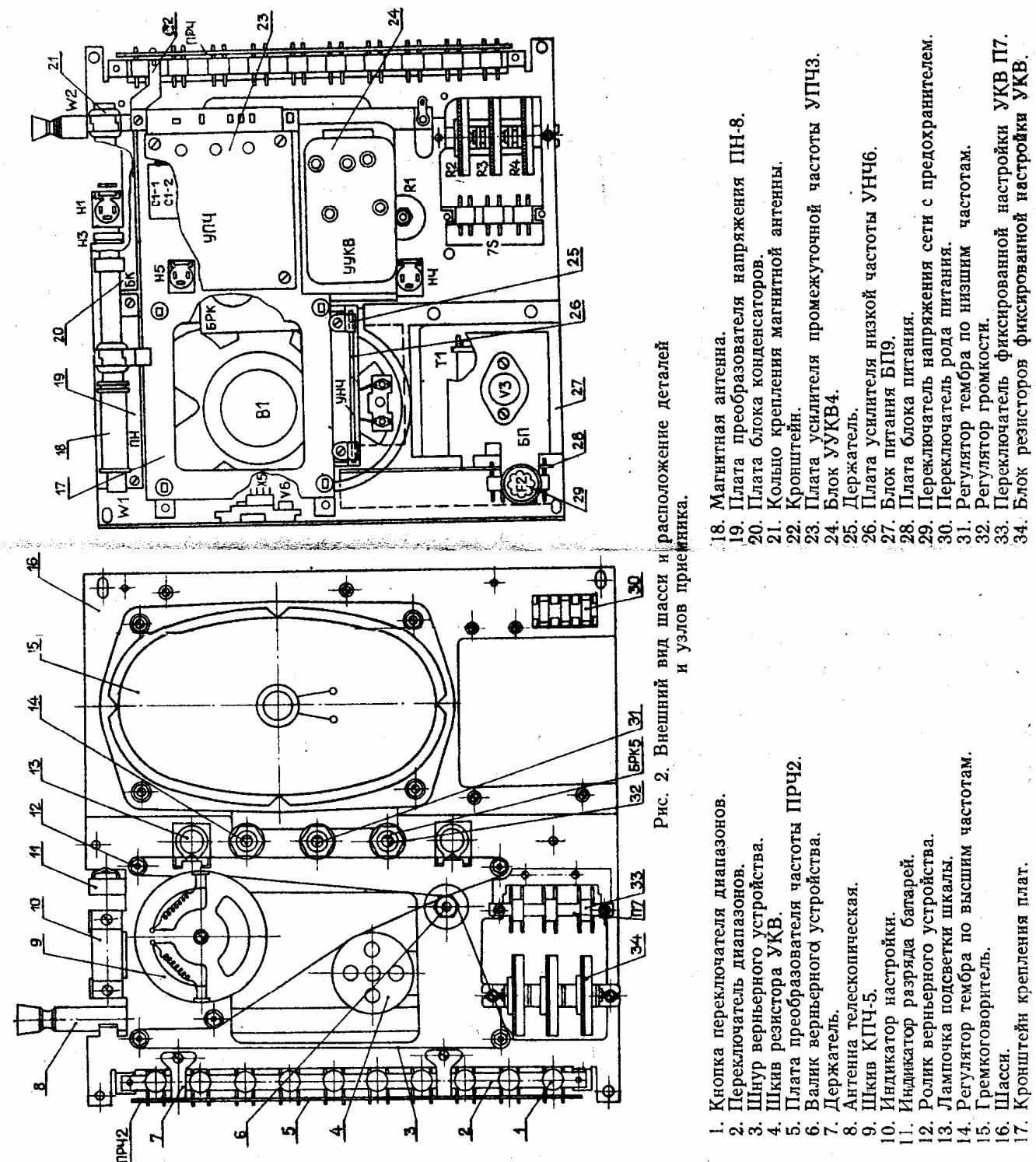

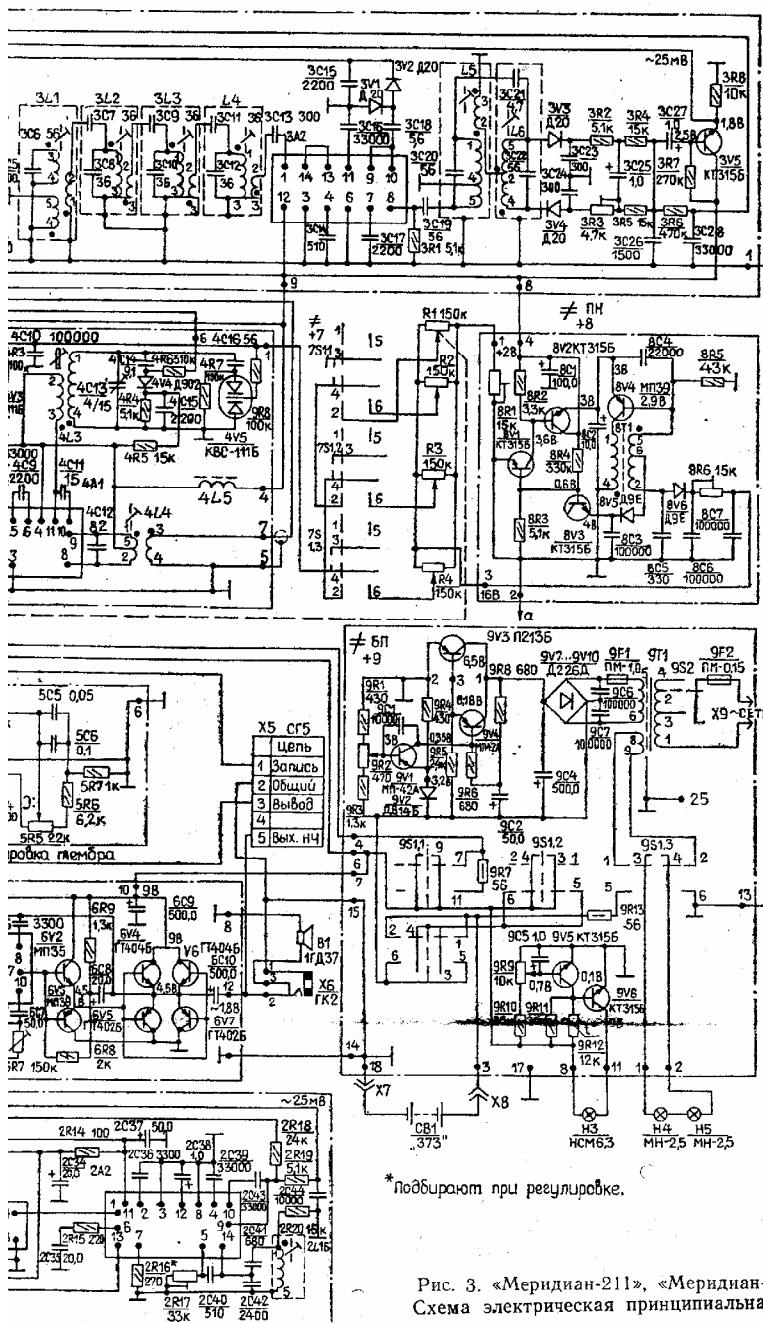


Рис. 3. «Меридиан-211», «Меридиан-212»
Схема электрическая принципиальная.

Резистор BC-0.125.

Блок БРК: 5R2, 5R3, 5R6, 5R7; Блок БК: 1R1

Блок БП: 9R1, 9R3...9R6, 9R8, 9R10, 9R11; Блок ПН:

8R2...8R5; Блок ПРЧ: 2)

Блок УКВ: 4R1...4R9.

Блок УНЧ: 6R1...6R6, 6R8, 6R9; Блок УПЧ: 3R1, 3R2, 3R4, 3R8

Блок БП: 9Р2-9Р9; Блок ПН: 8Р1-8Р6; Блок ПРЧ:

Блок ВП: 9Р2, 9Р9; Блок ГН: 8Р1, 8Р6; Блок ПРЧ:
Блок УНЧ: 6Р7; Блок УПЧ: 3Р3

Блок БРК: 5R1, 5R4, 5R5, R1.

R2, R3, R4.

Блок БП: 9R7, 9R13; Блок ПР:

Блок БП: 9R12.

Блок ПРЧ: 2Л 13;
Блок БП: 083

Блок III: 9S2.
W1

Блок БП-981-

Блок ВПЧ; 9S1; Блок ПРЧ; 2S1.

Блок ПЧ: 2А1.

Блок ПРЧ: 2А2.


Блок УУКВ: 4А1

Блок УНЧ: 6А1.
Блок УНЧ: 2А1. 2

Сопротивления и режимы микросхем по постоянному току

	2A1	2A2	3A1	3A2	4A1	6A1
	R km/h	R km/h	R km/h	R km/h	R km/h	R km/h
1	63 0.7	35 0.7	35 0.7	35 0.7	15 0.7	24 2
2	0 0 35	0.7 35 0.7	35 0.7	0.7 0.6	0.6 0.6	22 2
3	57 44 44	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	35 06
4	58 44 44	78 0.9	0.9 0.55	0.7 0.55	9 4.5	0 0
5	49 15 73	0.7 0.55	0.7 0.55	0.7 12	38 0	0 0
6	7 0.7 11	0.28 0	0 0 0	0 0 12	38 0	0 0
7	0 0.08	0.120 2.8	4.7 2.6	9 4.5	0.4 4.4	
8	24 14 0	0 0 2.30	3 4.23 5	9 4.5	3 0.7	
9	19 50	1.0 0.3	5 5.5 3.6	4.5 3.5	9 4.5	0 4 9
10	19 50	20 50	5.5 3.5	4.5 3.5	75 22	18 6
11	24 50	11 5.3	4.0 4.5	0 4.45	9 4	3.5 3.2
12	18 50	70 4.8	4.0 5	4.5 5	75 22	0 0
13	56 4.5	50 4.5	6.0 3	5 0.3	9 4	4.5 0.8
14	18 0.7	13 0.8	6.0 3	6 0	3 4.7	24 0 4.4 2

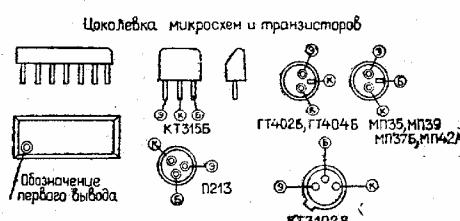Замеры относительно \leftrightarrow источника пытания



П р и м е ч а н и е. В приемнике могут быть установлены комплектующие изделия других типов и номинальных значений, не влияющие на технические характеристики приемника. Ввиду того, что завод-изготовитель постоянно работает над усовершенствованием приемника, принципиальная схема и конструкция могут иметь отличия от имеющихся в настоящем руководстве по эксплуатации.


В радиоприемнике «Меридиан-212» применены детали следующих номинальных значений:

4С4 — 130 пФ

4C6 — 91 пФ

4C14 — 6,8 пФ

4C16 — 150 nΦ.

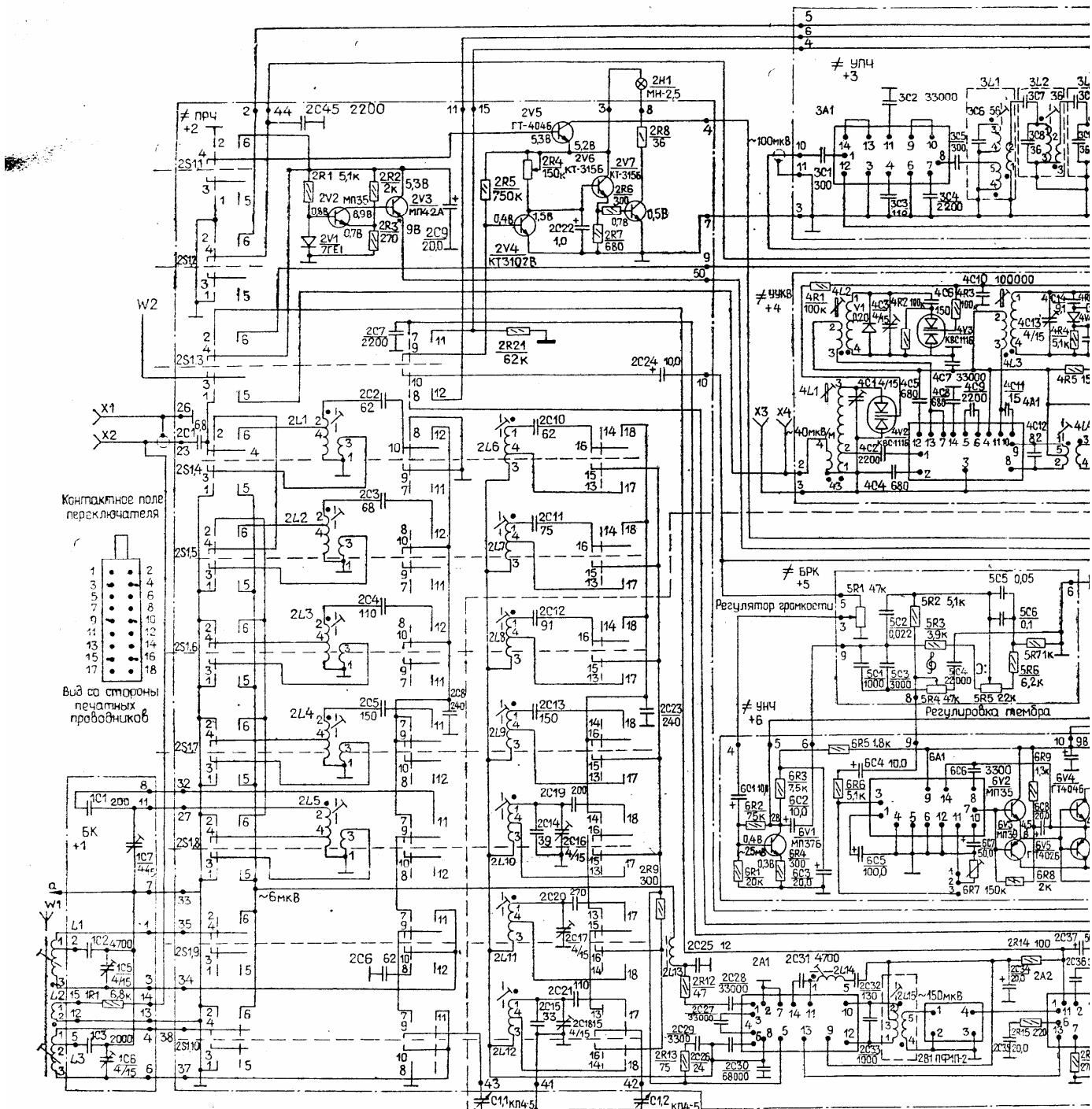

Конденсатор БМ-2.
Конденсатор К50-6.

Блок БРК: 5C2.
Блок БП: 9C2; 9C4; Блок ПН: 8C1, 8C2;
Блок ПРЧ: 2C9, 2C22, 2C24, 2C34, 2C35, 2C37;
Блок УНЧ: 6C1..6C4, 6C8.

Конденсатор К50-9.
Конденсатор К50-16.
Конденсатор КЛС.

Блок БП: 9C5; Блок ПРЧ: 2C38; Блок УПЧ: 3C25, 3C27.
Блок БП: 9C5; Блок ПН: 8C3..8C7;
Блок БРК: 5C1, 5C3, 5C4; Блок БК: 1C2, 1C3;
Блок БП: 9C1, 9C6, 9C7; Блок ПН: 8C3..8C7;
Блок ПРЧ: 2C5, 2C7, 2C8, 2C19, 2C20, 2C23, 2C27, 2C28,
2C30, 2C33, 2C39..2C44; Блок УУКВ: 4C6, 4C7, 4C10;

Конденсатор КПК-МП.

Блок БРК: 1C5..1C7; Блок ПРЧ: 2C16..2C18;

Конденсатор КД.

Блок УУКВ: 4C1, 4C3, 4C13.

Конденсатор КТ.

Блок УУКВ: 4C2, 4C4, 4C5, 4C6..4C8, 4C11, 4C14, C16;

Конденсатор МБМ.

Блок УПЧ: 3C15, 3C17, 3C18; Блок ПРЧ: C7, C45.

Блок БК: 1C1; Блок ПРЧ: 2C1..2C4, 2C6, 2C10..2C15, 2C21, 2C25, 2C26,

2C29, 2C31, 2C32, 2C36; Блок УУКВ: 4C12.

Блок УНЧ: 6C6; Блок УПЧ: 3C1, 3C3..3C13, 3C19..3C24, 3C26.

Блок БРК: 5C5, 5C6.

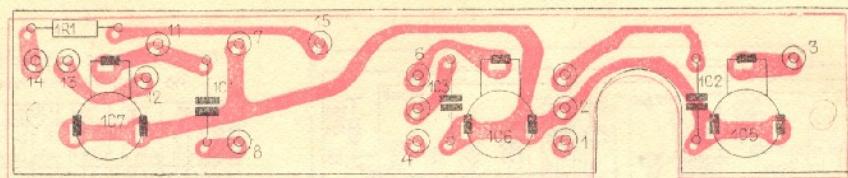


Рис. 16. Плата блока конденсаторов.

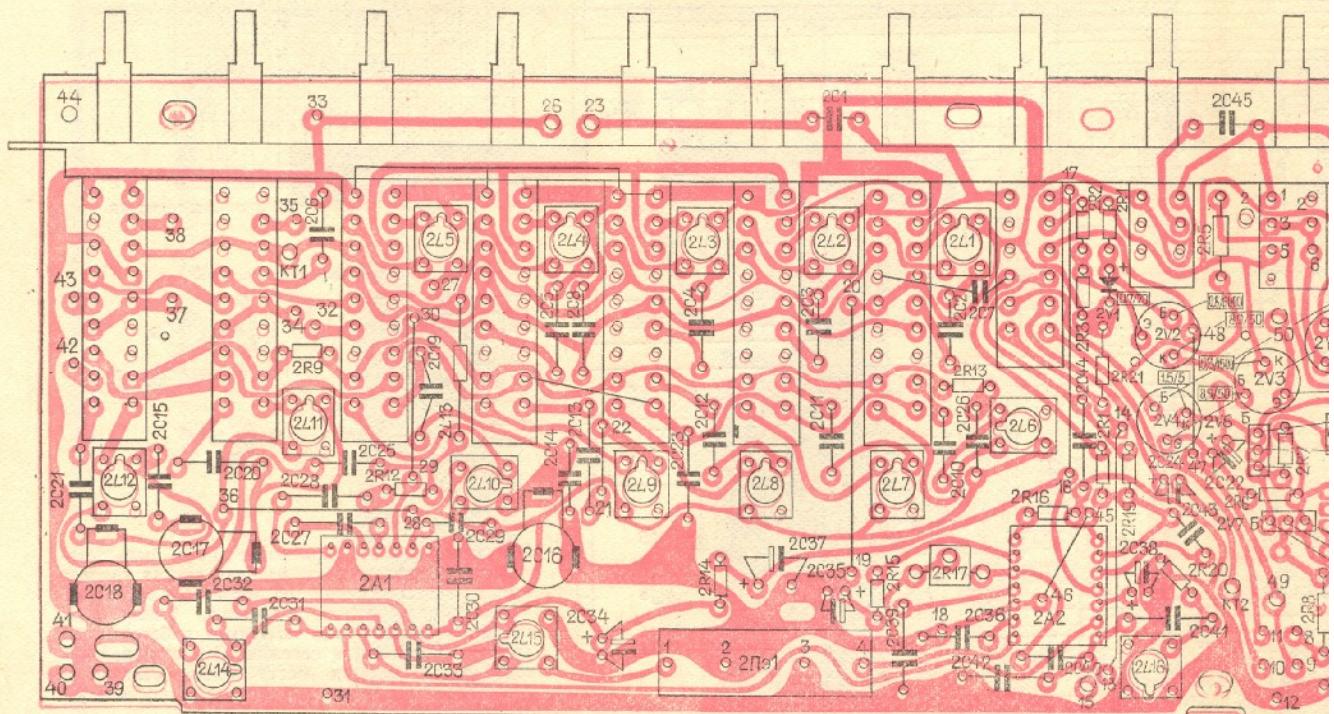


Рис. 17. Плата ПРЧ.

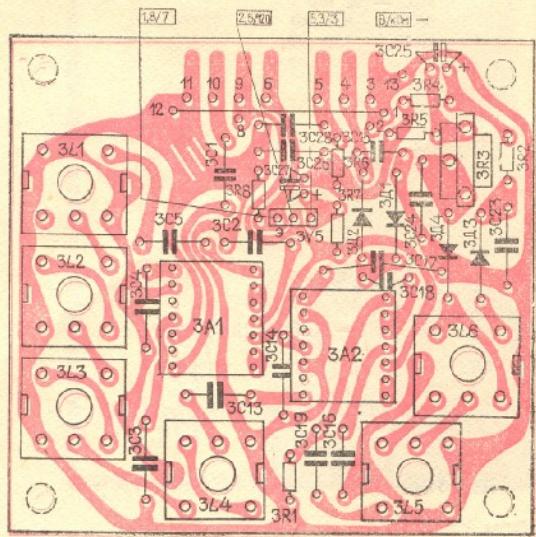


Рис. 18. Плата УПЧ.



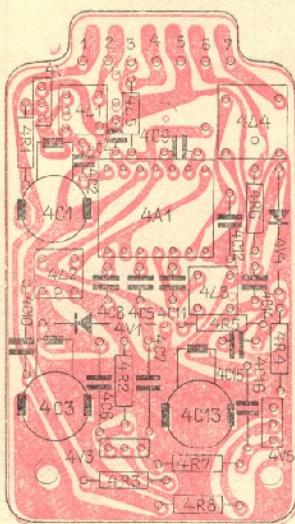


Рис. 19. Плата усилителя УКВ.

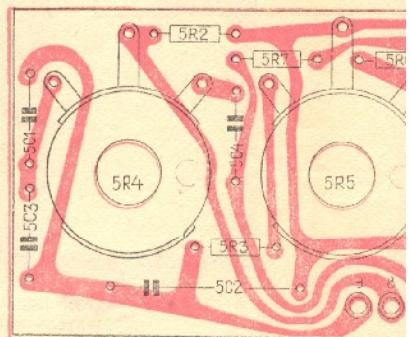

Plc. 20

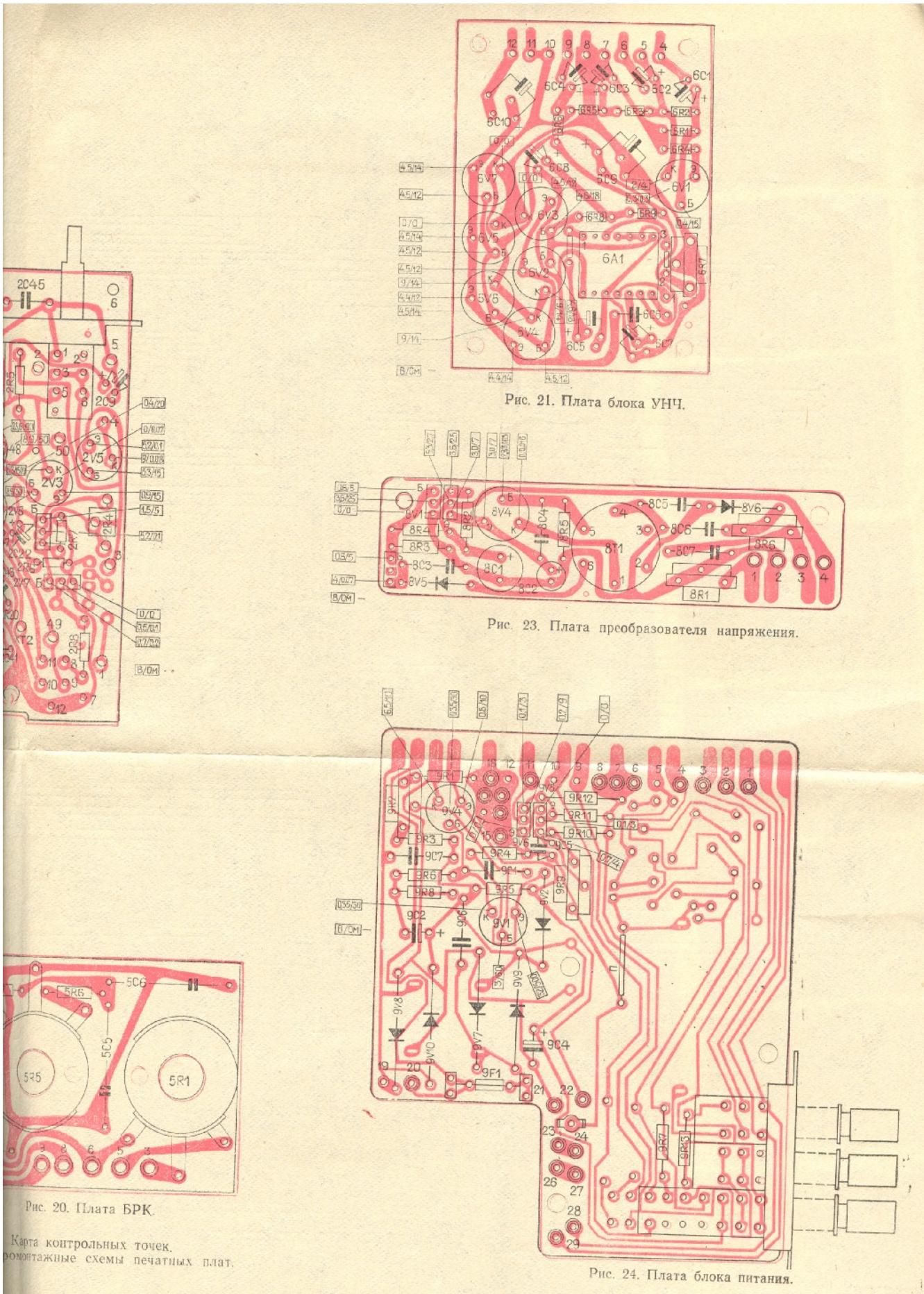

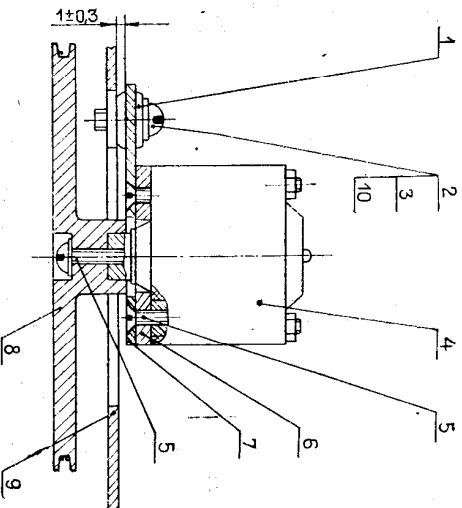


Рис. 10. Установка КП4-5 со шкивом на шасси.

1. Пистон резиновый. 2. Винт. 3. Шайба. 4. Конденсатор переменной емкости КП4-5. 5. Винт. 6. Полкладка. 7. Косянка. 8. Шкив КП4-5. 9. Шасси.

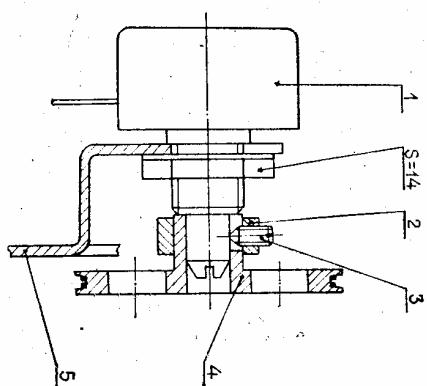


Рис. 11. Установка переменного реистора УКВ на шасси.

1. Резистор УКВ.
2. Кольцо крепления шкива
3. Винт стопорный.
4. Шкив резистора УКВ.
5. Шасси.

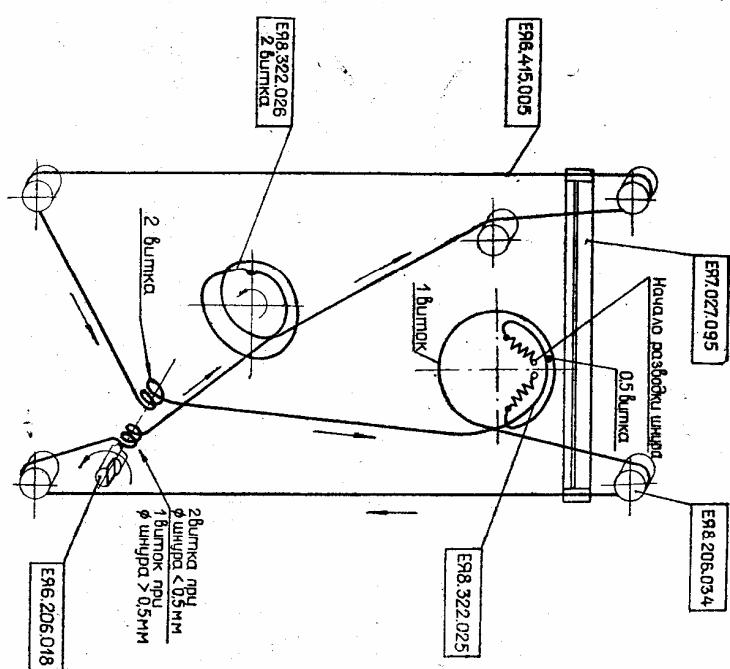


Рис. 12. Кинематическая схема верньерного устройства.

Тела настройки в пределах рабочего хода 90 ± 5 мм должно быть плавным без пробуксовки шнура.

4.2.2. Блок резисторов и конденсаторов

Для устранения неисправностей в блоке резисторов и конденсаторов необходимо:

1. Отвинтить четыре винта крепления громкоговорителя и снять его.
2. Отвернуть гайки крепления переменных резисторов.
3. Извлечь блок через отверстие, открывшееся после снятия громкоговорителя.

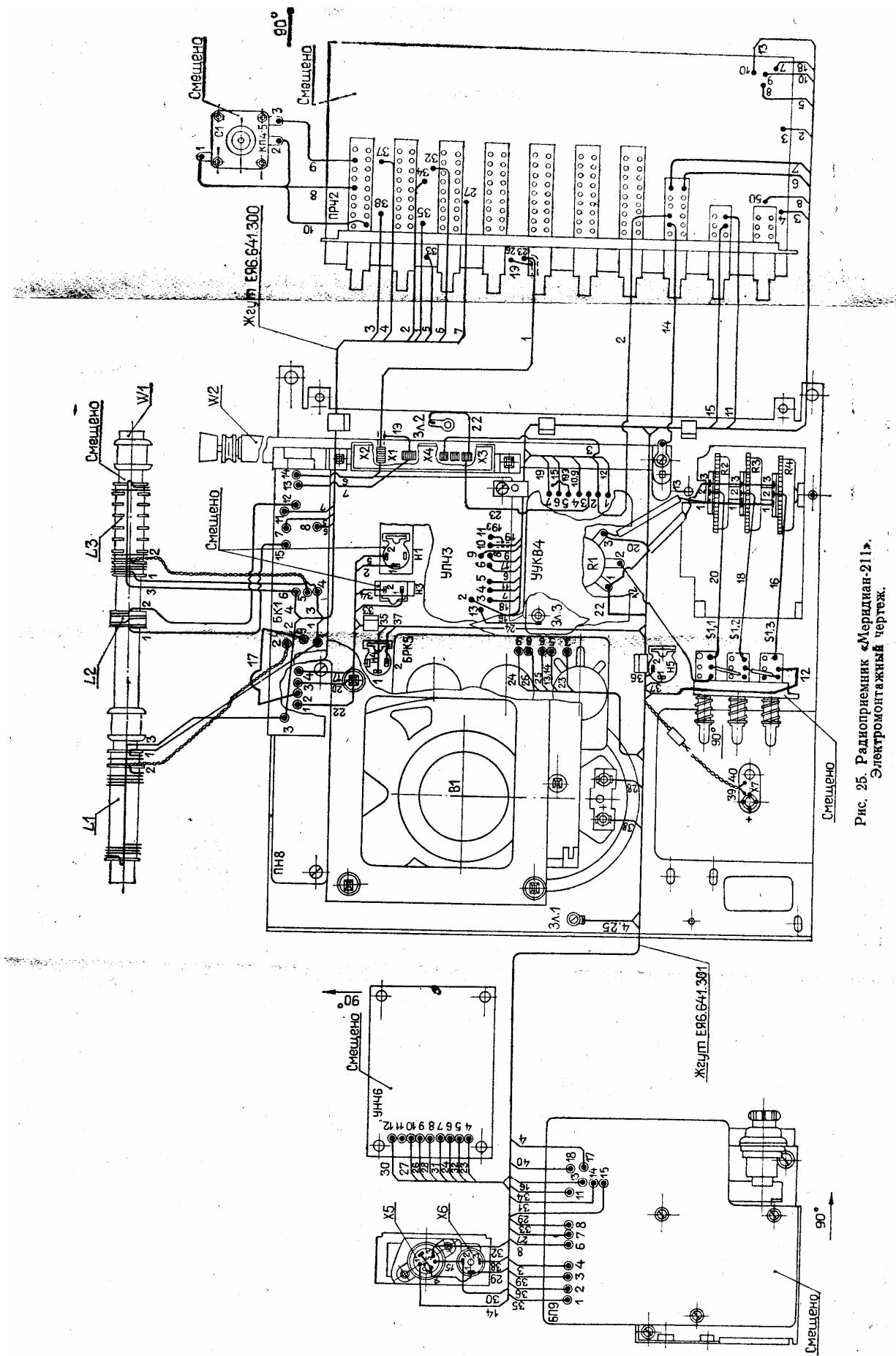


Рис. 25. Радиоприемник «Меридиан-211».
Электромонтажный чертеж.

Таблица 4

Диапазон	Емк. КПЕ	Частота измерения	Методика	Результат	Примечание
1	2	3	4	5	6
ДВ	макс.	146±2 кГц	Вращать сердечник катушки 2L12	До появления сигнала на выходе	
ДВ	мин.	430±5 кГц	Вращать ротор конденсатора 2C18	Появление сигнала на выходе	
СВ	макс.	515±4 кГц	Вращать сердечник катушки 2L11	До появления сигнала на выходе	
СВ	мин.	1640±10 кГц	Вращать ротор конденсатора 2C17	Появление сигнала на выходе	
KI	макс.	3,9±0,02 МГц	Вращать сердечник катушки 2L10	До появления сигнала на выходе	
KI	мин.	5,95±0,02 МГц	Вращать ротор конденсатора 2C16	Появление сигнала на выходе	
KI	макс.	5,75±0,02 МГц	Вращать сердечник катушки 2L9	До появления сигнала на выходе	Проверить частоту конца диапазона. Емкость КПЕ — минимальная, частота 6,35±0,05 МГц.
KIII	макс.	6,95±0,02 МГц	Вращать сердечник катушки 2L8	До появления сигнала на выходе	Проверить частоту конца диапазона. Емкость КПЕ — минимальная, частота 7,4±0,05 МГц.
KIV	макс.	9,4±0,02 МГц	Вращать сердечник катушки 2L7	До появления сигнала на выходе	Проверить частоту конца диапазона. Емкость КПЕ — минимальная, частота 9,9±0,05 МГц.
KV	макс.	11,6±0,02 МГц	Вращать сердечник катушки 2L6	До появления сигнала на выходе	Проверить частоту конца диапазона. Емкость КПЕ — минимальная, частота 12,2±0,05 МГц.

Таблица 5

Диапазон	Частота генератора	Методика	Результат	Примечание
1	2	3	4	5
1. ДВ 160±2 кГц	Перемещать катушку 1L3 вдоль ферритового стержня	До получения минимально возможного сигнала от ГСС	Операции пп. 1 и 2 повторять до получения точного сопряжения на указанных частотах	
2. ДВ 390±5 кГц	Вращать подстроочный конденсатор 1C6	До получения минимально возможного сигнала от ГСС		
3. ДВ 250±10 кГц	Подносить поочередно ферритовый наконечник и медное кольцо индикатора к торцу ферритового стержня в месте расположения катушки 1L3	Уменьшение сигнала на выходе, свидетельствующее о точном сопряжении	В случае отсутствия указанного эффекта необходимо более тщательно произвести операции пп. 1 и 2	
4. СВ 560±5 кГц	Перемещать катушку 1L1 вдоль ферритового стержня	До получения минимально возможного сигнала от ГСС	Операции пп. 4 и 5 повторять до получения точного сопряжения на указанных частотах	
5. СВ 1500±20 кГц	Вращать подстроочный конденсатор 1C5	До получения минимально возможного сигнала от ГСС		
6. СВ 1000±50 кГц	Подносить поочередно ферритовый наконечник и медное кольцо индикатора к торцу ферритового стержня в месте расположения катушки 1L1	Уменьшение сигнала на выходе, свидетельствующее о точном сопряжении	В случае отсутствия указанного эффекта необходимо более тщательно произвести операции пп. 4 и 5	

Продолжение табл. 5

1	2	3	4	5
7.	KI $4,1 \pm 0,05$ МГц	Вращать сердечник катушки 2L5	До получения минимально возможного сигнала от ГСС	Операции пп. 7 и 8 повторять до получения точного сопряжения на указанных частотах
8.	KI $5,5 \pm 0,5$ МГц	Вращать подстроечный конденсатор 1C7	До получения минимально возможного сигнала от ГСС	
9.	KI $5,0 \pm 0,1$ МГц	Подносить поочередно ферритовый наконечник и медное кольцо индикатора сопряжения к катушке 2L5	Уменьшение сигнала на выходе, свидетельствующее о точном сопряжении	В случае отсутствия указанного эффекта необходимо более тщательно произвести операции пп. 7 и 8
10.	KV $11,8 \pm 0,05$ МГц	Вращать сердечник катушки 2L1	До получения минимально возможного сигнала от ГСС	
11.	KIV $9,6 \pm 0,05$ МГц	Вращать сердечник катушки 2L2	До получения минимально возможного сигнала от ГСС	
12.	KIII $7,2 \pm 0,05$ МГц	Вращать сердечник катушки 2L3	До получения минимально возможного сигнала от ГСС	
13.	KII $6,0 \pm 0,05$ МГц	Вращать сердечник катушки 2L4	До получения минимально возможного сигнала от ГСС	

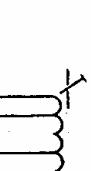
Данные катушек индуктивности

Таблица 7










Номер ноби- ния блока	Обозна- чение по схеме	Тип сердеч- ника	Число намотки	Электрическая схема	Выход	Число витков	Марка и диаметр провода	Индук- тив- ность мкГн	Частота настра- йки МГц	Доброт- ность (Q)	Сопротив- ление постоян- ному току (Ом)	Марки- ровка	Расположение выводов (рис. в конце табл.)	Примеча- ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Чук8	4L1	Пробоюка ЛБЗн №2,8 L=14мм шаг 1мм	рабочая		3-4	1 3/4	ММ-0,44мм	0,2	69	≥ 180			1	
					20	4-1								
					80	3-2								
	4L2	"	"		1-4	6 3/4	ММ-0,44мм	0,22	69	≥ 180			1	
					30									
					20	2-3								
	4L3	"	"		1-4	5 3/4	ММ-0,44мм	0,2	69	≥ 180			1	
					30									
					20	3-2								
	4L4	МДДн-200 2,8x14-T	базовая		1	4-5-2	2x10 0,1мм	4,5	10,7	≥ 90		-	2	Обмотку 4-5-2 намотать в два прово- да, вывод 5 расположен между 1 и 2 штырями каркаса
					5									
					2	3-4	3	ПЭВЛ-0,05мм						

Продолжение табл. 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
УПЧ	3L1	МДОД-и-200 2,8x14-I	рямовая шаг 0Внм		3-4	26	ПЭВ-2 0,23ММ	4,5	10,7	>90		о красная	3	
	3L2,	"	"		1-2	1								
	3L3	"	"		4-5	3								
	3L4	"	"		1-3	26		4,5	10,7	>90		о белая (черная)	3	
	3L5	"	"		2-3	3						о о зеленая	3	
	3L6				4-1	17	ПЭВТА-1 0,23ММ	4,5	10,7	>70		о о белая (черная)	3	
					5-4	8½								
					2-3	14	ПЭМО 0,15ММ							
					4-2-5	2x13	ПЭВТА-1 0,23ММ	4,5	10,7	>70				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПРЧ	2L1	М100НН-200	рабочая		2-4	7½	ПЭВЛ0- -0,15мм	24	11,6	≥90	○ красная	4		
	2L2	"	"		4-1	9								
	2L3	"	"		1-3	1½								
	2L4	"	"		2-4	7½	ПЭВЛ0-I 0,15мм	3,9	9,4	≥90	○ синяя	4		
	2L5	"	"		4-1	12								
	2L6	"	"		1-3	2½								
	2L7	"	"		2-4	7½		5,0	7,0	≥90	○ зеленая	4		
	2L8,	"	"		4-1	16								
	2L9				1-3	3½								
	2L10	"	"		2-4	9½	"	6,0	5,8	≥90	○ белая (черная)	4		
					4-1	20								
					1-3	3½								
					1-4	4	"	9,6	4,0	≥90	○ коричневая	4		
					4-3	9½								
					1-4	5	"	2,0	12,0	≥90	○○ красная	4		
					4-3	10½								
					1-4	7	"	2,6	10,0	≥90	○○ синяя	4		
					4-3	14½								
					1-4	9	"	5,2	6,3	≥80	○○ белая (черная)	4		
					4-3	15½								
					1-4	9	"	6,7	4,5	>70	○○ коричневая	4		
					4-3	15½								

Продолжение табл. 7

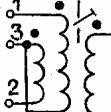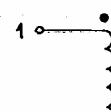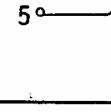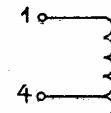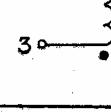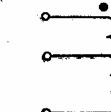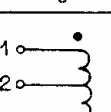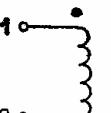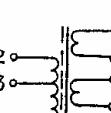1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПРЧ	2L15	400НН-5 см10x1x12	бнавал		1-3-2	86	ПЭВ-2 0,1ММ	134	0,465	≥65		○ красная	5	Обмотку 1-3-2 мотать 62 пробода в секциях $I=II=14$ $IV=15$ обмотку 4-5 мотать 60 $III=9$ секции
	2L14	"	"		1-5	219	"	85	0,465	≥80			5	Количество витков в секциях $I=III=IV=73$
	2L16	"	"		1-5	120	"	257	0,465	≥70			5	Количество витков в секциях $I=III=IV=40$
	2L12	M600НН-3С 2,8x12	"		3-4	52	"	490	0,76	≥50		○ красная	4	Количество витков в секциях $I=IV=65$
	2L11	"	"		3-4	35	"	155	0,76	≥60		○ зеленая	4	Количество витков в секциях $I=IV=35$
W1	L1	M400НН 10x200	рядовая шаг 0,5ММ		2-3	72	ПЭЛЛО 0,15ММ	15×10^3	2,4	≥70				Обмотку 2-3 мотать в секции I, 1-2 в секции II.
БП	L2	M400НН 10x200	бнавал		1-2	7	ПЭЛЛО 0,15ММ							Обмотку 1-2 мотать в секции I, 3-4 в секциях II-X
	L3				1-3	35	ПЭВТА-І 0,15ММ							Исекция - 18 витков, Гисекция - 17 витков
	9T1	ШЛ12x25	бнавал		1-3	1390	ПЭВТА-І 0,2ММ				70			
			виток к витку		3-2	1020	ПЭВТА 0,15ММ				120			
					4	130					25			
					5-6	174	ПЭВТА-І 0,44ММ				2			
					8-9	58	ПЭВТА-І 0,2ММ				6			

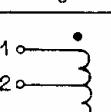
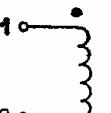
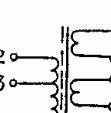
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
БП	L2	M400НН 10x200	бнавал		1-2	7	ПЭЛЛО 0,15ММ								Обмотку 1-2 мотать в секции I, 3-4 в секциях II-X
	L3				1-3	35	ПЭВТА-І 0,15ММ								Исекция - 18 витков, Гисекция - 17 витков
	9T1	ШЛ12x25	бнавал		1-3	1390	ПЭВТА-І 0,2ММ				70				
			виток к витку		3-2	1020	ПЭВТА 0,15ММ				120				
					4	130					25				
					5-6	174	ПЭВТА-І 0,44ММ				2				
					8-9	58	ПЭВТА-І 0,2ММ				6				

Таблица 7а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
УУКВ	4L1	Проволока 163 МФ2,8 L=11ММ	пядобоя шаг 1ММ		3-4	1,79	ММ-0,41 ММ	0,2,	9,8	≥180			1		
					4-1	2,75									
					3-2	1,5	ПЭЛШО 0,14 ММ								
УУКВ	4L2	"	"		1-4	4,5	ММ-0,41ММ	0,22	98	≥180			1		
					3-2	2	ПЭЛШО 0,14 ММ								
					1-4	3,5	ММ-0,41ММ	0,2	98	≥180			1		
УУКВ	4L3	"	"		3-2	2	ПЭЛШО 0,14 ММ								

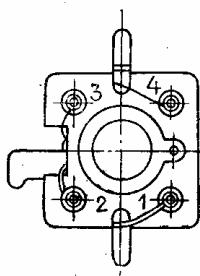


Рис. 1.

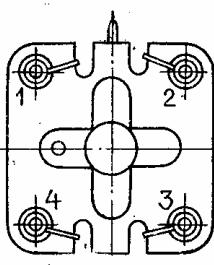


Рис. 2.

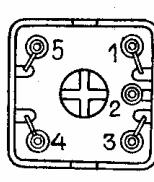


Рис. 3.

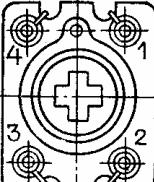


Рис. 4.


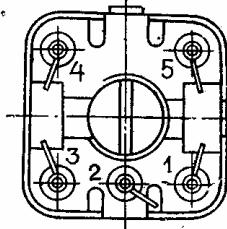
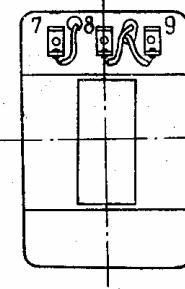


Рис. 5.

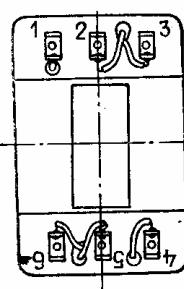

Моточные данные высокочастотного трансформатора

Таблица 8

Наименование блока	Обозначение по схеме	Тип сердечника	Электрическая схема	Выходы	Число витков	Марка и диаметр провода	Индуктивность, мГн	Частота проверки, кГц	Добротность Q	Тип намотки	
ПН	8T1	M2000 НМ1-16-2511-1		1°	5	1-4	35	ПЭВТА-1 0,1ММ	2	40	30
				5-6	70	10	40		30		
				4°	2	6-2	140				