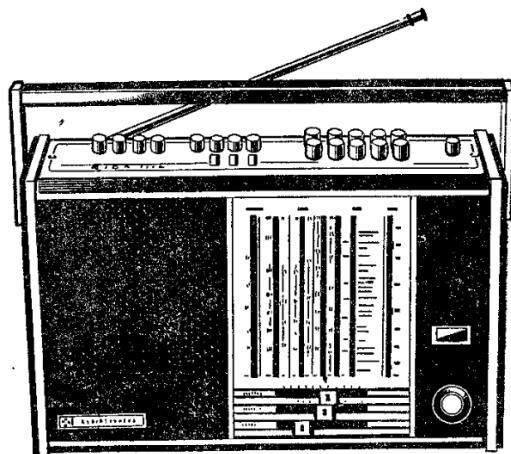


«РИГА-104» — супергетеродинный приемник I класса, предназначенный для приема передач радиовещательных станций в диапазонах длинных, средних, коротких и ультракоротких волн. Радиоприемник имеет встроенную магнитную antennу, а в диапазоне коротких и ультракоротких волн — штыревую, телескопическую, ступенчатую регулировку полосы пропускания в диапазонах ДВ, СВ и КВ, фиксированную настройку на одну из трех станций и автоматическую

подстройку частоты в УКВ диапазоне, плавную регулировку тембра по высоким и низким частотам, гнезда для подключения внешней антенны, громкоговорителя и внешнего источника питания.



Основные технические данные

Диапазоны принимаемых волн (частот):

ДВ	2000 ... 735,3 м (150 ... 408 кГц)
СВ	571,4 ... 186,9 м (525 ... 1605 кГц)
КВ 75 м	75,9 ... 61,9 м (3,95 ... 4,85 МГц)
КВ 60 м	61,9 ... 50,8 м (4,85 ... 5,9 МГц)
КВ 49 м	50,8 ... 48,4 м (5,9 ... 6,2 МГц)
КВ 41 м	42,2 ... 40,8 м (7,1 ... 7,35 МГц)
КВ 25 м	25,6 ... 24,8 м (11,7 ... 12,1 МГц)
КВ 31 м	31,6 ... 30,6 м (9,5 ... 9,8 МГц)
УКВ	4,56 ... 4,11 м (65,8 ... 73,0 МГц)

Чувствительность, не хуже:

с внутренней магнитной antennой в диапазонах	
ДВ	0,4 ... 1,0 мВ/м
СВ	0,3 ... 0,7 мВ/м
КВ	0,03 ... 0,3 мВ/м
УКВ	10 ... 15 мкВ/м
с наружной antennой в диапазонах	
ДВ, КВ	150 мкВ
СВ	20 ... 100 мкВ
УКВ	2 ... 5 мкВ

Избирательность (при расстройке на ± 10 кГц), не менее

46 дБ

Усредненная крутизна ската резонансной кривой в диапазоне УКВ и интервале ослабления сигнала от 6 до 26 дБ, не менее

0,2 дБ/кГц

Промежуточная частота:

АМ	465 \pm 2 кГц
ЧМ	10,7 \pm 0,1 МГц

Действие АРУ:

при изменении сигнала на входе приемника на 40 дБ изменение напряжения на выходе приемника, не более 10 дБ

Чувствительность УНЧ с входа звукоуси-
мателя, не хуже 0,25 В

Регулировка тембра низких и высоких зву-
ковых частот, не менее 12 дБ

Полоса воспроизводимых звуковых частот:	
ДВ, СВ, КС	100 ... 4000 Гц
«Местный прием»	100 ... 6300 Гц
УКВ	100 ... 12000 Гц
Выходная мощность:	
номинальная	0,8 Вт
максимальная	3,0 Вт
Источник питания	6 элементов 373 или сеть 50 Гц 110/127/220/237 В 9; 12 В
Напряжение питания	
Ток, потребляемый приемником при отсутствии сигнала на входе, не более	45 мА
Габаритные размеры	390 × 290 × 135 мм
Масса	6,3 кг

Принципиальная схема. Электрическая схема (рис. 26) и конструкция приемника выполнены по блочному принципу и состоят из следующих блоков: УКВ — У1, магнитная антенна — У2, КСДВ — У3, УПЧ — У4, предварительный УНЧ — У5, оконечный УНЧ — У8, блок питания — У7.

Блок УКВ двухкаскадный. Первый каскад, выполненный на транзисторе V1, работает как резонансный усилитель высокой частоты. Второй каскад (V3) — смеситель. Транзисторы V1 и V3 включены по схеме с общей базой. Гетеродин выполнен на транзисторе V2 по схеме емкостной трехточки.

В качестве элементов настройки контуров по диапазону применены варикапные матрицы V4...V6. Перекрытие по диапазону обеспечивается изменением управляющего напряжения от —1,6 до —22 В, осуществляется переменным резистором R1 на шасси приемника. Питание для варикапных матриц подается от преобразователя напряжения, собранного на плате блока УПЧ (У4). Тракт УКВ имеет три фиксированные частоты, подстраиваемые переменными резисторами R2 ... R4 (шасси).

В блоке УКВ применена автоматическая подстройка частоты гетеродина, осуществляется изменением емкости контура гетеродина с варикапной матрицей V6 за счет изменения величины напряжения, поступающего с дробного детектора, расположенного на плате блока УПЧ (У4). Питание цепей усилителя ВЧ, гетеродина и смесителя осуществляется от стабилизатора напряжения —5 В, расположенного на плате блока УПЧ (У4).

Блок КСДВ состоит из усилителя ВЧ (V1), отдельного гетеродина (V2), кольцевого смесителя (V5...V8) и управляемого диодного делителя АРУ (V3, V4).

Прием радиовещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазонах ДВ и СВ возможен на внутреннюю магнитную антенну, а дальних и маломощных станций — на внешнюю антенну. Для согласования входов телескопической и наружных антенн служит емкостный делитель (С1...С3). В диапазонах ДВ и СВ применена частотно-зависимая обратная связь (L1 в П1 и П2), выравнивающая чувствительность по диапазону и обеспечивающая дополнительное ослабление по зеркальному и побочным каналам. Входные цепи диапазонов КВ — одиночные настраиваемые контуры. Связь входных контуров с антенной на ДВ и СВ индуктивная, на КВ емкостная, а с усилителем высокой частоты автотрансформаторная.

Усилитель высокой частоты резонансный. Нагрузкой каскада служит контур L2 соответствующего диапазона. На входе УВЧ применена дополнительная регулировка АРУ, предназначенная для защиты УВЧ от перегрузки при приеме мощных местных радиовещательных станций. Регулирование осуществляется за счет изменения сопротивлений шунтирующего диода V3 и диода обратной связи V4. Регулирующее напряжение подается с усилителя АРУ, расположенного на плате блока УПЧ (У4).

Преобразователь частоты выполнен по схеме с отдельным гетеродином. Гетеродин собран на транзисторе V2 по схеме индуктивной трехточки и с трансформаторной связью с каскадом смесителя. Транзистор V2 включен по схеме с общей базой. В качестве смесительного устройства применен кольцевой диодный смеситель на диодах V5...V8. Напряжение сигнала с УВЧ подается на диоды смесителя, а напряжение гетеродина к средней точке катушек L1 и L2. Колебательный контур L3C13C14, индуктивно связанный с кольцевым смесителем, настроен на частоту 465 кГц, поэтому на базу транзистора V6 (V4) поступает только напряжение промежуточной частоты. Применение такого смесителя позволило значительно повысить помехозащищенность

тракта АМ, так как обеспечивается хорошая развязка цепей сигнала и гетеродина, а также позволило исключить из схемы фильтр ослабления сигналов с частотой, равной промежуточной.

Питание цепей УВЧ и гетеродина осуществляется от стабилизатора напряжения —5 В, расположенного на плате блока УПЧ (У4).

Усилитель промежуточной частоты (У4) совмещенный. Усилитель промежуточной частоты тракта ЧМ четырехкаскадный. Сигнал с выхода блока УКВ поступает на базу транзистора V4, нагрузкой которого служит четырехзвенный фильтр ($L1C6$, $L2C10$, $L3C13$, $L5C16$), обеспечивающий избирательность по соседнему каналу. Нагрузкой второго и всех последующих транзисторов УПЧ ЧМ являются двухконтурные фильтры. Связь фильтров ПЧ с транзисторами ослаблена за счет неполного подключения контурных катушек к коллекторам транзисторов V6, V7 и V10. Для расширения полосы пропускания первичные контуры ФПЧ зашунтированы резисторами $R12$ и $R22$.

Усилитель промежуточной частоты тракта АМ трехкаскадный. Нагрузкой транзистора V6 первого каскада УПЧ служит четырехконтурный фильтр сосредоточенной селекции с внешнеемкостной связью между контурами (С20). Включением дополнительных катушек в ФСС ($L8$, $L10$) в приемнике можно регулировать полосу пропускания. Нагрузкой транзистора V7 второго каскада УПЧ является одноконтурный полосовой фильтр ПЧ $L14C29C30$, а нагрузкой транзистора V10 третьего каскада УПЧ — широкополосный контур $L19C37$. В обоих режимах АМ и ЧМ транзисторы усилителя ПЧ включены по схеме с общим эмиттером. Питание цепей первых усилителей ПЧ, выполненных на транзисторах V4, V6 и V7, осуществляется от стабилизатора напряжения —5 В, выполненного на транзисторах V8, V9 и стабилистроне V18. Питание цепи коллектора последнего усилителя ПЧ (V10) осуществляется от источника напряжения —12 или —9 В (при питании от батарей), а питание цепи базы — от местного параметрического стабилизатора (V19).

Переключение с АМ на ЧМ тракт осуществляется переключением коллектора транзистора V6 на соответствующий трансформатор ПЧ, переключением выходов детекторов и подачей, стабилизированного напряжения —5 В на транзистор V4.


Частотный детектор собран на диодах V23 и V24 по схеме симметричного дробного детектора. Резисторы R40 и R41 служат для симметрирования плеч дробного детектора. Сигнал НЧ снимается со средней точки резисторов R45 и R46 и через фильтр R51C54 подается на вход УНЧ. С этих же резисторов снимается напряжение для автоматической подстройки частоты в блоке УКВ.


Амплитудный детектор выполнен на диоде V21 по последовательной схеме с разделенной нагрузкой по постоянному и переменному токам. Сигнал звуковой частоты с делителя R38R42 подается на вход УНЧ.


В приемнике предусмотрен детектор и усилитель напряжения АРУ (V20, V12, V15). На транзисторах V11, V13, V14 и диоде V22 выполнен усилитель бесшумной настройки.


Усилитель низкой частоты состоит из предварительного (У5) и оконечного (У6) усилителей. Первый каскад (предварительный усилитель) собран на транзисторах V1 и V2 по схеме с одной непосредственной и двумя обратными связями. Стабилизация каскада производится передачей напряжения с резистора R10 на базу транзистора V1 через резистор R8. Обратная связь выполнена с помощью резистора R7 и конденсатора C5. Для улучшения качества звучания при всех уровнях громкости в приемнике применен компенсированный регулятор громкости R3 с двумя корректирующими ячейками: в одну из них включена цепочка R1C1 для коррекции в области верхних, в другую — цепочка R2C2 для коррекции в области нижних звуковых частот. Регуляторы тембра по верхним (R11) и нижним (R13) звуковым частотам включены между каскадами предварительного усиления, где уровень сигнала достаточно большой и уже не оказывается влияние наводок.

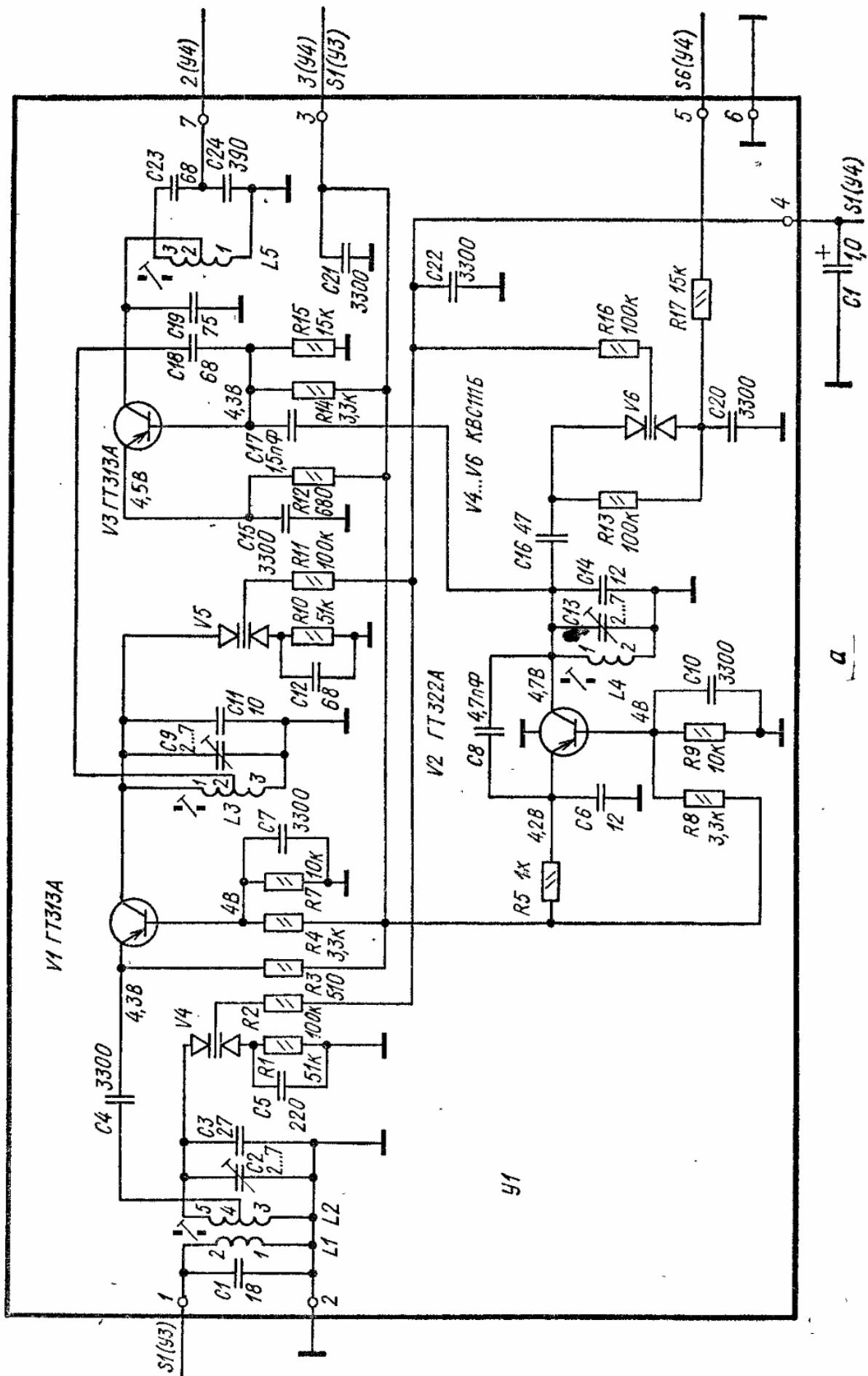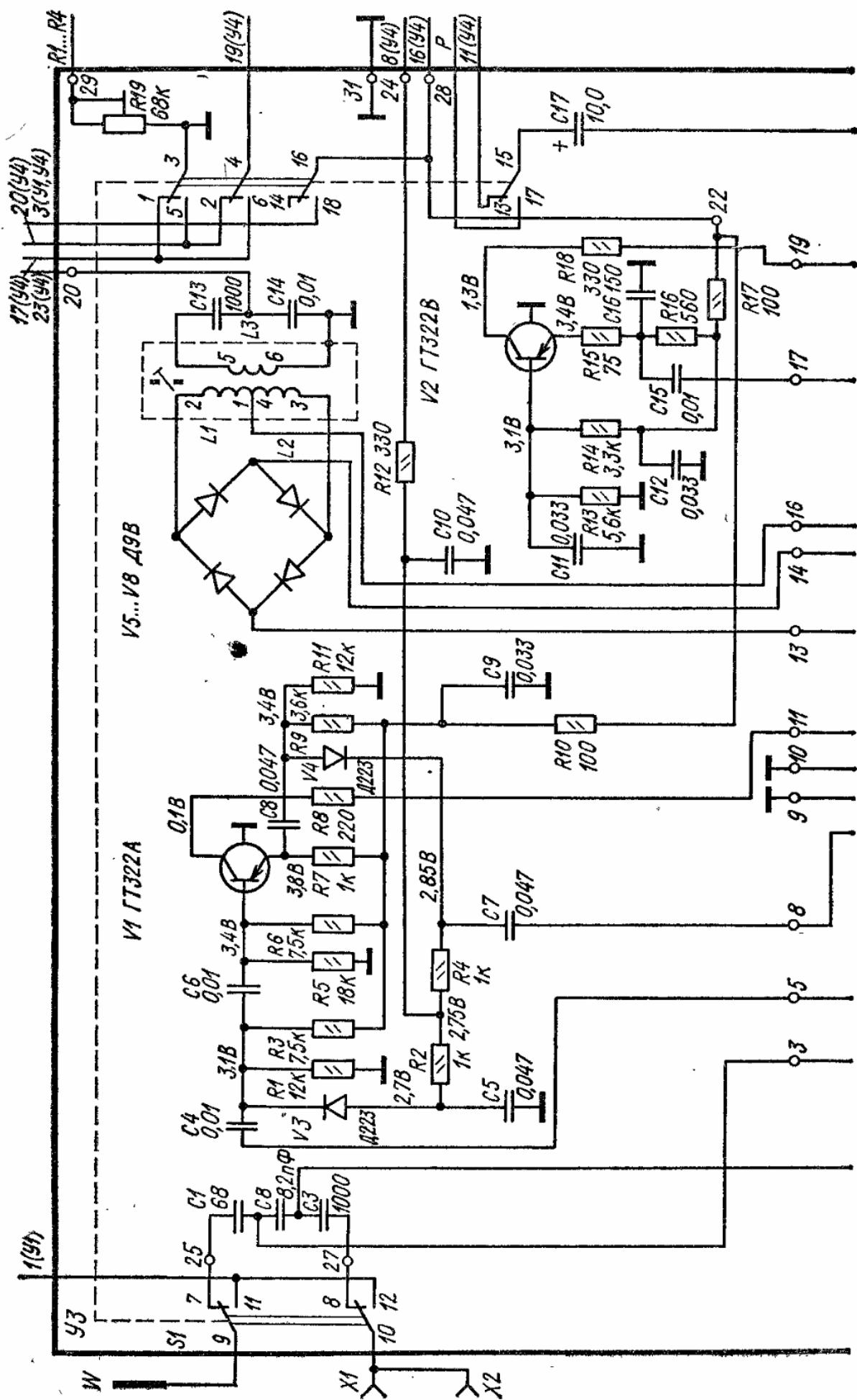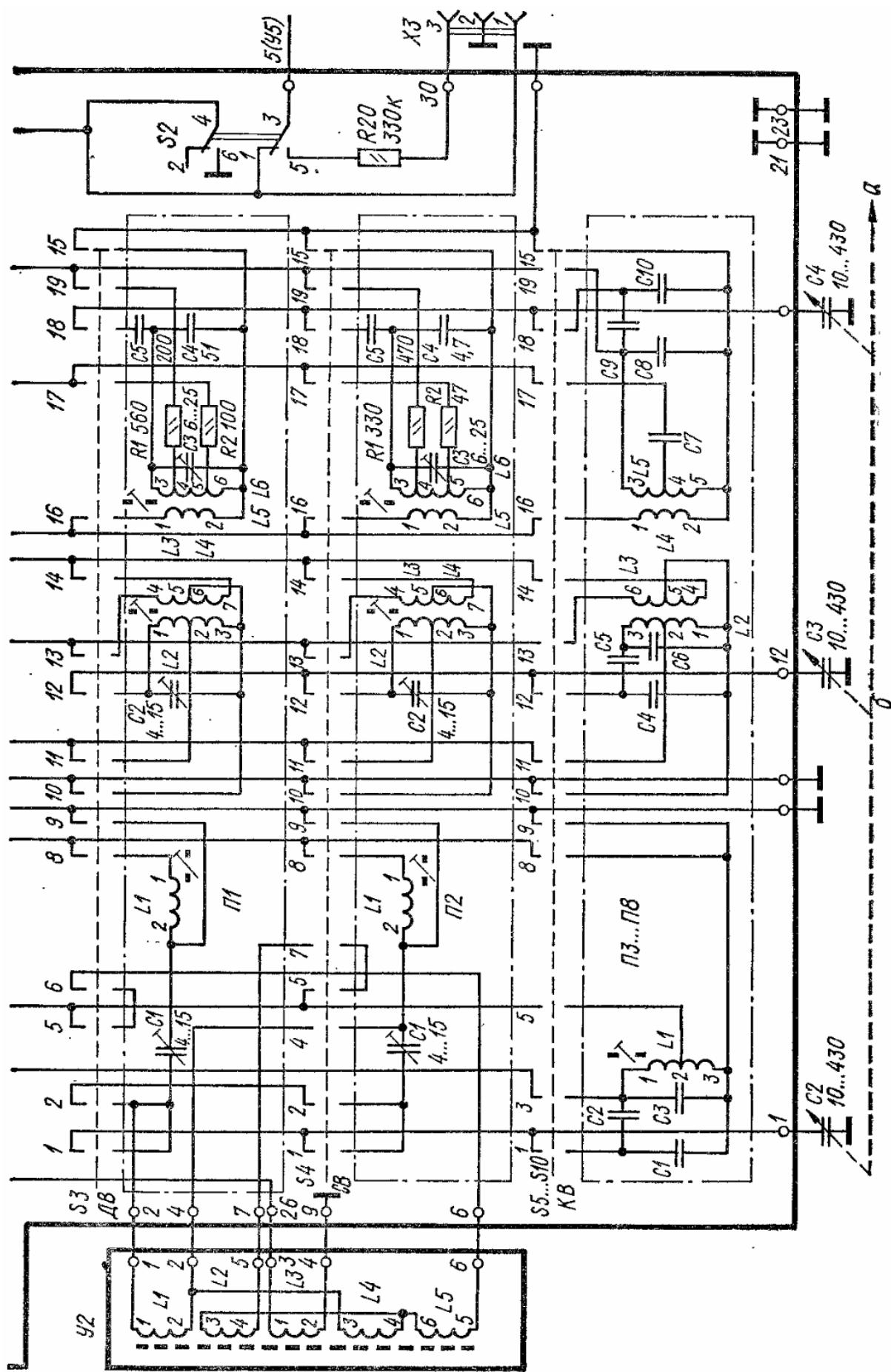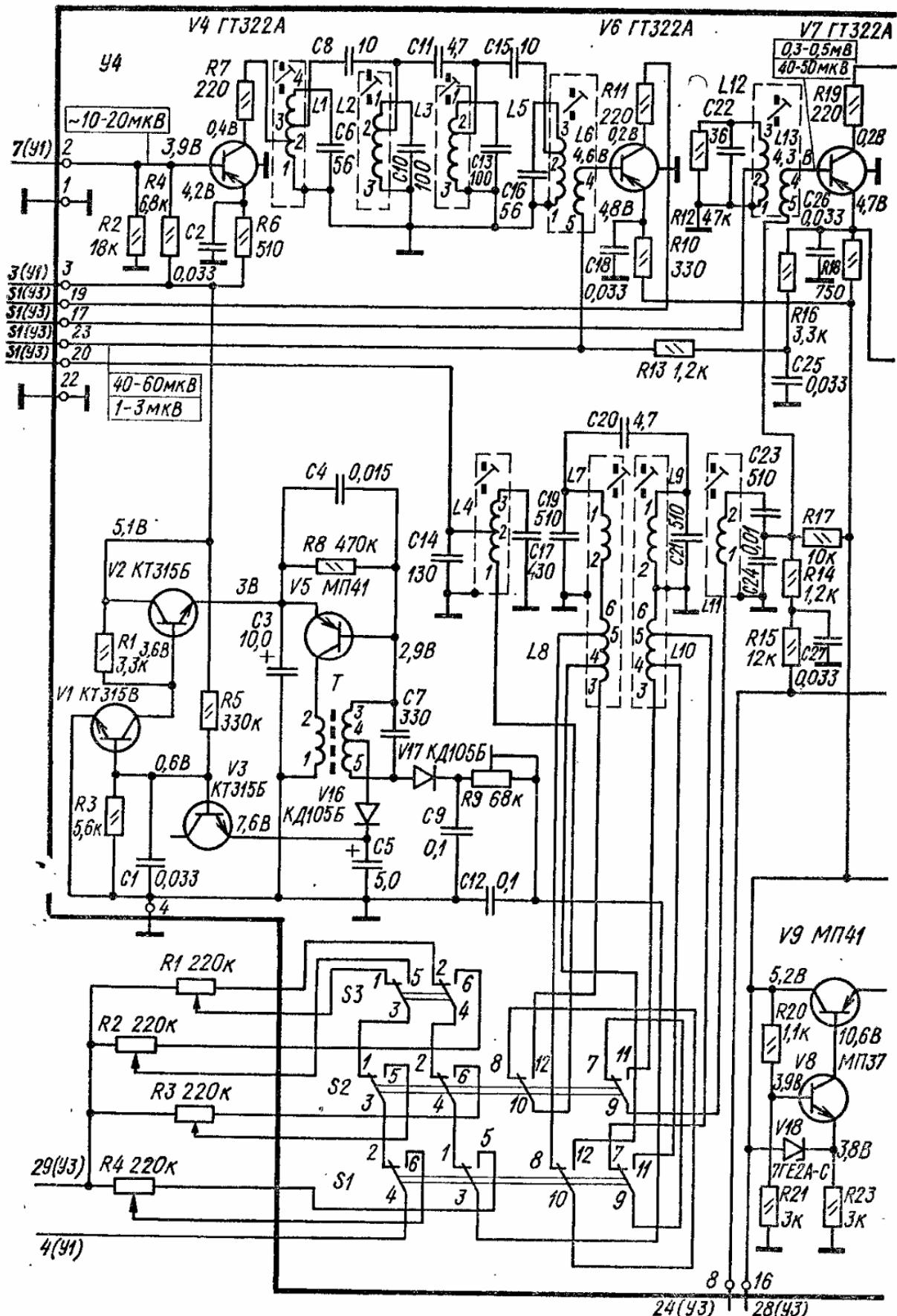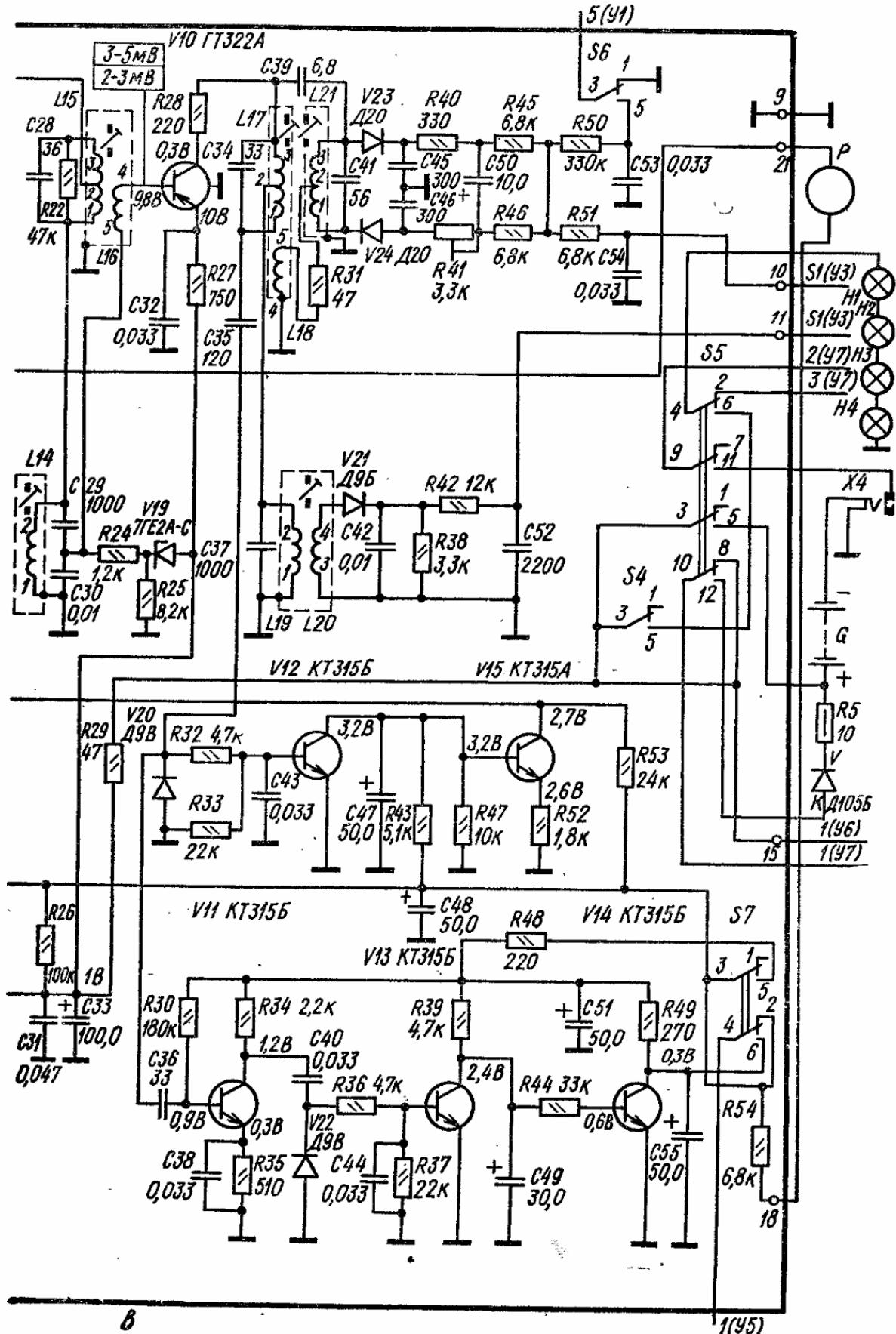
С предварительного УНЧ сигнал подается на транзистор V1 оконечного усилителя, выполненного по схеме коллекторного повторителя. Предоконечный усилитель (V4, V5) собран по последовательной двухтактной схеме с дополнительной симметрией. Оконечный усилитель (V6, V7) собран по последовательной двухтактной схеме с бестрансформаторным выходом. Для температурной стабилизации предоконечных и оконечных каскадов применен терморезистор R11. В УНЧ использована глубокая отрицательная обратная связь по переменному току с выхода УНЧ на эмиттер транзистора V1.


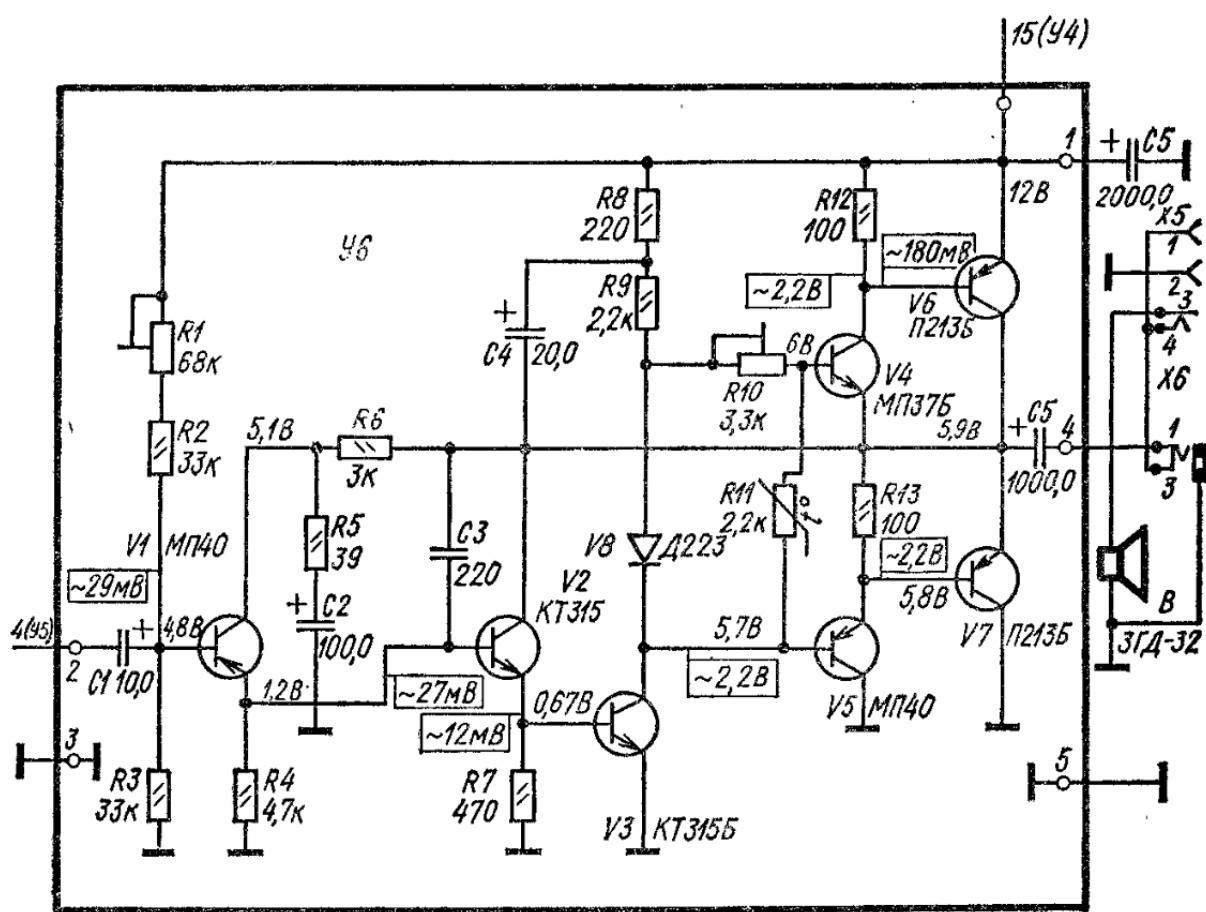


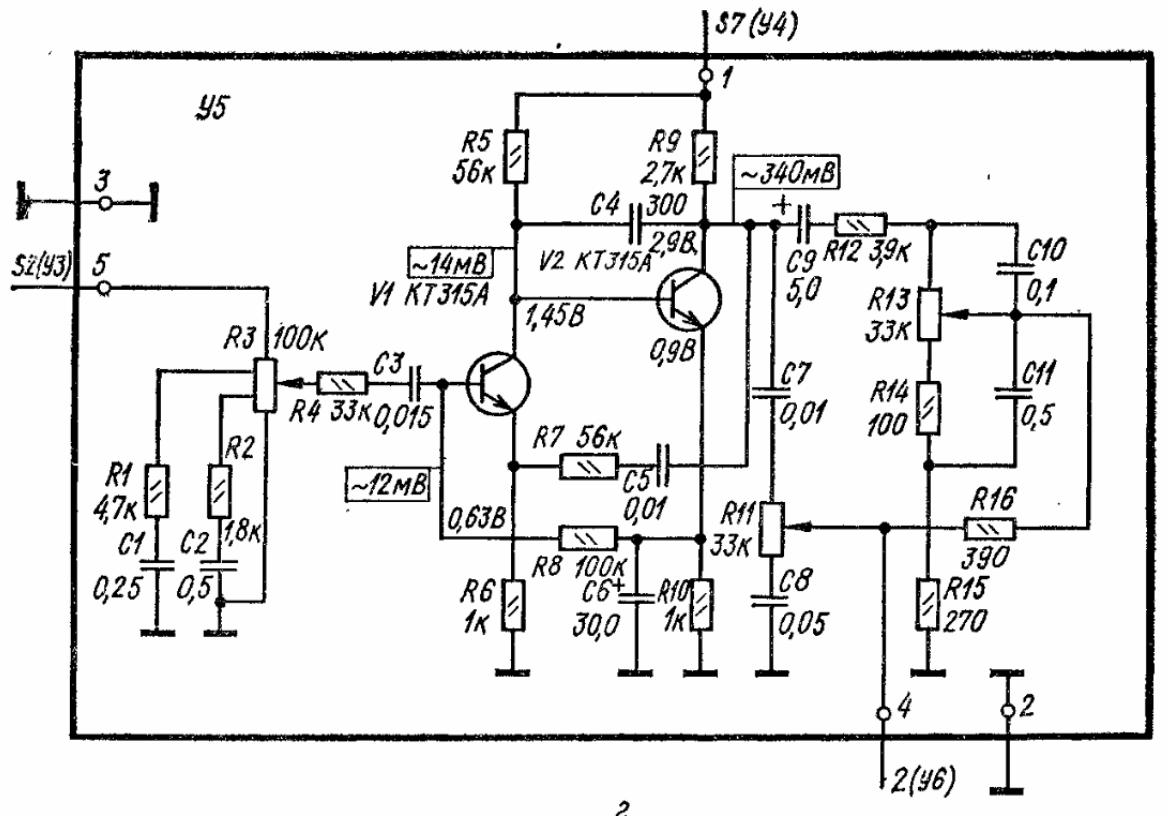









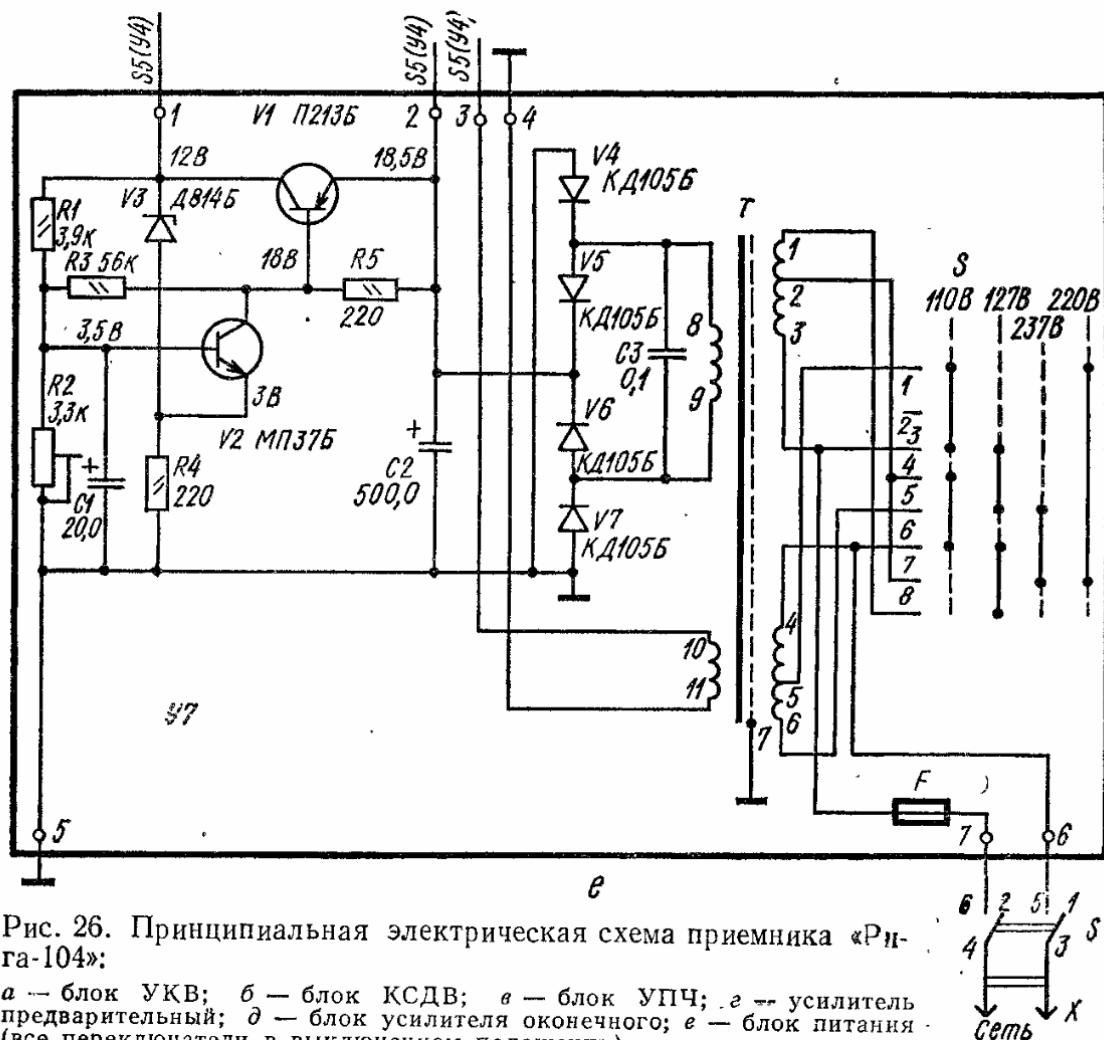


Рис. 26. Принципиальная электрическая схема приемника «Рига-104»:


а — блок УКВ; б — блок КСДВ; в — блок УПЧ; г — усилитель предварительный; д — блок усилителя оконечного; е — блок питания (все переключатели в выключенном положении)

Питание блоков УНЧ осуществляется от стабилизатора напряжения -5 В (V_5), а U_6 — от источника напряжения -12 или -9 В.


Блок питания (Y_7) предназначен для питания радиоприемника от сети переменного тока напряжением 110 , 127 , 220 , 237 В. Со вторичной обмотки трансформатора переменное напряжение подается на мостовой выпрямитель $V_4 \dots V_7$. Выпрямленное напряжение стабилизируется электронным стабилизатором, выполненным на транзисторах V_1 , V_2 и диоде V_3 . При питании радиоприемника от внешнего источника -12 В схема электронной стабилизации уменьшает влияние колебания напряжения питания и обеспечивает фильтрацию импульсных помех. Для ослабления помех сетевая обмотка силового трансформатора защищена электростатическим экраном, а обмотка выпрямителя шунтирована конденсатором C_3 .

10. Контурные планки коротковолновых диапазонов


Конденсатор	Планка (диапазон, м)						Конденсатор	Планка (диапазон, м)					
	П3 (75)	П4 (60)	П5 (49)	П6 (41)	П7 (31)	П8 (25)		П3 (75)	П4 (60)	П5 (49)	П6 (41)	П7 (31)	П8 (25)
C_1	100	91	100	130	120	130	C_6	47	47	68	68	82	68
C_2	270	220	82	82	68	62	C_7	270	270	270	270	150	150
C_3	27	18	62	56	82	91	C_8	39	39	91	100	120	91
C_4	100	91	100	130	120	120	C_{10}	100	82	91	110	100	91
C_5, C_9	270	220	82	82	68	62							

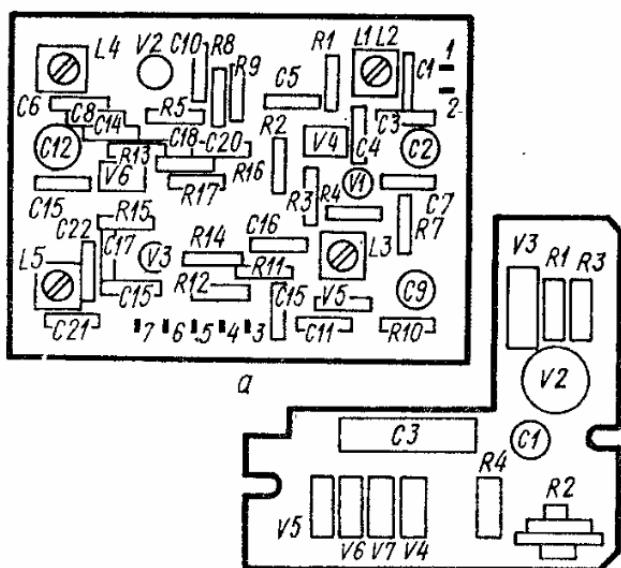


A

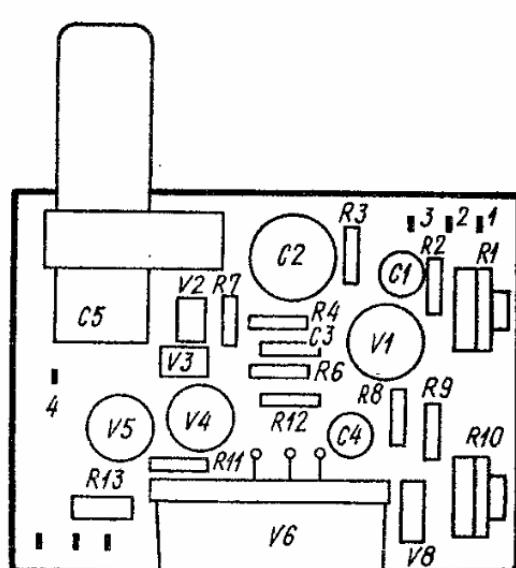


B

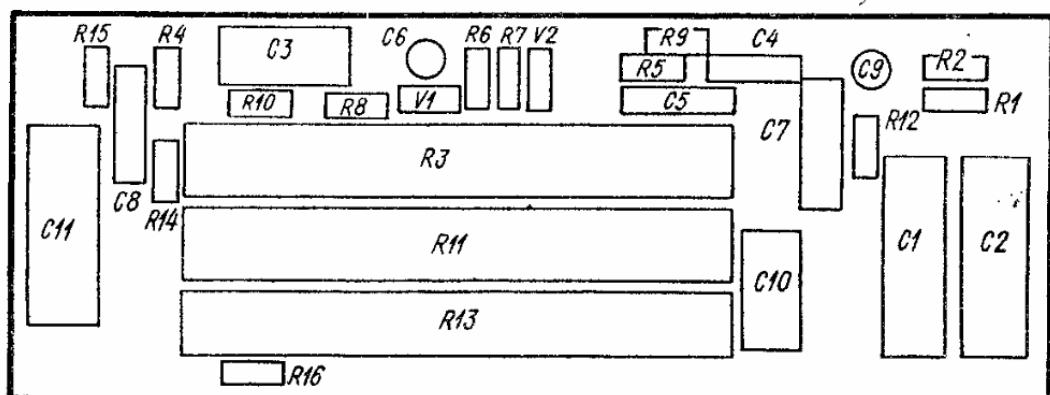


C

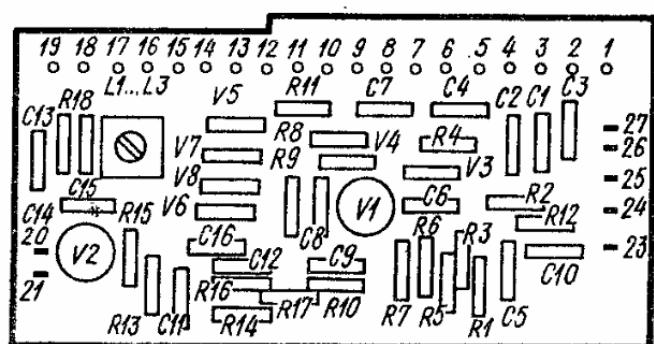




D

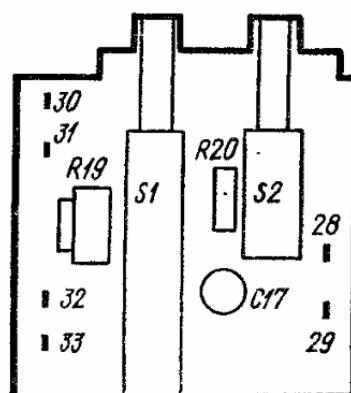

E

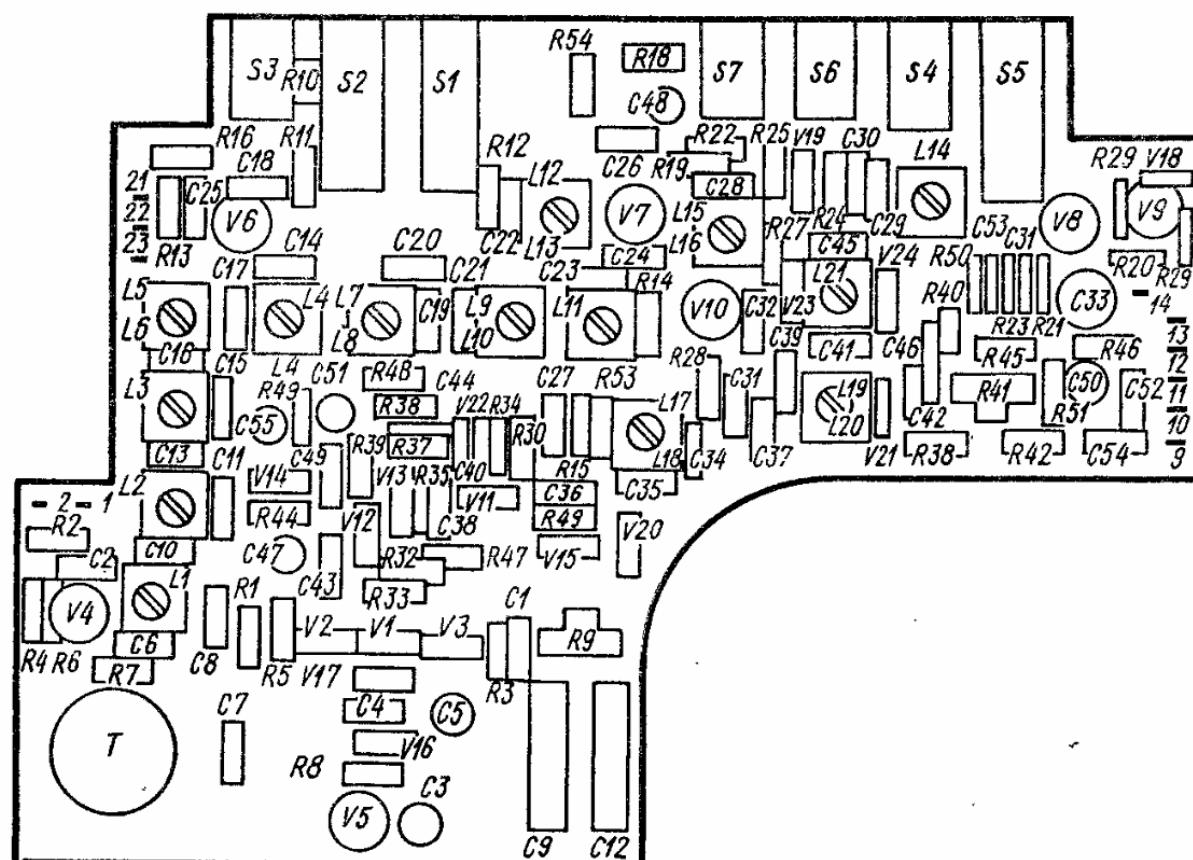

ж

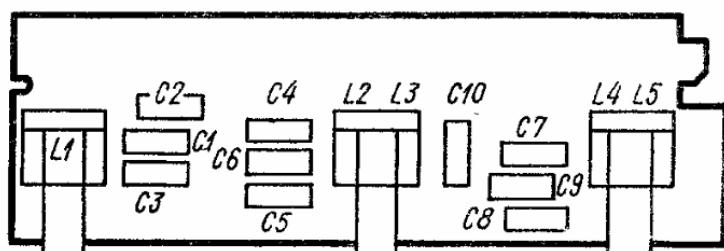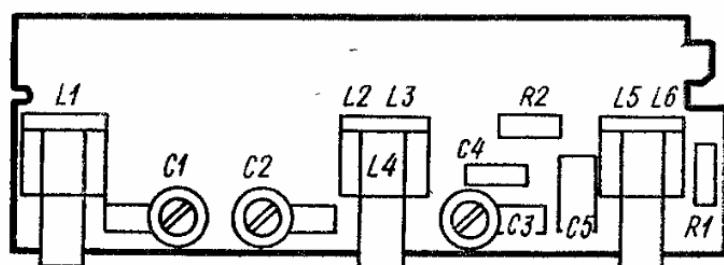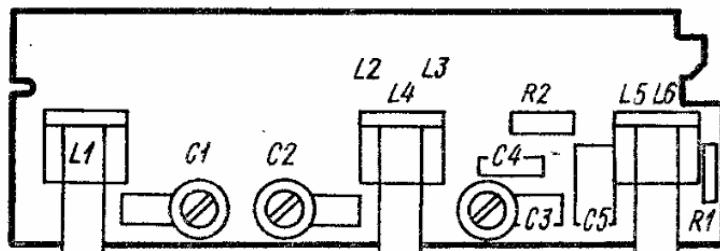

з

Рис. 27. Расположение узлов и деталей на платах УКВ (а), блока питания (б), усилителя оконечного (в), усилителя предварительного (г), КСДВ (д), переключателя (е), УПЧ (ж), планок контурных (з) приемника «Рига-104»

11. Данные катушек индуктивности радиоприемника «Рига-104»

Обозначение по схеме	Катушка	Номер вывода	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Индуктивность, мкГ±10%	Номер распайки (прил. 6)
<i>Блок УКВ</i>						
L1	Входная	1—2	ПЭВ-1 0,23	9,25		
L2	Связи	3—4—5	ММ 0,5	0,75+3,5		34
L3	УВЧ	1—2—3		2,5+1,75		35
L4	Гетеродинная	1—2		6,25		36
L5	ПЧ	1—2—3	ПЭВ-1 0,12	6,5+9,25	3,55	37
<i>Блок МА</i>						
L1	Антenna СВ	1—2	ЛЭШО 10×0,07	46	200	
L2	Связи	3—4		5	.	72
L3	Связи	1—2	ПЭВ-2 0,12	50		
L4	Антenna	3—4		142	2000	
L5	Связи	5—6		12		73
<i>Блок РЧ</i>						
L1	Фильтр смесителя	1—2	ПЭЛЛО 0,1	20		
L2		3—4		20		
L3	Связи	5—6	ПЭВ-2 0,1	108	140	
<i>Блок РЧ (П1...П8)</i>						
L1	Дросселя ДВ	1—2	ПЭВ-2 0,12	130	137	
L1	Дросселя СВ			60	32	75
L1	Входная КВ 75 м	1—2—3	ПЭЛЛО 0,15	21+7	6,72	
L1	Входная КВ 60 м			17+6	5,06	
L1	Входная КВ 49 м			15+6	4,19	
L1	Входная КВ 41 м			13+5	3,16	
L1	Входная КВ 31 м		ПЭЛЛО 0,38	8+4	1,47	
L1	Входная КВ 25 м			8+3	1,08	
L2	Коллекторная ДВ	1—2—3	ПЭВ-2 0,12	330+159	2470	
L3	Связи	4—5	ПЭЛЛО 0,12	25		
L4	Связи	6—7		25		

Продолжение табл. 11

Обозначение по схеме	Катушка	Номер вывода	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Индуктивность, мкГ \pm 10%	Номер распайки (прил. 6)
L2	Коллекторная СВ	1—2—3	ПЭВ-2 0,12	90+54	206	
L3	Связи	4—5	ПЭЛЛО 0,1	12		
L4	Связи	6—7		12		
						77
L2	Коллекторная КВ 75 м	1—2—3	ПЭЛЛО 0,15	8+20	7,5	
L3	Связи	4—5—6	ПЭВ-2 0,12	2+2		
L2	Коллекторная КВ 60 м			6+18	5,27	
L3	Связи			2+2		
L2	Коллекторная КВ 49 м			7+16	5,15	
L3	Связи			2+2		
						78
L2	Коллекторная КВ 41 м			6+12	3,58	
L3	Связи			2+2		
L2	Коллекторная КВ 31 м			4+10	1,97	
L3	Связи			2+2		
L2	Коллекторная КВ 25 м			3+10	1,5	
L3	Связи			2+2		
						79
L5	Связи	1—2	ПЭЛЛО 0,1	12		
L6	Гетеродинная ДВ	3—4— —5—6	ЛЭШО 5×0,06	19+121+ +35	280	
L5	Связи			10		
L6	Гетеродинная СВ			70+10+12	102	
L4	Связи	1—2	ПЭВ-2 0,12	3		
L5	Гетеродинная КВ 75 м	3—4—5	ПЭЛЛО 0,15	17+7	5,33	
L4	Связи			3		
L5	Гетеродинная КВ 60 м			14+6	4,05	
L4	Связи	1—2	ПЭВ-2 0,12	3		
L5	Гетеродинная КВ 49 м	3—4—5	ПЭЛЛО 0,15	13+5	3,2	
L4	Связи			2		
L5	Гетеродинная КВ 41 м			11+4	2,19	

Продолжение табл. 11

Обозначение по схеме	Катушка	Номер вывода	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Индуктивность, мкГ \pm 10%	Номер распайки (прил. 6)
L4 L5	Связи Гетеродинная КВ 31 м	1—2 3—4—5	ПЭВ-2 0,12 ПЭЛЛО 0,38	2 8+3	1,27	
L4 L5	Связи Гетеродинная КВ 25 м			2 7+3	0,96	81
	<i>Блок УПЧ</i>					
L1	ФСС1 ЧМ	1—2— —3—4	ПЭВ-2 0,15	5+3+24	3,8	82
L2	ФСС2 ЧМ	1—2—3		12+6	2,1	
L3	ФСС3 ЧМ			12+6		83
L5 L6	ФСС4 ЧМ Связи	1—2—3 4—5		8+16 1	3,8	
L12 L13	ФПЧ2 ЧМ Связи			11+21 2	5,8	
L15 L16	ФПЧ3 ЧМ Связи					84
L17 L18	Коллекторная ДД Связи		ПЭВ-2 0,12	10+20 10	5,8	
L21	Диодная ДД	1—2—3		14+15	5,8	85
L4	ФСС1 АМ	1—2—3	ЛЭШО 5×0,06	83+41	230	86
L7 L8	ФСС2 АМ Связи	1—2 3—4— —5—6	ЛЭШО 5×0,06 ПЭВ-2 0,1	124 2,5+2,5+1	230	87
L9 L10	ФСС3 АМ Связи					88
L11	ФСС4 АМ	1—2	ЛЭШО 5×0,06	124	230	
L14	ФПЧ2 АМ		ПЭВ-2 0,1	112	140	89
L19 L20	ФПЧ3 АМ Связи	1—2 3—4	ПЭВ-2 0,1	112 116	140	90
T	Преобразователя	1—2 3—4—5		460 106+354	4000	

В блоке радиочастоты (У3) на принципиальной схеме показана только одна контурная планка коротковолнового диапазона. Планки отличаются только номиналами применяемых конденсаторов (табл. 10).

Конструкция и детали. Корпус приемника разборный. Выполнен из полистирола с декоративной отделкой. Сверху корпус закрыт обрамлением, на котором закреплена выполненная из прозрачной пластмассы шкала, а снизу — крышкой, закрывающей отсек питания. Все органы управления (ручки настройки приемника, регуляторов тембра и громкости, кнопки переключателя диапазонов подсветки шкалы) расположены на верхнем обрамлении, а также на передней панели. Гнезда для подключения внешней антенны, электропроигрывателя, магнитофона, телефона, внешних акустической системы и источника питания находятся на задней крышке приемника.

Верньерно-шкальное устройство и плата с гнездами (для подключения внешних устройств) выполнены откидывающимися, что облегчает доступ к узлам и блокам при ремонте.

Переключатель диапазонов в блоке радиочастоты выполнен в виде двухстороннего развернутого барабана, что позволило увеличить количество КВ диапазонов при рациональном использовании объема. Благодаря применению рычажного механизма уменьшено усилие нажатия кнопок переключателя при увеличенном контактном давлении. Для приема радиовещательных станций в диапазоне УКВ радиоприемник имеет телескопический вибратор, настроенный на среднюю частоту, используемый в диапазонах КВ, как штыревая антенна.

Монтаж радиоприемника выполнен на печатных платах из фольгированного гетинакса (рис. 27). Все платы закреплены на пластмассовой раме при помощи винтов

Внутренняя магнитная антенна диапазонов в ДВ и СВ выполнена на стержне из феррита марки 400НН длиной 200 мм и диаметром 10 мм. Входные и гетеродинные катушки диапазонов КВ намотаны на гладкие полистироловые каркасы.

В приемнике применены: резисторы R19 (У3), R9, R41 (У4), R3, R10, R13 (У5), R1, R10 (У6), R2 (У7), R1...R4 (шасси) — типа СП3, R11 (У6) — типа СТ-1, R5 (шасси) — типа МОН, остальные — типа ВС-0,125 а; конденсаторы C4, C5, C7, C10, C15, C20, C21, C22, C24 (У1), C4...C12, C15 (У3), C1, C2, C4, C18, C24...C27, C30...C32, C38, C40, C42...C44, C52...C54 (У4) — типа К10-7В, C17 (У3), C3, C5, C33, C47, C48, C49...C51, C55 (У4), C6, C9 (У5), C1, C4, C5 (У6), C1, C2 (У7), C5 (шасси) — типа К50-6, C2 (У6), C1 (шасси) — типа К50-12, C2, C5, C9 (У3) — типа ККО, C9, C12 (У4), C1, C2, C8, C10, C11 (У5), C3 (У7) — типа МБМ, C14 (У3) — типа БМ, C3, C5, C7 (У5) — типа К4ОП-2а, C2, C9, C13 (У1), C1...C3 (У3) — типа КПК, C3 (У3) — типа К15-5, C13 (У3), C17, C19, C21, C23, C29, C37 (У4) — типа КЛС, C1, C3, C6, C8, C12, C18...C23 (У1) — типа КД-1, остальные — типа КТ-1.

Данные катушек индуктивности приведены в табл. 11, а силового трансформатора в табл. П4 приложения 1.