

**K O V O ,**  
**lidové výrobní družstvo Urbanice, okres Pardubice,**  
**provozovna 02 JISKRA Pardubice, Palackého 282**


---

# **Návod ke stavebnici**

## **„RADIETA“**

**K O V O ,**  
lidové výrobní družstvo Urbanice, okres Pardubice,  
provozovna 02 JISKRA Pardubice, Palackého 282

**Návod ke stavebnici  
„RADIETA“**

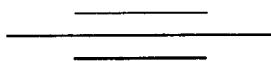

Přátele!

Výrobek, který dostáváte, Vám připravil kolektiv pracovníků výrobního družstva Jiskra v Pardubicích. Jeho vznik nebyl náhodný. Byli jsme vedeni snahou přispět svým podílem k plnění dílčího úkolu XII. sjezdu KSČ — zajistit další růst vzdělanosti. To platí zvláště pro vzdělání technického směru.

Je to požadavek, který vyplývá zcela zákonitě z potřeb dalšího rozvoje naší společnosti. Nová technika plně ovládá naše hospodářství. Je hlavním nositelem růstu produktivity práce. Její podstatnou částí je právě radiotechnika a elektrotechnika. Radiotechnická a elektrotechnická zařízení byla vždy v pořadí zájmu a obdivu zvláště u naší mládeže. Nejen mládež, ale i dospělí se snaží proniknout do složité problematiky tohoto oboru. Tomu brání často nedostatek praktických a polytechnických pomůcek. I zde platí, že pravda jednou viděná je cennější než desetkrát čtená.

Tento novou stavebnici, u které je poprvé v naší republice v tomto obooru použito originálního způsobu spojování bez pájení, chceme u širokých vrstev našich spoluobčanů vzbudit zájem o principy radiotechniky a elektroniky. Počítáme s tím, že využití ověřených poznatků v mnoha případech neskončí nejsložitějším zapojením, ale přispěje k novým podobným námětům na využití radiotechniky a elektroniky na různých pracovištích majitelů RADIETY.

Nová stavebnice kabelkového tranzistorového přijímače, nebo chcete-li nová hračka, chce spojit dobré s užitečným. Jako hračku, určenou a použitelnou pro věkovou skupinu 9—14 let, jistě ji nečeká osud skutečných hraček, které jsou po krátké době používání odloženy. Majitel má nejen možnost ověřit si funkce jednotlivých součástí, ale i možnost přístroj postupně zdokonalovat. Dovoluje totiž mnohonásobnou montáž a demontáž. Pomůcka je instruktivní tím, že je konstruována pro demonstraci od nejjednodušších zapojení k dalším a složitějším. Předpokládáme, že toto polytechnické zaměření získá celou řadu obdivovatelů nové techniky a že ji ocení mnoho našich vychovatelů a pedagogů, kteří po podobných výrobcích společně se SVAZARMEM stále volají. Propracování a řešení vlastní kabelky potvrzuje i užitnou hodnotu tohoto výrobku, jehož umístění v kterémkoliv části Vašeho bytu nebude problémem. Použitelnost při rekreaci a aktívním odpočinku je zřejmá.

Přejeme Vám mnoho užitečné radosti z našeho výrobku.

K O V O,

lidové výrobní družstvo Urbanice, okres Pardubice,  
provozovna 02 JISKRA Pardubice, Palackého 282

Chceš se dopracovat úspěchu?

1. Nespěchej!
2. Návod čti pozorně a předem!
3. Pracuj přesně!
4. Se součástkami zacházej opatrně!
5. Před připojením baterie zkонтroluj ještě jednou zapojení!

**Prohlédni si důkladně vše, co stavebnice obsahuje (obr. 1, 2, 3, 4).**

Skříňka je zajímavá tím, že má přední i zadní stěnu vyklápěcí. Vyšroubouješ-li na horní straně skříňky umístěné čtyři šrouby s ozdobnými podložkami, uvolní se obě stěny a měrným dloubnutím pod horní stranu skříňky je vypáčíš. Odkryješ tak vnitřní stavbu přijímače.

Ploché šasi uprostřed skříňky má na sobě připevněné mechanické součásti a některé elektrické součástky.


Jednou z nich je duál (dvojitý ladící kondenzátor). Na něm je přišroubován bakelitový knoflík.

Kondenzátor dolaďovací (trimr) je již nastaven, takže s ním starosti mít nebudeš.

SV (středovlnný) obvod je v hliníkovém krytu. Železové jádro uprostřed železového hrnčku je rovněž na stavěno.


Směrovou vestavěnou anténu představuje feritový trámeček, na kterém je navlečena cívka, která byla naladěna a zajištěna proti posunutí. Držák antény je vyroben z novoduru.

Stínící plech, připevněný na šasi, odstraňuje vliv přiblížení ruky na ladění a na nastavení zpětné vazby.

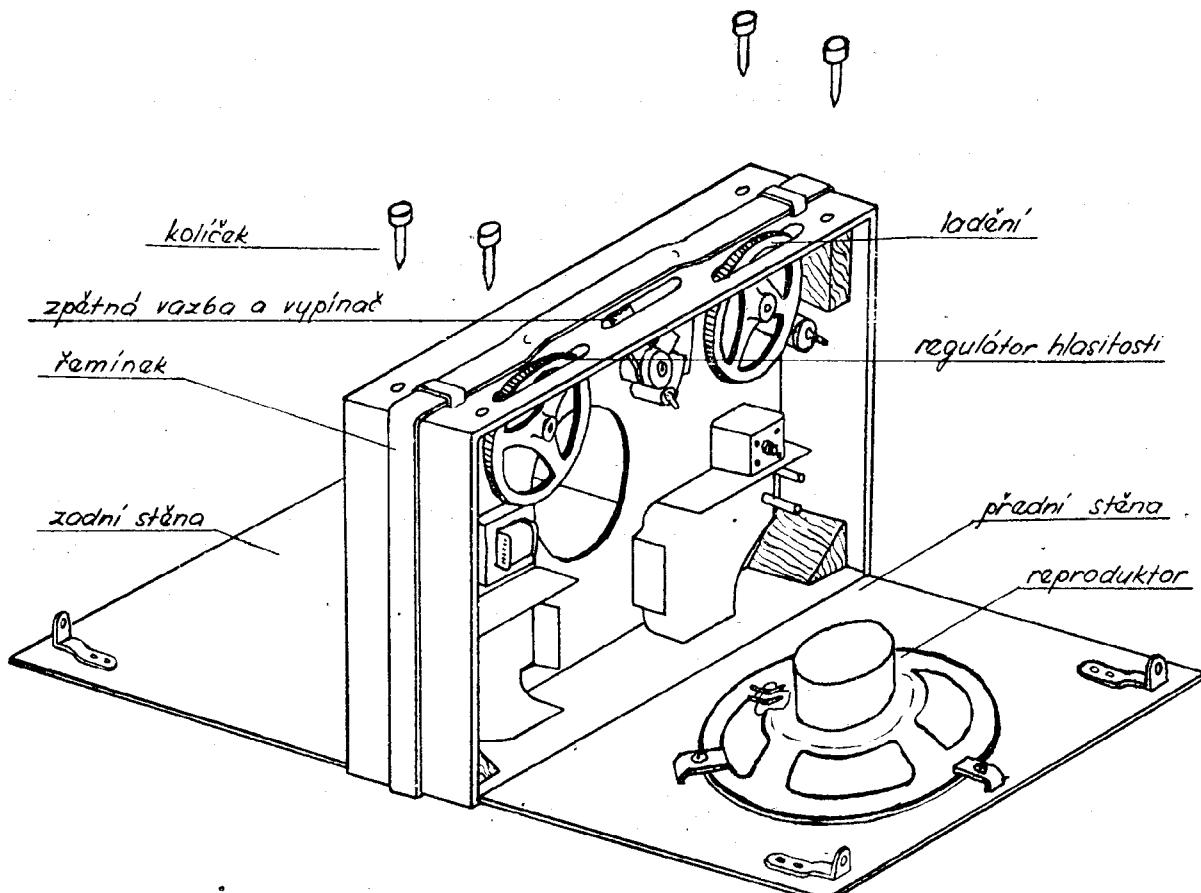


Obr 1. Otevřená Radieta

Oprav si na obr. 1: místo nakreslených kolíčků jsou použity šrouby M4×12 s čočkovou hlavou a ozdobné podložky.

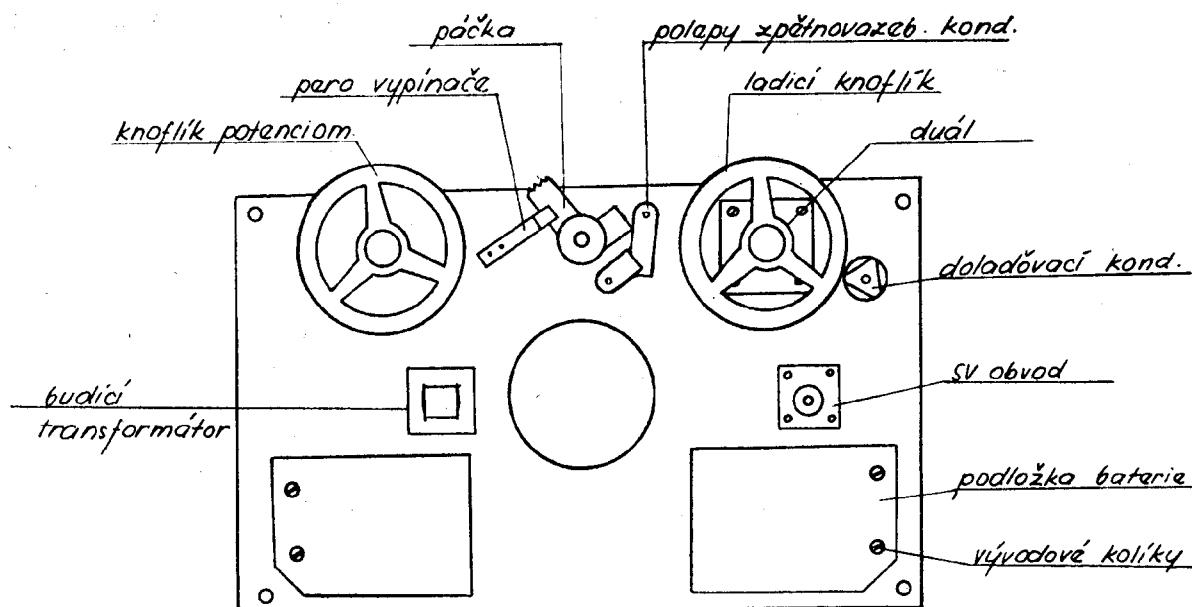


Obr. 2. Pohled na šasi od reproduktoru

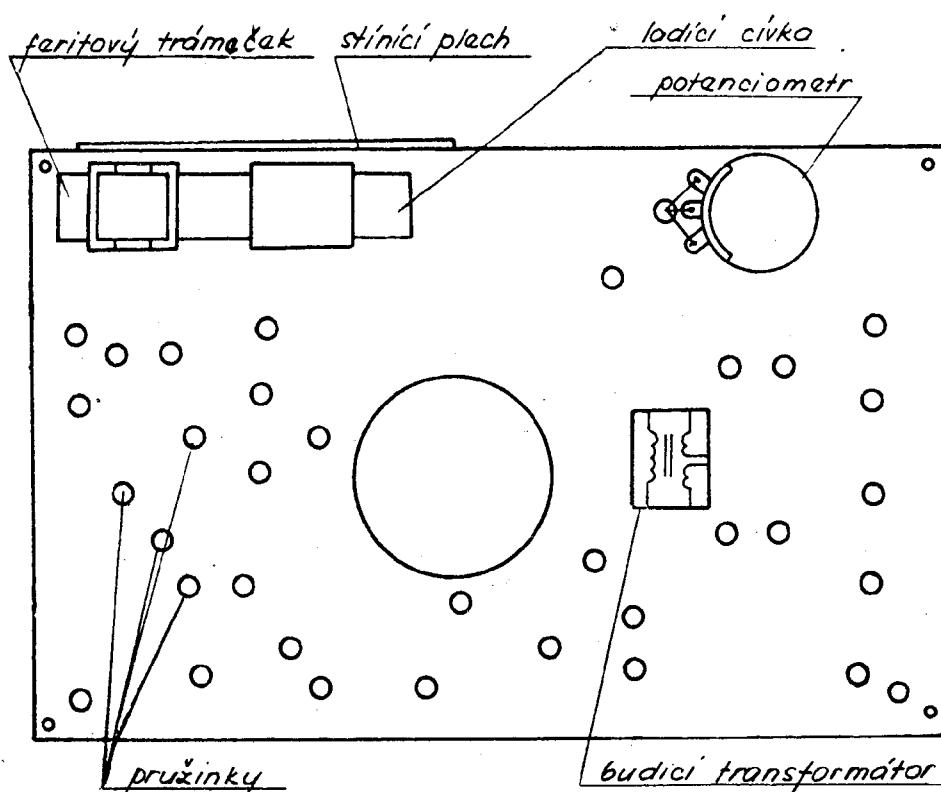

Obr. 3. Pohled na šasi se strany pružinek

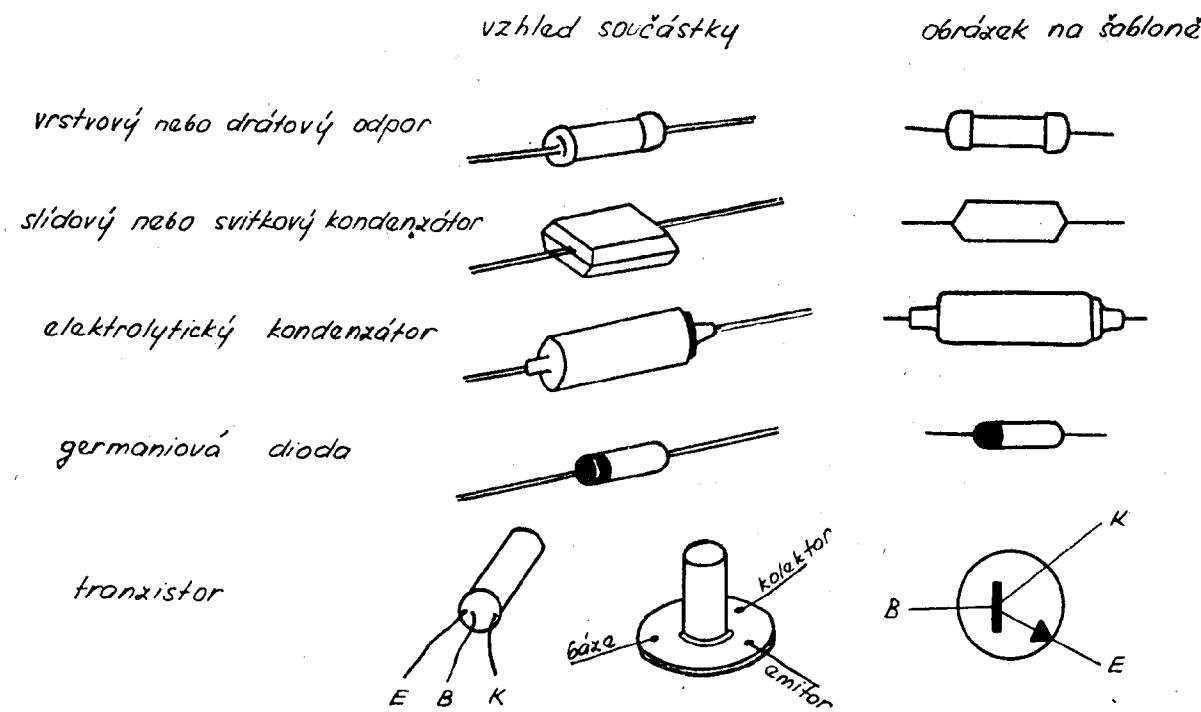Vedle skřínky jsou uloženy 3 zásobníky součástek. Jeden obsahuje odpory, druhý obsahuje slídové, svitkové a elektrolytické kondenzátory, třetí zásobník obsahuje 2 germaniové diody, 5 tranzistorů a smotek holého spojovacího drátu. Na obr. 4 jsou nakresleny jednotlivé druhy součástek a současně znaky, jimiž jsou znázorněny na šablonách.



Obr. 4 Přehled součástek


Tabulka použití polovodičů:

D r u h	Použití	Barva destičky	ks	Při nahrazování použij typ
vysokofrekvenční tranzistor	audion, reflex	zelená	1	156NU70
nízkofrekvenční tranzistor	předzesilovač	světlehnědá (mřížkovaná)	1	106NU70
nízkofrekvenční tranzistor	budicí stupeň	tmavohnědá	1	106NU70
nízkofrekvenční tranzistor	konec. stupeň	bílá	2	104NU71 párované
germaniová dioda	detekce	—	2	1NN41

#### ZNAČENÍ SOUČÁSTEK


##### 1. Značení odporek a jejich hodnot

Všechny odpory, které jsou ve stavebnici, mají veschematu docela jednoduché značení. Každý odpor je zakreslen značkou podle obr. 5.

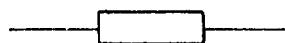

Obr. 5. Schématická značka odporu

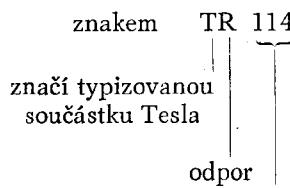Odpory, ktoré budeš používať, sa označují



udává typ odporu. V našom případě je to odpor s osovými vývody, který může zatížit výkonem 0,25 wattu (1 watt je jednotka elektrického výkonu).

Hodnota odporu je udávána v ohmech (ómech). Ohm se značí řeckým písmenem  $\Omega$  (omega).

$1 \Omega = 1$  ohm (óm), větší jednotky pak jsou:

$1 k\Omega = 1$  kilohm (kiloóm) =  $1000 \Omega$

$1 M\Omega =$  megaohm (megaóm) =  $1000 k\Omega = 1000000 \Omega$

Tuto hodnotu Ti udává další číslice znaku. Místo desetinné čárky se vkládá příslušné písmeno

j	pro	$\Omega$
k	pro	$k\Omega$
M	pro	$M\Omega$
G	pro	$G\Omega$

Používání Ti nejlépe osvětlí příklady:

Znak:	hodnota v $\Omega$	v $k\Omega$	v $M\Omega$
10j5	10,5		
150	150	0,15	
1k5	1 500	1,5	
10k	10 000	10	0,01
M5	500 000	500	0,5
1M3	1 300 000	1 300	1,3
5M	5 000 000	5 000	5

Na posledním místě číselného znaku je symbol tolerance odporu.

A	.. .	$\pm 10 \%$
B	.. .	$\pm 5 \%$
C	.. .	$\pm 2 \%$
D	.. .	$\pm 1 \%$
E	.. .	$\pm 0,5 \%$

Není-li za hodnotou žádný symbol, je odpor v základní toleranci  $\pm 20 \%$ . Tedy celý znak odporu s osovými vývody, se zatížením 0,25 W a hodnotou  $10.000 \Omega$  a tolerancí  $\pm 10 \%$  je


TR 114 10k/A

#### Upozornění!

Nápis na odporech se mohou velmi snadno smazat. Proto je třeba s nimi zacházet opatrne, nebo si je přelepit proužkem lepicí pásky s opsanou hodnotou. Zručnější mohou nápisy zajistit proti smazání rychlým přestříknutím slabou vrstvou průhledného nitrolaku.

#### 2. Značení potenciometrů a jejich hodnot

Potenciometr (měnitelný odpor se třemi vývody) má podobnou značku jako odpor. Měnitelnost je označena šipkou (viz obr. 6).

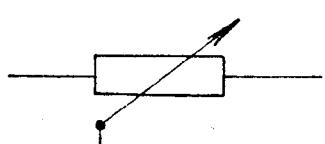


Obr. 6. Schématická značka  
potenciometru

Starší značení hodnot mělo na začátku písmena WN a poté pětimístné číslo. Za ním následovalo označení hodnoty stejným způsobem jako u odporů. Tato hodnota byla lomena ještě písmeny, které značily průběh odporu v závislosti na úhlu na točení potenciometru.


- |           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| Písmeno N | značí lineární průběh                |
| NS        | značí lineární speciální průběh      |
| G         | značí logaritmický průběh            |
| E         | značí exponenciální průběh           |
| V         | značí logaritmický průběh s odbočkou |
| S         | značí speciální průběh               |

Příklad:

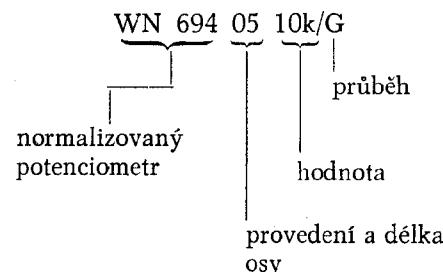

Novější značení potenciometru spočívá v tom, že místo znaku WN .... používá TP ....

Opět příklad:

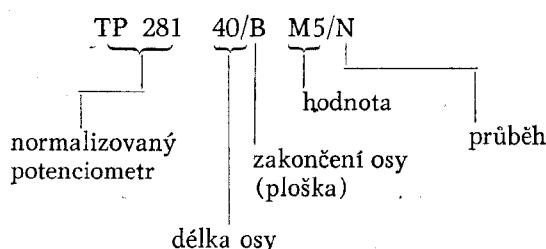

### 3. Značení kondenzátorů a jejich hodnot

Pro kondenzátor se používá ve schématech rovněž jednoduché značky. Protože pro průchod stejnosměrného proudu znamená přerušení, vyjadřuje to i značka, uvedená na obr. 7.




Obr. 7. Schématická značka kondenzátoru

Základní jednotkou kapacity je 1 farad. Tato jednotka je však příliš velká, proto se vytvořily menší.

$$\begin{array}{lll} \text{Jsou to: } & 1 \mu\text{F} & = 0,000\,001 \text{ F} \\ & 1 \text{nF} & = 0,000\,000\,001 \text{ F} \\ & 1 \text{pF} & = 0,000\,000\,000\,001 \text{ F} \end{array}$$

Tento 1 pF byl vzat jako základ pro značení kondenzátorů, které je obdobné jako u odporů.

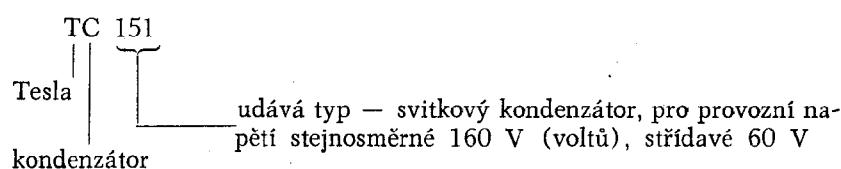Kondenzátory, které budeš používat, se označují



Označení hodnot si opět předvedeme na příkladech:


Znak	hodnota v pF	hodnota v nF	hodnota v $\mu$ F
5j6	5,6		
25	25		
3k2	3 200	3,2	
10k	10 000	10	0,01
M3	300 000	300	0,3
2M5	2 500 000	2 500	2,5
25M	25 000 000	25 000	25
100M	100 000 000	100 000	100

Celý znak slídového kondenzátoru s provozním stejnosměrným napětím 500 V, hodnotou 1000 pF a tolerancí  $\pm 20\%$  (tolerance se značí stejně jako u odpórů) bude

TC 211 1k

Dále se vyskytuje ve stavebnici zvláštní druh kondenzátorů — elektrolytické. Jsou to plobované kondenzátory větších kapacit. Na pláště elektrolytického kondenzátoru je záporný pól — (minus) a z gumové průchodky vychází kladný pól + (plus).

Tuto polaritu (viz obr. 8) musíš dodržovat, neboť by se elektrolytický kondenzátor mohl prorazit — nastal by zkrat.

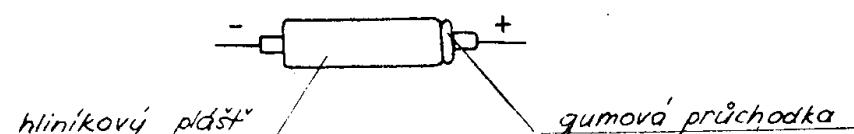

Obr. 8. Elektrolytický kondenzátor

Ve schematech jsou elektrolytické kondenzátory označeny značkou podle obr. 9. V této značce značí prázdný obdélník kladný pól a vyplněný záporný pól. Jelikož elektrolyt je vlastně kondenzátor, používá i stejný způsob označování hodnot.



Obr. 9. Schématická značka elektrolytického kondenzátoru

### JAK BUDEŠ POUŽÍVAT SPOJOVACÍ PRUŽINKY

Uchopíš pružinku za ouško a zatáhneš — závity se od sebe vzdálí a mezi ně můžeš zasunout vývod součástky. Uvolněním pružinky se vývod sevře a spoj je hotov. Pružinky natahuj vždy jen tak, aby meze mezi závity právě stačila na zasunutí vývodu. Když roztáhneš pružinku moc, již se Ti závity úplně nevrátí zpět a můžeš ji tak zničit.


Všechny vývody součástek zasuň až těsně k závitům. Drát bude z jedné strany držen závitem, proti kterému ho budou tlačit sousední závity.

Drát nech procházet přes celý průměr pružiny — tak získáš čtyřbodový dotyk drátu s pružinou, zatímco vsunutím jen do poloviny — dvoubodový dotyk.

Těžší součásti (elektrolyty) budeš vkládat vždy tak, aby při postavení „Radiety“ byly vývody do pružinek zasunuty shora, neboť při opačném zasunutí by svou vahou mohly při větším nárazu vypadnout.


Dobrým pomocníkem při sestavování bude pinzeta, kterou můžeš dobré držet vývody součástek i v méně přístupných místech.

Nyní, když se Ti podařilo získat některé základní vědomosti a pravidla — pusť se do díla.

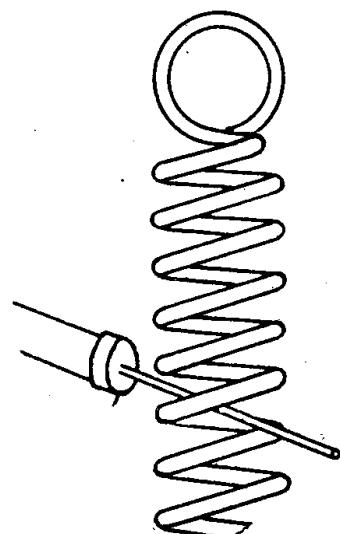


Obr. 10.  
Vývod zasuneme  
až k závitu na  
druhé straně.


čtyřbodový dotyk.

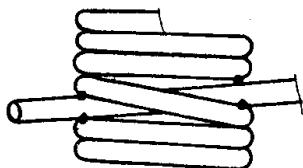

droubovový dotyk.

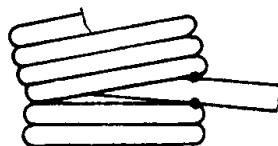

správné zasunování vodicí

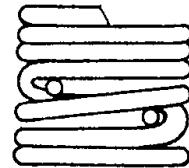

Obr. 11. Uchycení vývodů v pružině

### Začneme od konce

To, co doveďe v každém radiopřijímači hned buráčet, hned zase něžně šeptat, co doveďe pískat, bubnovat, tleskat, mluvit — to je reproduktor. Ten přeměňuje elektrické proudy na zvuk. O jeho činnosti se můžeš přesvědčit tím, že vezmeš izolovaná lanka, připojená k pájecím očkům na jeho kostře, a škrtnes jejich konci o plíšky na ploché baterii — samozřejmě každým koncem o jiný. Z reproduktoru se ozve zapraskání nebo aspoň lupnutí, znamenající, že kmitací cívka reproduktoru prošel proud. Vezmeš-li místo ploché baterie o napětí 4,5 V jeden monochlánek, jehož napětí je pouze 1,5 V, a připojíš-li jeden drátek k čepičce uhlíku a druhým škrtáš o dno článku, ozve se Ti praskání nebo lupání podstatně slabší. Přesvědčil ses tak o známé závislosti projevů elektrického proudu: čím je slabší, tím jsou též slabší jeho úinky.

Máš-li kamaráda, který si už dříve vyzkoušel, že magnet reproduktoru silně přitahuje železné předměty, můžeš ho vyvést aprílem: Tvůj reproduktor v „Radietě“ praská silněji než mnohý jiný a přece neudrží na sobě ani větší šroubek. Že by neměl magnet? I má — ten přece patří ke každému reproduktoru, ale má ho schovaný v železném hrničku, aby zbytečně svou sílu nerozptyloval ven.




Obr. 12

### Stavíme si zesilovač

Už jsme si vyzkoušeli, že k tomu, aby nám reproduktor vydával nějaké zvuky, potřebuje elektrickou energii. A k hlasitému zvuku je potřeba energie hodně! Anténa, byť hodně vysoká a dlouhá, nám dodá energie mizivě málo (pokud ovšem nebydlíme přímo pod vysílačkou). Abychom mohli slabé proudy z antény využítkovat v reproduktoru, musíme je důkladně zesílit. V Radietě se setkáš s několika druhy zesilovačů. O každém z nich si něco povíme a hned si jeho vlastnosti budeš moci ověřit na skutečném zapojení.

**Koncový (výkonový) zesilovač** dodává energii reproduktoru a signál, postupující od antény k reproduktoru, se s ním setká v celém zapojení opravdu až nakonec. Prohlédni si zapojení koncového stupně na obr. 13.

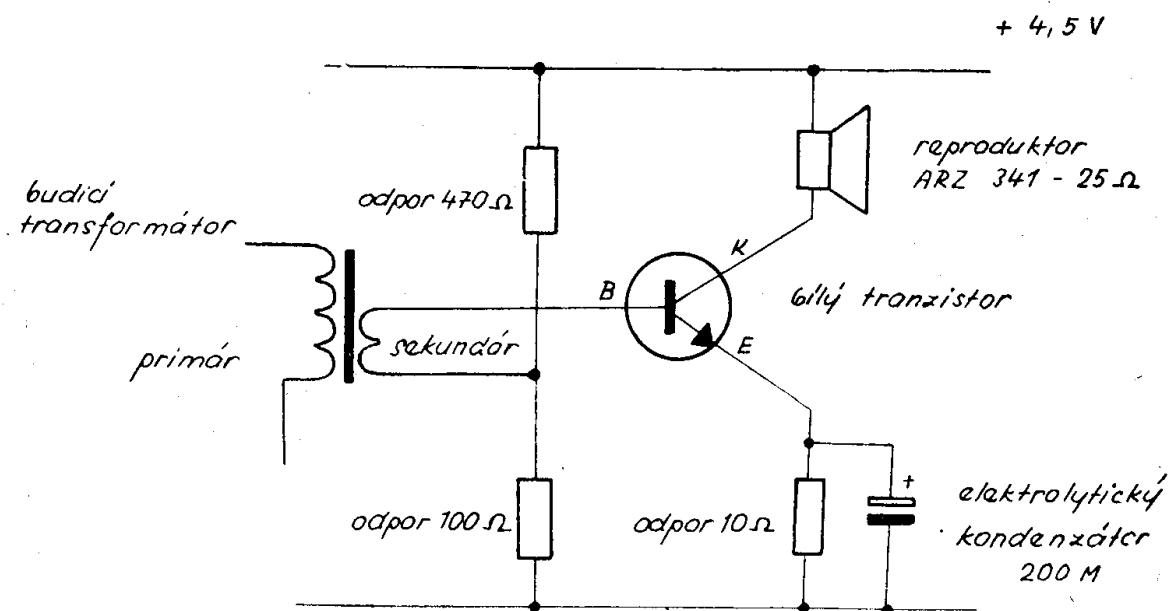

Obr. 13. Koncový zesilovač

Malé napětí pro bázi tranzistoru dává odporový dělič z odporů 470 a 100 ohmů, a to asi 1 V. Odpór 10 ohmů, zapojený mezi emitor a záporný pól zdroje, chrání koncový tranzistor před nežádoucím stoupnutím proudu, kterým by se zničil. To by se mohlo stát například v létě, kdybychom nechali přijímač pracovat na slunci. V našem zapojení vzniká průchodem kolektorového proudu na odporu 10 ohmů úbytek asi 0,5 V, který zmenšuje napětí mezi bází a emitorem tranzistoru na několik desetin voltu, potřebných pro jeho správnou činnost. Kdyby z nějakých příčin chtěl kolektorový proud růst, zvětší se úbytek na odporu 10 ohmů, o něj se zmenší napětí mezi bází a emitorem a výsledkem je přírůstek proudu jen malinký. Říkáme, že emitorový odpór spolu s odporovým děličem (napájecím bází) stabilizuje pracovní bod tranzistoru. Velký elektrolytický kondenzátor, zapojený vedle odporu 10 ohmů (paralelně k němu), neovlivňuje činnost stabilizace, ale nedovoluje vzniknout na emitoru střídavému napětí, které by mohlo nepříznivě ovlivňovat zesílení. Střídavé — nízkofrekvenční — napětí přivádíme na bázi tranzistoru ze sekundáru budicího transformátoru.

A teď už se pustí do stavby: nasadí na pružiny šablonu I a prohlédni si na její pravé straně skutečné zapojení koncového stupně. Snadno rozpoznáš vpravo dole mezi pružinami 33 (34) a 32 emitorový RC-člen z odporu 10 ohmů a kond. 200 μF, šikmo vedou odpory děliče 470 a 100 ohmů. Tranzistor (s bílou destičkou) je vsazen mezi trojici pružin 28, 31 a 32 tak, že vývod báze jde doleva na pružinu 28. Podle pokynů v předchozí části návodu, které sis jistě dobře zapamatoval, sestav zapojení koncového stupně. Průžiny 29 a 30 propoj kouskem pocínovaného měděného drátu, který je na zásobníku polovodičů. Hned také jednou provždy zapoj blokovací kondenzátor 200 μF mezi průžiny 21 a 22. Vyhneš se tím vzniku různých pazvuků (bublání, houkání) při starší baterii. Přívody k reproduktoru připoj do průžin 30 a 31.

Zapojení uvedeno do provozu následovně:

odklop ozvučníci a přesvědč se, že celuloidová páčka rozepíná oba doteky vypínače. V levém a pravém dolním rohu skřínky vidíš dvojici cínobronzových kolíků, rozříznutých tak, aby bylo možno do štěrbiny vsunout plíškové vývody ploché baterie. Novodurové podložky chrání šassi před poškozením, kdyby náhodou z baterie prosákl elektrolyt. Levou dvojici propoj kouskem holého spojovacího drátu, vpravo zasuň plochou baterii. Kladný pól (kratší plíšek) je nahore, záporný dole. Oba plíšky důkladně zatlač do štěrbiny, abys získal dokonalý dotek a aby baterie nevadila při zavírání přední stěny.


Když máš v přijímači zdroje, musíš být dvojnásob opatrny a rozmyslit si každý další krok. Pokud nemáš jistotu, že je vše v pořádku a že jsi zapojil koncový stupeň přesně podle šablony — nezapínej! Zapni až po opětovné kontrole zapojení.

Při zapnutí je v reproduktoru slyšet lupnutí — znamená to, že reproduktorem začal protékat proud.

Ted si již můžeš ověřit zesilovací účinek koncového stupně: najdi někde hodně starou baterii, která už vůbec nesvítí, ale v reproduktoru slabé chrastění vyvolá. Když tuto baterii připojíš mezi pružiny 22 a 23, čili k primáru budicího transformátoru, uslyšíš chrastění stejně silné, jako s novou baterií přímo na reproduktoru. Velmi snadno si můžeš slabý elektrický článek vyrobit tak, že mezi korunu a desetihaléř vložíš čtvereček sacího papíru, navlhčeného vodou nebo ještě lépe slinami. Rozdíl v hlasitosti reproduktoru přímo a před zesilovačem je velmi zřetelný — zesilovač zesiluje!

### Zesílení nám nestačí

Koncový zesilovač nepracuje zadarmo: jednak spotřebovává energii z baterie, jednak potřebuje energii budicí, jak se říká střídavému proudu zvukových (nf) kmitočtů, který musíme přivádět do báze tranzistoru. Už jsme se zmínili o budicím transformátoru, který přenáší z primárního do sekundárního vinutí střídavá napětí, ale odděluje napětí stejnosměrné. Primár transformátoru je zapojen do kolektorového obvodu tranzistoru, jemuž podle jeho činnosti říkáme **budicí**. Jeho zapojení je nakresleno na obr. 14 a již při prvním pohledu zjistíš podobnost se zapojením koncového stupně. Také tento budicí stupeň má stabilizován kolektorový proud pomocí emitorového odporu a odporového děliče, napájejícího bázi. Protože budicím tranzistorem a jeho bází tečou proudy daleko menší než koncovým, jsou i hodnoty odporů podstatně větší. Tento typ zesilovače se též nazývá zesilovač s transformátorovou vazbou podle způsobu, jak se zesílené napětí odvádí.

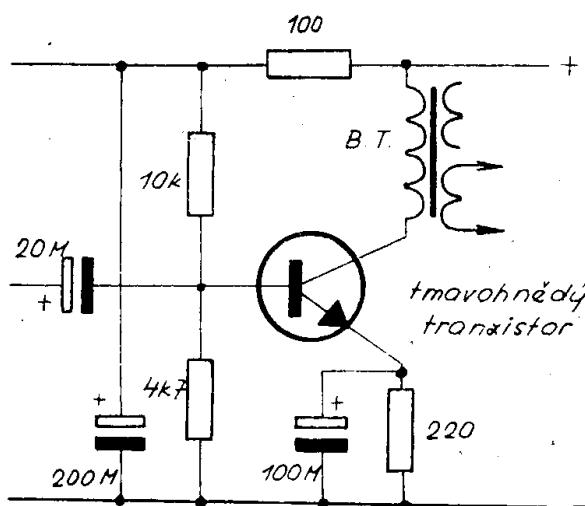

Obr. 14. Budicí stupeň


Střídavé napětí pro bázi přivádíme vazebním elektrolytickým kondenzátorem  $20 \mu F$ , který sice bez nesnází propouští střídavé proudy, ale stejnosměrné napětí izoluje.

Skutečné zapojení budicího zesilovače s transformátorovou vazbou vidíš také na šabloně I. Pro praktickou stavbu použij tmavohnědý tranzistor.

Zapojování nemá žádné záladnosti, protože místa kolem budicího tranzistoru je všude dost. Pro vyzkoušení, jak budicí stupeň pracuje, propoj kouskem pocínovaného drátku pružiny 17 a 19. Potom už mezi blízké pružiny 16 a 17 můžeš přikládat náš galvanický „článek“ z mincí a přesvědčit se, že zesílení zase podstatně stouplo.

### Jsme neskromní,

a říkáme si: když je tak snadné udělat si zesilovač, přidejme ke dvěma postaveným zesilovacím stupňům ještě třetí! Umožní nám poslouchat i slabší stanice v plné hlasitosti. Protože však nemusí pracovat s velkým výkonem, můžeme použít nejjednodušší typ, zesilovač odporný (obr. 15). Jmenuje se tak proto,

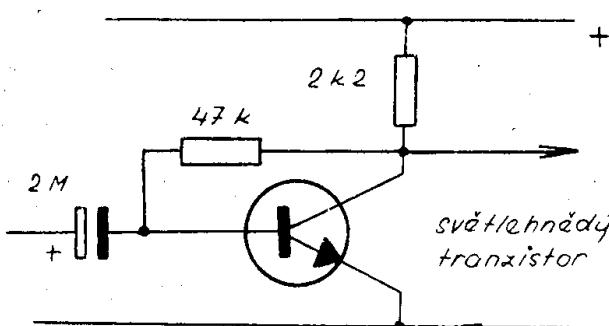

Obr. 15. Předzesilovač

že do obvodu kolektoru je zařazen odpor vhodné velikosti; na něm vzniká sice úbytek stejnosměrného napětí, o které obíráme kolektor tranzistoru, ale to nám u zesilovače malých střídavých napětí rádu tisícin nebo setin voltu nevadí. Naopak úbytku napětí na tzv. pracovním odporu (odpor  $2k2 = 2200$  ohmů) využijeme ke stabilizaci pracovního bodu. Zde sice nehrozí nebezpečí zničení tranzistoru (pracovní odpor nepropustí větší proud ze zdroje), ale stabilizace vyrovná účinně vlastnosti různých

tranzistorů, zmenší závislosť zesílení na teplotě a zamezí vzniku zkreslení nastavením tranzistoru do nevhodného pracovného bodu. Stabilizácia pracuje takto: proud do báze, ktorý tranzistor potrebuje ke správnej funkci, privádime pries sériový odpor z kolektoru tranzistoru. Proud odporem je úmerný rozdielu napäti na jeho koncoch. Protože napäť báze je vŕuči uzemnenému emitoru len několik málo desatin voltu, mûžeme je zanedbať a říci, že proud do báze je úmerný napäti kolektoru. Když vzrústá nežádoucím vlivom kolektorový proud, vzrústá úbytek na pracovnom odporu, klesá kolektorové napätie, s ním pak i proud do báze. Pokles proudu báze se snaží zmenšiť i proud kolektoru a výsledkom je vzrúst kolektorového proudu několikrát menší, než jaký by nastal bez stabilizácie.


Všimni si, že nás oporový **předzesilovač** obsahuje kromě tranzistoru len dva odpory a jeden vazební elektrolytický kondenzátor navíc. Je to nejlevnejší zesilovač zvláště proto, že odpor ako současťka je asi päťkrát lacnejší než elektrolytický kondenzátor a dvacetkrát levnnejší než transformátor.

Pri stavbě předzesilovače Tě nečekají žádné záladnosti. Jedinou potíží je blízkost velkého filtračného kondenzátora 200  $\mu\text{F}$ , ktorý Tě prinutí pečlivě vybírat miesto pro odpory a ohýbat jejich vývody. Spirály 17 a 19 nech propojen kouskem spojovacieho drátu.

Zapneš-li po dokončení montáže a po kontrole zapojení nyní přijímač, ozve se z reproduktoru slabý, pravidelný šum. Je to dôkaz, že zesílení dostupilo takové míry, že malinká šumová napäť současť a tranzistoru předzesilovače byla zesílena na slyšiteľnou velikosť. Tento šum nemôžeme odstranit, leda snížením zesílení — a to zase nechceme. Šum je jednou ze základných vlastností elektronických současť a tisíce pracovníkov na celé zeměkouli se snaží, aby ho aspoň snížili, když už nejde odstranit úplne.

**Potichoučku — len do ouška,  
tak nám také musí přijímač hrát.**

Jistě chceš, aby Ti slabé stanice dokázal Tvůj přijímač zesílit na silný přednes, ale kdybys potom přeladil na nějakou silnější — místní, tak by řval zcela nepříčetně a nepoužitelně. Abys mohl regulovat (řídit) hlasitost přednesu podle své okamžité potřeby, je Radieta vybavena regulátorem hlasitosti. Tuto funkci zastává **potenciometr**, odpor s pohyblivým běžcem — obočkou (obr. 16).

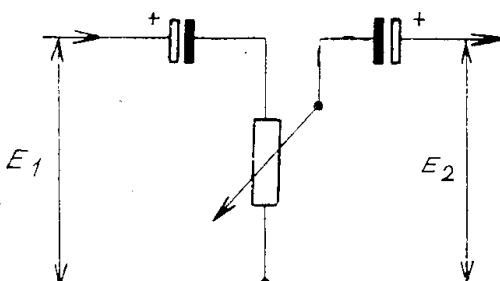

Obr. 16. Potenciometr ve schématu

Na krajní vývody potenciometru privádime celé napäť (E<sub>1</sub>) a mezi jedním krajem a běžcem odebíráme napäť menší, právě tak velké, jaké potrebujeme a jaké si otáčením knoflíkem potenciometru nastavíme (E<sub>2</sub>).

Potenciometr je v Radietě trvale zapojen: horní konec na pružinu č. 12, běžec na pružinu č. 13, dolní konec na zemnicí vodič (spojující pružiny 2, 6, 11, 14, 19, 21, 33 a některé jiné současťky).

O jeho činnosti se snadno přesvědčíš: uchopíš-li rukou pružinu č. 12, ozve se z přijímače bručení a vrčení (jsi-li ovšem doma v bytě, kam je zavedena elektrická síť); hlasitost tohoto vrčení můžeš regulovat, otáčíš-li knoflíkem potenciometru, který je umístěn na šasi nad koncovým stupněm. Stejně tak můžeš regulovat hlasitost chrastění, které „vyrábíš“ připojením své „mincovní baterie“ mezi pružiny 11 a 12.

### Univerzální zesilovač

Třístupňový zesilovač můžeme využít ke mnoha pokusům.

**Malý rozhlas.** Máš-li nebo můžeš-li si vypujičit sluchátka, připoj je jedním pólem k pružině 11, druhým k pružině č. 12, třeba tak, že jednotlivé količky u zástrčky sluchátek omotáš holým drátem a konce obou drátků zaklesneš do pružin č. 11 a 12. Přívody sluchátek můžeš prodloužit, třeba až do sousední místnosti. Mluvíš-li někdo do sluchátek, uslyšíš jeho hlas z reproduktoru Radiety v síle, dané nastavením potenciometru.


Když dás sluchátka poblíž reproduktoru, Radieta se rozhouká. Vzniká kladná zpětná vazba — část energie z reproduktoru jde do sluchátek, zesilovač ji zesílí a jde z reproduktoru ven atd.

Zapojíš-li do jednoho konce sluchátek telegrafní klíč, můžeš se učit morseovku.

Máte-li doma gramofon, můžeš požádat tatínka, aby Ti dovolil vývody od přenosky místo do rádia připojit na pružinky č. 11 a 12 Tvé Radiety.
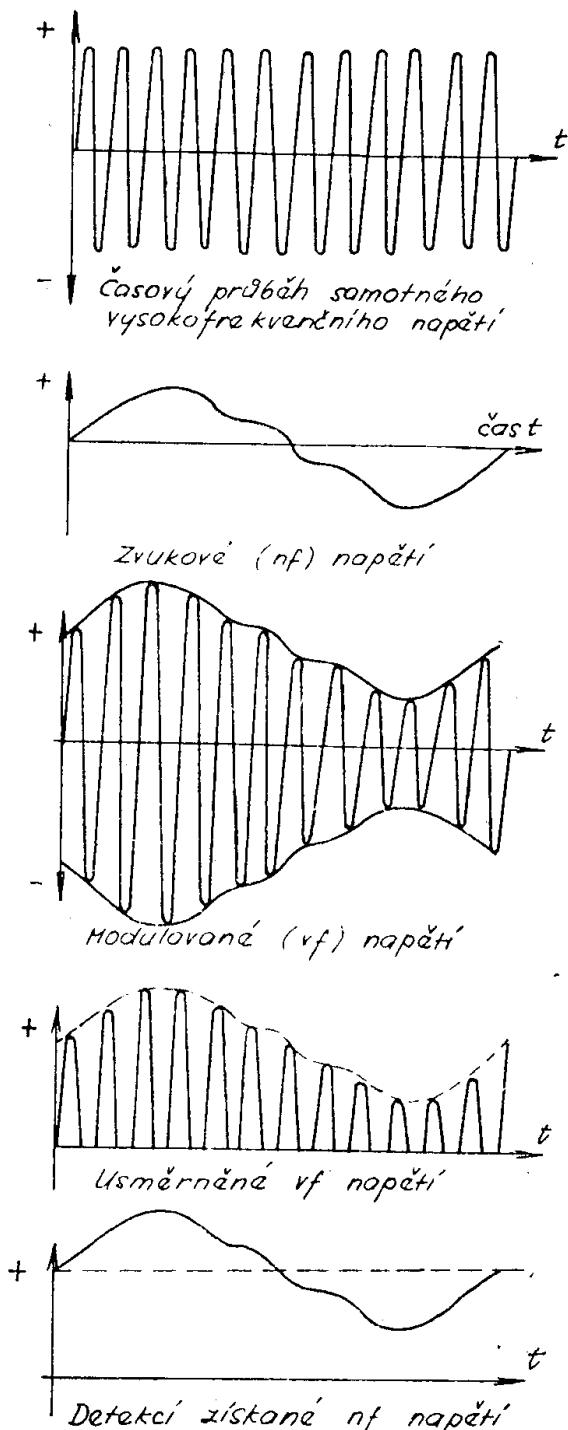
### Konečně přijímač!

Před stavbou zesilovače jsme si řekli, že signál z antény musíme značně zesílit, aby se stal dobré slyšitelný. Není to úplně pravda: kdybychom signál z antény sebevíc zesílovali, byl by stále neslyšitelný. Je to totiž signál vysokofrekvenční (vf), o kmotocu několika set tisíc až několika miliónů kmotů za vteřinu, který už naše ucho nevnímá, ale který je nositelem zvukových kmotoců. Prohlédni si obrázek č. 17: snadno pochopíš, v čem je skryt průběh napětí zvukových kmotoců: velikost vf napětí totiž kolísá v rytmu nf napětí: kde má nf napětí špičku, tam je rozkmit vf kmotů největší, naopak kde má nf napětí důl, tam je rozkmit malý. Říkáme, že nf průběh je na vf kmotech namodulován.



### 17. Princip modulace a demodulace

Vyhledej některou rozhlasovou stanici. Máš-li dobré uzemnění a venkovní, vysokou a dlouhou anténu, podaří se Ti určitě zachytit kromě jedné místní i některou jinou, vzdálenější stanici. Bez antény a uzemnění se podaří zachytit program některé stanice (na vnitřní feritovou anténu) jen velmi blízko vysílače – do deseti, dvaceti kilometrů.

Anténou zachytíme velké množství různých vf kmotoců, odpovídajících různým rozhlasovým stanicím; každý z nich nese svou modulaci.

Ladicím obvodem, složeným z proměnného (otočného) kondenzátoru  $C_L$  a cívky, si můžeme vybrat (vyladit) některý z vf kmotoců.


Detektorem pak získáme zpět modulační nf napětí, které ve vysílači bylo namodulováno na vf kmotocet. Detekce (demodulace) je vlastně prosté usměrňování. Na obrázku 17 vidíš, jak po usměrnění a vyhlazení filtračním kondenzátorem vznikne přesně stejný průběh, jaký byl původně na vf napětí namodulován; velikost napětí nf průběhu je ovšem malíčká, ale k čemu máme svůj zesilovač?

Nyní si prohlédni zapojení detekčního obvodu (obr. 18): vf modulované napětí odebíráme z ladicího obvodu pomocí vazebního vinutí a usměrňujeme je detekční diodou. Pracovní odpor a filtrační kondenzátor vyhlažují průběh nf napětí. Demodulované napětí vedeme vazebním kondenzátorem na potenciometr, který tvoří začátek našeho zesilovače.


Skutečné zapojení detekčního obvodu, který tvoří základ každé krystalky, je nakresleno na šabloně I spolu se všemi třemi stupni našeho zesilovače. Velmi opatrně musíš zacházet s germaniovou diodou, jejíž skleněná perlička by se mohla rozlomit, kdybys přívody diody ohýbal příliš blízko ní. Dlouhé přívody diody můžeš zkrátit a pokud barva na přívodech sahá příliš daleko, můžeš ji opatrně oškrabat; ne však blíz než asi 8 mm od perličky! Dioda má katu označenou barevným proužkem. Na druhé straně je vývod anody. Srovnání se schématickou značkou vidíš na obrázku 19.

Pružiny 3, 10 a 11 propoj kusem spojovacího drátu Ø 0,5 mm. Přívod od anténní zdírky (červené lanko) zapoj do pružiny č. 1, od zemnicí zdírky (žluté lanko) do pružiny č. 2.

Máte-li doma uzemnění a anténu již hotové projiný přijímač, máš práci ulehčenou; zastrč je do příslušných zdírek a můžeš svůj první přijímač zapnout. Vytvoř potenciometr na plnou hlasitost (největší šum) a opatrným otáčením knoflíku ladicího kondenzátoru

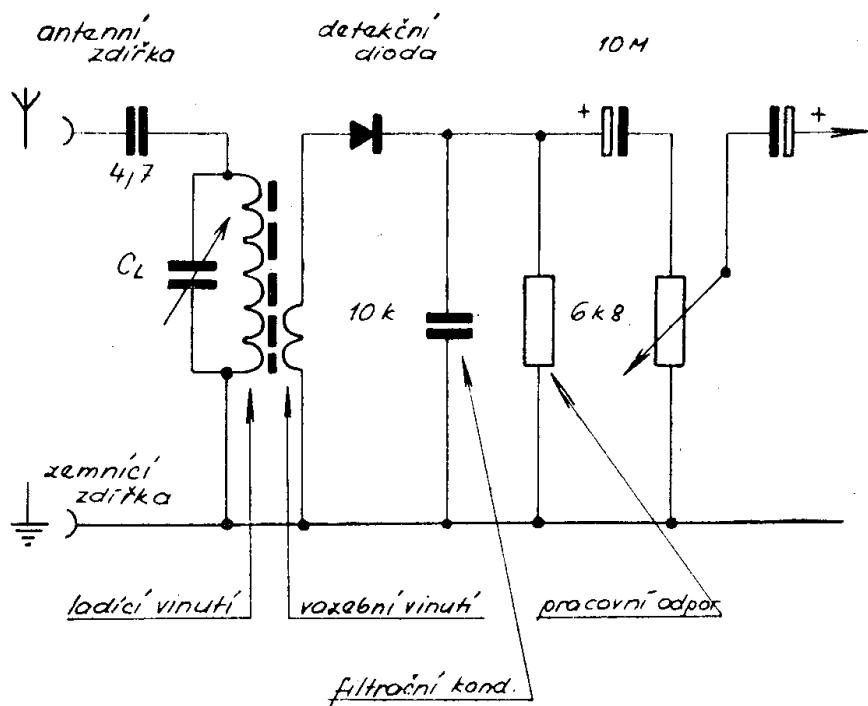

Obr. 18. Detekční obvod - krystalka

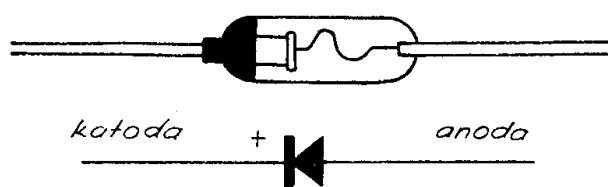

Obr. 19 Germaniová dioda

#### Divné spřežení


Tři stupně Tvého zesilovače spolu s reproduktorem mohou tvořit základ mnohem dokonalejšího přijímače, než je krystalka. Kromě toho — proč bys měl tranzistory a baterie, když by Tvůj přijímač musel zůstat připoután k uzemnění a anténě?

Krystalka má svůj význam, když posloucháme pořad místní stanice přímo na sluchátka, bez jakéhokoliv zesilovače, čili prakticky zadarmo. Stavba krystalky vyžaduje jen několik součástek (ladící kondenzátor, cívka, detekční dioda, filtrační kondenzátor a sluchátka), je určena pro úplné začátečníky a pro málo náročné posluchače.

Když jsi zvládl stavbu třistupňového zesilovače, jistě také zvládneš stavbu složitějšího přijímače, který Ti umožní na vnitřní anténu hlasitý poslech místního vysílače a s vnější anténou poslech mnoha dalších.

### Audion umí pískať!

Nadpis už říká, jak se bude Tvůj citlivější přijímač jmenovat. Audionový přijímač (obr. 20) používá místo usměřňovací diody zesilovací prvek — zde tranzistor. Část tranzistoru mezi bází a emitorem pracuje sice jako usměřňovač — detektor, ale usměrněný, nevyhlazený (tepající) proud je v témže tranzistoru ještě zesilován a v kolektoru se objeví s mnohem větším rozkmitem (amplitudou). Na pracovním odporu vznikne zesílené napětí. Toto napětí se z kolektoru rozchází dvěma směry: nízkofrekvenční složku odvádíme přes odpor  $6k8$  na filtrační (vyhlazovací) kondenzátor  $10k$  ( $10.000 \text{ pF}$ ) a dále vazebním kondenzátorem  $10M$  na potenciometr a k dalšímu zesílení; zbytky nevyhlazeného vysokofrekvenčního napětí, kterých je na kolektoru stále dost, využíváme ke zvýšení zesílení a selektivity (odladivosti) ladícího obvodu.

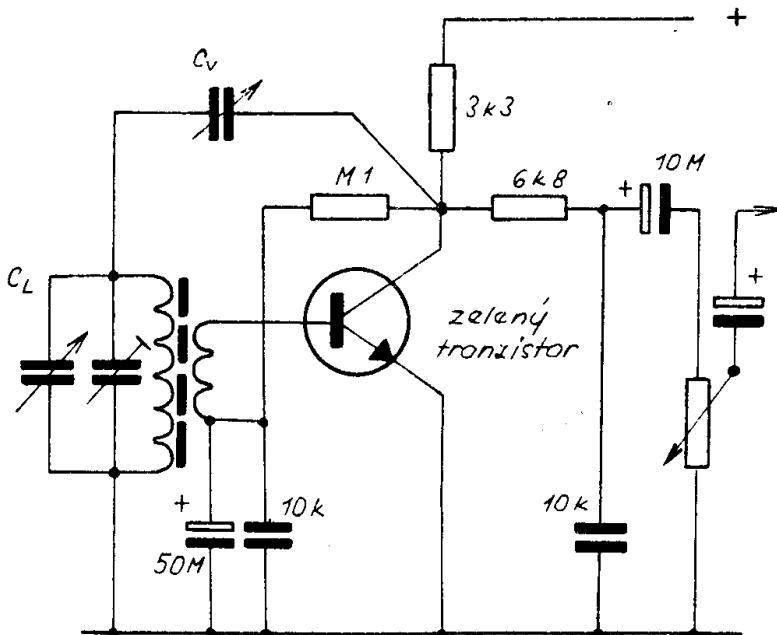

Obr. 20. Audionový přijímač


novazební energii do vstupního obvodu tak, aby se s kmity z antény z odčítala) by zhoršovala kvalitu vstupního obvodu a hlasitost by se zmenšovala.

Zpětnovazební kapacitu tvoří kondenzátor ze dvou kovových destiček — polepů, přišroubovaných v blízkosti zapínací pásky. Pohybujeme-li po zapnutí páčkou ještě dále, vjíždí výběžek pásky mezi polepy a zvyšuje jejich vzájemnou kapacitu, u pásky z celuloidu až šestkrát. Zvyšujeme-li kapacitu zpětné vazby, hradíme stále více ztrát ladicího obvodu, až při překročení určité hranice se audionový stupeň sám rozkmitá na kmitočtu, na který je ladicí obvod naladěn. Rozdíl mezi tímto kmitočtem a kmitočtem přijímačem může mít malou hodnotu několika desítek, set nebo tisíců Hz (hertzů - čti herců - kmitů za vteřinu, což je jednotka pro kmitočet) a pak jej slyšíme jako hvizd, jehož výška se mění při ladění.

Prohlédněš-li si zapojení audionového stupně, zjistíš, že je to vlastně odporový zesilovač se stabilizací pracovního bodu, jakou má předzesilovač. Stavba audionu na šasi Radiety je velmi přehledná: vezmi šablony č. II, odstraní od ní podle šikmé přerušované čáry zapojení audionového stupně a nasad na příslušné pružiny pod feritovou anténou (dříve samozřejmě vyjmí všechny součástky krystalového zapojení). Kromě vkládání součástek podle šablony musíme ještě navíc propojit holým spojovacím drátem pružiny 3 a 10 mezi sebou a také pružiny 5, 7 a 9, jak je na šabloně označeno. Toto propojení uděláme nejdříve úplně na spodku pružin u šablony, aby nepřekáželo ostatním součástkám.

Zapojení audionového stupně je už dosti složité, proto se říd podle šablony, kontroluj se podle schématu v textu a dbej, aby někde nedošlo k náhodnému zkratu přečerpávajícím koncem součástky nebo spojovacím drátem.

Máš-li zapojování skončeno a překontrolováno, zapni přijímač malým pohybem pásky a zkus zachytit rozhlasovou stanici, kterou jsi spolehlivě chytal na krystalku. Není-li někde chyba, musí se ti to podařit i na vnitřní anténu. Máš-li ztížené přijímací podmínky (např. bydlíš-li v údolí, v horách atd.), připoj aspoň pro začátek venkovní anténu. Po zachycení stanice zkus dalším malým pohybem pásky, zda příjem sílí: v určitém místě se ozve hvizd, o němž jsme už mluvili, a to je znamení, abys pásku stáhnul hned zpět, jinak kmity (oscilace) audionu budou vyzařovat z antény a budou rušit blízké i vzdálenější sousedy, poslouchající stejnou stanici. Proto u blízkých silných stanic, kde toho není třeba, zpětnou vazbu ne používej, neboť jen tak si jako radioamatér zajistí dobrou pověst. Může se stát, že hned po zapnutí nasadí oscilace, i když páčka bude na začátku pohybu a mezi destičkami zpětnovazebního kondenzátoru bude jen vzduch. Znamená to, že i tato počáteční kapacita je příliš velká a že ji musíš zmenšit.

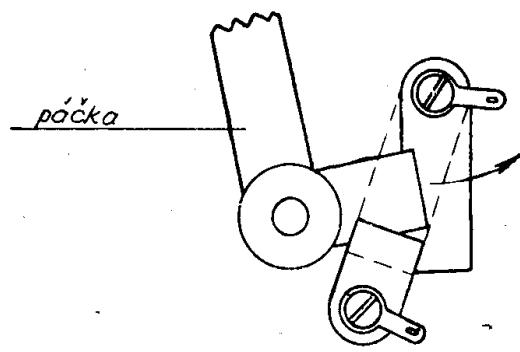

Obr. 21. Nastavení zpětné vazby

Provedeš to tak, že odklopíš přední stěnu Radiety, povolíš šroubek delšího (horního) polepu a polep na točíš směrem šipky tak, aby se s druhým polepem překrýval méně (viz obr. 21). Najdi takovou polohu, aby zpětná vazba spolehlivě nasazovala po celém rozsahu. Pokud neuslyšíš hvizd některé stanice, poznáš nasazení zpětné vazby podle toho, že se ozve lupnutí a z reproduktoru zvýšený šum. Naopak zase nastavení musí umožnit poslech bez zpětné vazby, tj. zpětná vazba musí v každém nastavení ladícího kondenzátoru dobře nasadit i vysadit. Kdyby Ti nechtěla zpětná vazba nasadit ani s maximálním překrytím polepů (na obrázku čárkován naznačeno), překontroluj, zda mezi nimi je mezera právě pro výběžek páčky, tj. asi 0,6 mm. Kdyby byla větší, musíš ji změnit až na správnou míru.


Máš-li zpětnou vazbu správně seřízenou, můžeš zkoušit „lovit“ i slabší stanice. Pohněš páčkou, až zpětná vazba nasadí, a otáčíš ladícím knoflíkem. Ozve-li se hvizd, točíš dále, až bude nejhlubší, co nejdřív stáhneš páčku až do vysazení vazby – a slyšíš program. Po určité době poznáš, jak hlasitý hvizd Ti dá ještě dobře slyšitelnou stanici.

#### Nejlepší nakonec

Součástkové vybavení Radiety umožňuje ještě podstatně zvýšit výkon přijímače. Nemáme už sice k dispozici další tranzistor, abychom zvětšili zesílení, ale můžeme jeden tranzistor využít dvakrát. Toto tak zvané **reflexní zapojení** bylo kdysi u elektronek v ohromné oblibě a dnes má své význačné uplatnění zase u tranzistorů.

V reflexním zapojení neusměrňujeme (nedemodulujeme) signál z antény hned v prvním tranzistoru nebo diodě, ale zesilujeme jej a teprve po zesílení jej přivádíme na detekční obvod. Detekovaný nízkofrekvenční signál filtrujeme a přivádíme jej k zesílení na bázi téhož tranzistoru. Z kolektorového pracovního odporu jej teprve vedeme do dalších stupňů zesilovače.

Úplné schéma reflexního zapojení vidíš nakresleno na obr. 22. Sleduj cestu signálu:

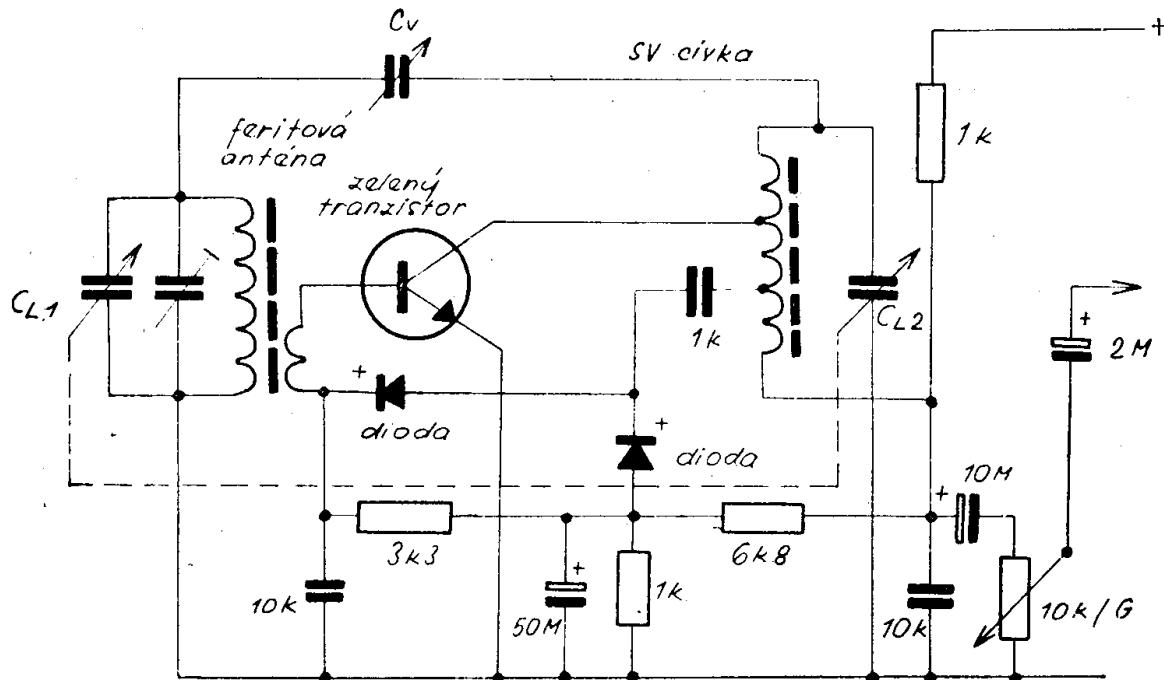

Obr. 22. Reflexní zapojení

Signál z vysílače, zachycený feritovou anténou a vyladěný ladicím kondenzátorem  $C_{L1}$ , se přivádí vazebním vinutím na bázi tranzistoru k zesílení. Dolní konec vazebního vinutí je pro vf napětí prakticky spojen se zemnicím vodičem, protože kondenzátor 10 k (10 000 pF) má pro tyto kmitočty mizivý odpor. Pracovním odporem tranzistoru pro vysokofrekvenční proudy je část ladicího obvodu, složeného z druhého dílu dvojitého ladicího kondenzátoru  $C_{L2}$  a cívky („SV cívka“ ve schématu), nalaďeného vždy na stejný kmitočet jako obvod vstupní. Z jiné odbočky obvodu odebíráme vazebním kondenzátorem 1k (1000 pF) zesílené vysokofrekvenční napětí pro demodulaci. Detekční obvod je tentokrát trochu složitější, ale zato výkonnější: obsahuje dvě diody, které pracují jako zdvojovovač napětí, a pracovní odpor 3k3.

Jako filtrační kondenzátor slouží kondenzátor 10k, který pro vf proudy uzemňuje dolní konec vazebního vinutí, ale nf napětí nepropustí. Odpor vazebního vinutí pro nízkofrekvenční proudy je nepatrný, takže nf napětí, vzniklé na pracovním odporu 3k3, se dostane nezeslabeno na bázi tranzistoru; po zesílení tranzistorem je odebíráme z pracovního odporu 1k a vedeme vazebním kondenzátorem 10 $\mu$ F na potenciometr a k dalšímu zesílení. Kondenzátor 10k, zapojený mezi dolní konec SV cívky a zem, pouze uzavírá ladicí obvod SV cívky a kondenzátoru  $C_{L2}$ .

Sledujeme-li zapojení reflexního stupně, zjistíme, že pracovní bod je stabilizován podobně jako předzesilovač, jen s tím rozdílem, že napětí pro bázi je přiváděno z kolektoru nikoliv přímo, ale přes dělič z odpornů 6k8 a 1k, a ještě přes pracovní odpor diod (3k3).

Skutečné zapojení reflexního stupně v Radietě si můžeš prohlédnout v levé části šablony č. III. Doporučuji Ti pečlivě srovnávat schéma, na kterém jsem Ti vysvětloval činnost reflexního stupně, se skutečným zapojením, abys dokonale rozuměl funkci každé součástky. Teprve potom se dej do zapojování. Poměrně velký počet součástek a málo místa znamená, že musíš umístění součástek pečlivě volit předem, než zkrátíš jejich vývody. Zase musíš dát největší pozor na germaniové diody, které jsou ze všech součástek daleko nejchoulostivější.

Při uvádění do chodu se Ti pravděpodobně stane, že zpětná vazba bude silně přetažená a přijímač že bude hvízdat po celých středních vlnách. Je to tím, že u tohoto zapojení je zapotřebí daleko menší zpětnovazební kapacita, než u zapojení audionového. Vytoč proto polepy od sebe tak daleko, až dosáhneš překrytí jen tak velikého, aby zpětná vazba nasazovala spolehlivě ve všech polohách ladicího kondenzátoru.

### **Úsporný a výkonný**

Takovéto dvě často protichůdné vlastnosti se podaří málokdy sloučit tak šťastně, jako se to radiotechnikům podařilo v zapojení dvojčinného koncového stupně. Nás dosavadní jednoduchý koncový stupeň odebíral z baterie stále stejný a dost velký proud bez ohledu na to, zda jsi hrál hlasitě nebo potichoučku. Dvojčinný koncový stupeň, tak jak jej používá dnes naprostá většina tranzistorových přijímačů, má tu vlastnost, že v klidu odebírá proud jen nepatrný a teprve při vybuzení na větší hlasitost začnou tranzistory odebírat větší proud. A protože hudba a zvláště pak řec mají hodně tichých okamžíků a přestávek, je průměrný odběr proudu velmi nízký; přitom zůstává plně zachována možnost reprodukce v plné hlasitosti. Oba koncové tranzistory, které dvojčinné zapojení obsahuje, se ve své funkci střídají: jeden propouští proud při kladné půlvlně, druhý při záporné půlvlně nízkofrekvenčního proudu. Tyto půlvlny se na výstupu sčítají a jejich součet tvoří zase nezkreslený nf průběh.

Trochu čísel vše objasní:


jednoduchý koncový stupeň odebírá stále asi 40 mA (miliampérů);

dvojčinný koncový stupeň odebírá v klidu asi 6 mA,

při vybuzení naplno asi 50 mA, ale to jsou jen okamžiky.

Zapojení dvojčinných koncových stupňů je několik.

Pro Radietu jsme vybrali takové, které kromě úspornosti přinášejí ještě poněkud menší zkreslení. Ze

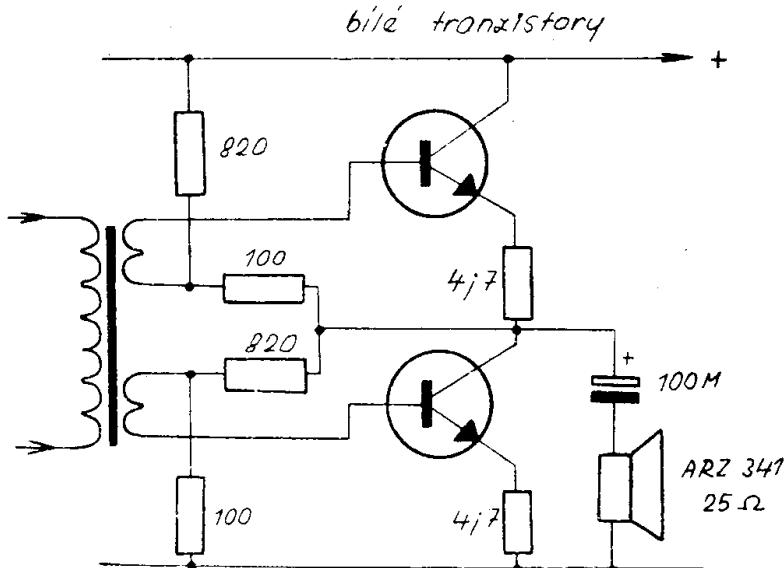

Obr. 23. Dvojčinný koncový stupeň

vždy jeden tranzistor je kladnou půlvalnou více otevřán; druhý dostává v témže okamžiku zápornou půlvalnu na bázi a jeho proud zaniká téměř úplně. Je-li např. kladná půlvalna na bázi horního tranzistoru, zmenšuje se jeho odpor a napětí bodu A se blíží k napětí kladného přívodu. V záporné půlvalně je tomu naopak — více vede tranzistor dolní a napětí bodu A klesá pod polovičku napětí baterie. Toto kolísání napětí bodu A probíhá přesně podle průběhu napětí na primáru budicího transformátoru a můžeme je odebírat přes izolační kondenzátor do reproduktoru.

Klidový proud každého koncového tranzistoru je stabilizován podobně jako proud budicího stupně odpovým děličem v obvodu báze a emitorovým odporem.

Zapojení dvojčinného koncového stupně pro Radietu je nakresleno na šabloně č. II vpravo. Abys nemusel předělávat i předzesilovací a budicí stupeň, můžeš zase odstíhnout podle přerušované čáry jen nejnuttnejší část šablony. Všimni si ale, že se mění i hodnota filtračního odporu, zapojeného mezi kladné póly obou velkých filtračních kondenzátorů. Odpor 100 ohmů, nutný teď ke stavbě koncového stupně, nahradíme odporem 470 ohmů, který nám zbude z rozebraného jednoduchého konce. Reproduktor připojíme jedním přívodem na pružinu č. 33, druhým na pružinu č. 34.

Stavíme pečlivě: protože jsme v oblasti, kam vede kladný pól baterie bez jakéhokoliv odporu, může se nám lajdáckost nebo nedostatek pečlivé kontroly vymstít zničením koncových tranzistorů!

Po zapnutí zjistíme, že hlasitost tohoto dvojčinného stupně je přibližně stejná jako koncového stupně jednoduchého. Získáváme ale několikanásobnou úsporu proudu.

#### Zahrajme si naplno!

Tranzistory, použité v koncovém stupni, nejsou zdaleka plně využity. Můžeme jim zvýšit napájecí napětí na dvojnásobek a ani potom při plné hlasitosti nebudou přetíženy. Budou však moci odevzdávat čtyřnásobný výkon reproduktoru, což při jeho citlivosti dá hlasitost přednesu, postačující i pro hlučné prostředí.

Úprava koncového stupně pro dvojnásobné napětí (9 voltů místo 4,5 voltu) spočívá v náhradě odporů 820 ohmů odpory 1800 ohmů (1k8/B). Navíc musíme zvětšit filtrační odpor 470 ohmů na 2200 ohmů (2k2), abychom srazili napájecí napětí pro reflexní stupeň a předzesilovač na hodnotu, kterou už měly při napájení z baterie 4,5 V (asi 3 V). Všechny tyto změny jsou nakresleny na šabloně č. III, která také ukazuje, že baterie tentokrát musíš vložit do skřínky dvě, na obě strany. Šablonu ukazuje, že obě baterie jsou zapojeny do série (za sebou), takže jejich napětí se sčítají a dávají 9 V.

Pravou část šablony č. III odstříhnji a nahraď ji dosavadní část šablony č. II na pružinách. Pak už můžeš namontovat všechny součástky, aby zapojení bylo úplné.

Nezapomeň zase důkladně celé zapojení překontrolovat, aby nedošlo k poškození tranzistorů!

Otevři potom přední stěnu přijímače, odstraň propojovací drátek, který zkratoval levý pár rozříznutých kolíků a místo drátku vlož do nich plíšky druhé ploché baterie. Kratší plíšek (kladný pól) zase přijde nahoru, dlouhý (záporný) dolů; však to podložky baterie ani jinak nedovolují.

### Chceš vládnout orchestru?


Každý má rád své. Někdo má raději řádění bubnů, basy a fagotů, jiný si zase potřpí na housle, klarinetu a flétnu. Tvá Radieta má přenášet jak hluboké, tak i vysoké tóny. Jestliže nahradíš vazební kondenzátor 2M mezi pružinami kondenzátorem 47k, zjistíš, že přenos hlubokých tónů je omezen.

Menší kondenzátor klade průchodu hlubokých tónů větší odpor než kondenzátor s větší kapacitou. Omezení hlubokých tónů používáme ke zvýšení srozumitelnosti řeči. Čím vyšší kmotočet prochází kondenzátorem, tím menší je mu kladen odpor. O tom se můžeš přesvědčit ještě tak, že zapojíš kondenzátor 47k mezi některou z těchto dvojic pružin: 3–6, 9–14, 16–19, 23–21. Pozoruješ jistě, že v každém místě má připojení kondenzátoru jiný vliv.

Pro vysoké tóny se chová takto zapojený kondenzátor jako zkrat, což způsobí, že uslyšíme jen hluboké tóny.

Toto potlačení vysokých tónů bývá někdy vítané nebo i nutné — ruší-li kvalitu přednesu příliš ostré sykavky nebo silný šum. Úprava přednesu se u větších přijímačů dá provádět plynule pomocí potenciometru.

Máme ještě jinou možnost zlepšit kvalitu přednesu, a to pomocí tzv. záporné zpětné vazby. Přivedeme-li totiž část energie z výstupu zesilovače na jeho vstup v protifázi (aby se od vstupního napětí odečítala), zmenšíme podle stupně vazby sice několikrát výsledné zesílení, ale zkreslení, vzniklé při činnosti zesilovače, klesne mnohem více. K zavedení zpětné vazby můžeš využít některý z odporů 6k8, 10k, 22k nebo M1 s prodlouženým přívodem. Spoj mezi pružinami 17 a 19 vyjmí a nahrad ho odporem 10 ohmů. Propojíš-li nyní pružinu 31 (u jednoduchého koncového stupně) nebo 34 (u dvojčinného) některým z odporů s pružinou č. 17, zpozoruješ, že hlasitost klesla, ale že zabarvení zvuku je příjemnější. Chceš-li zpětnou vazbu ponechat natrvalo, musíš si zvolit kompromis. Maximální zesílení budeš totiž možná zase postrádat při „lovení“ nejslabších stanic.

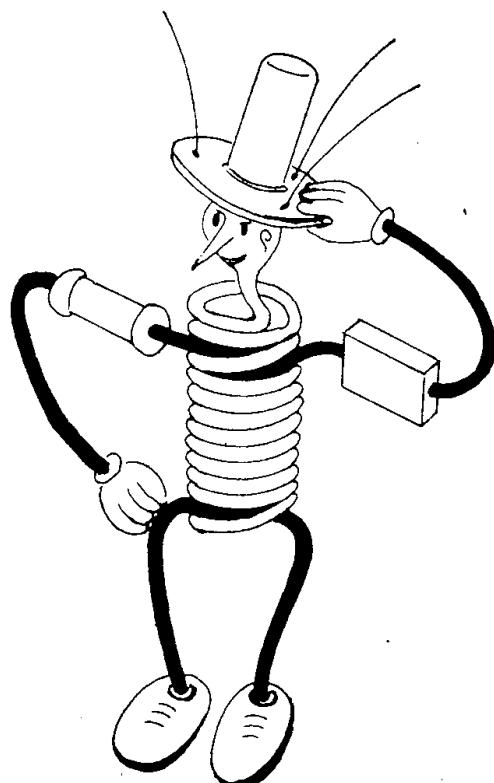

Mnoho úspěchů přeje

RADIETÁČEK

K O V O ,

lidové výrobní družstvo Urbanice, okres Pardubice,  
provozovna 02 JISKRA Pardubice, Palackého 282