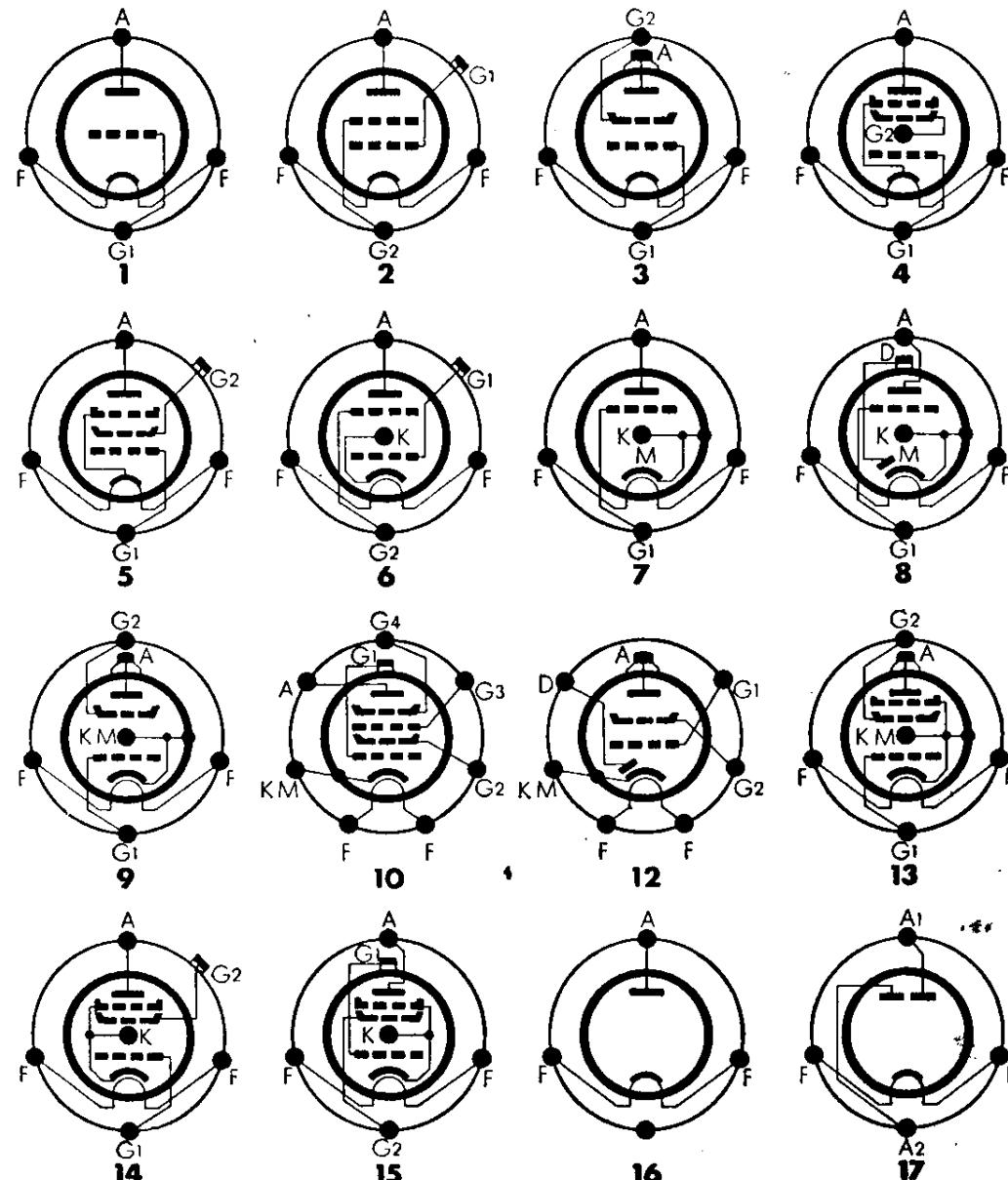


POUŽITÍ:


- A audionová (detekční)
- D VF usměrňovač
- I pro indikátor ladění
- KP koncová pentoda
- KT koncová trioda
- N NF zesilovač (pro transformátorovou vazbu)
- O oscilační
- PK protitaktový koncový stupeň
- R NF zesilovač (pro odporovou vazbu)
- R^o úniková NF zesilovač (pro odporovou vazbu)
- S směšovací
- S^o úniková směšovací
- T trioda
- V vysokofrekvenční
- V^o vysokofrekvenční úniková
- Jc jednocestná usměrňovač
- dc dvoucestná usměrňovač
- Cu-Bi katoda měděná, vlákno vinuté bifilárně
- * píprážka na lampy pro seriové žhavení Kč 10 —




Zapojení při po-hledu zespoda.

**ZPŮSOB ŽHAVENÍ:**

- B bateriové
- stejnosměrným proudem
- ≈ střídavým proudem

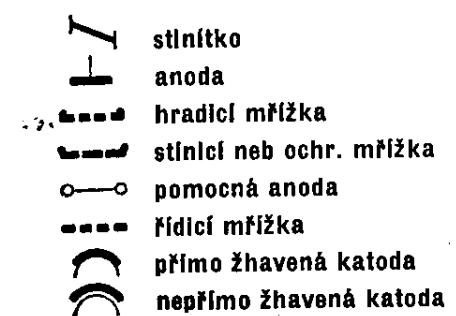OZNAČENÍ ELEKTROD V ZAPOJENÍ PATEK:

- | | |
|----------------|--------------------------|
| A | anoda |
| A 1 | 1. anoda |
| A 2 | 2. anoda |
| D | dioda |
| D 1 | 1. dioda |
| D 2 | 2. dioda |
| F | žhavicí vlákno |
| G1, 2, 3, 4, 5 | mřížky |
| GL | mřížka zářicího systému |
| K | katoda |
| L | stínítko |
| M | metallsace (kov. povlak) |

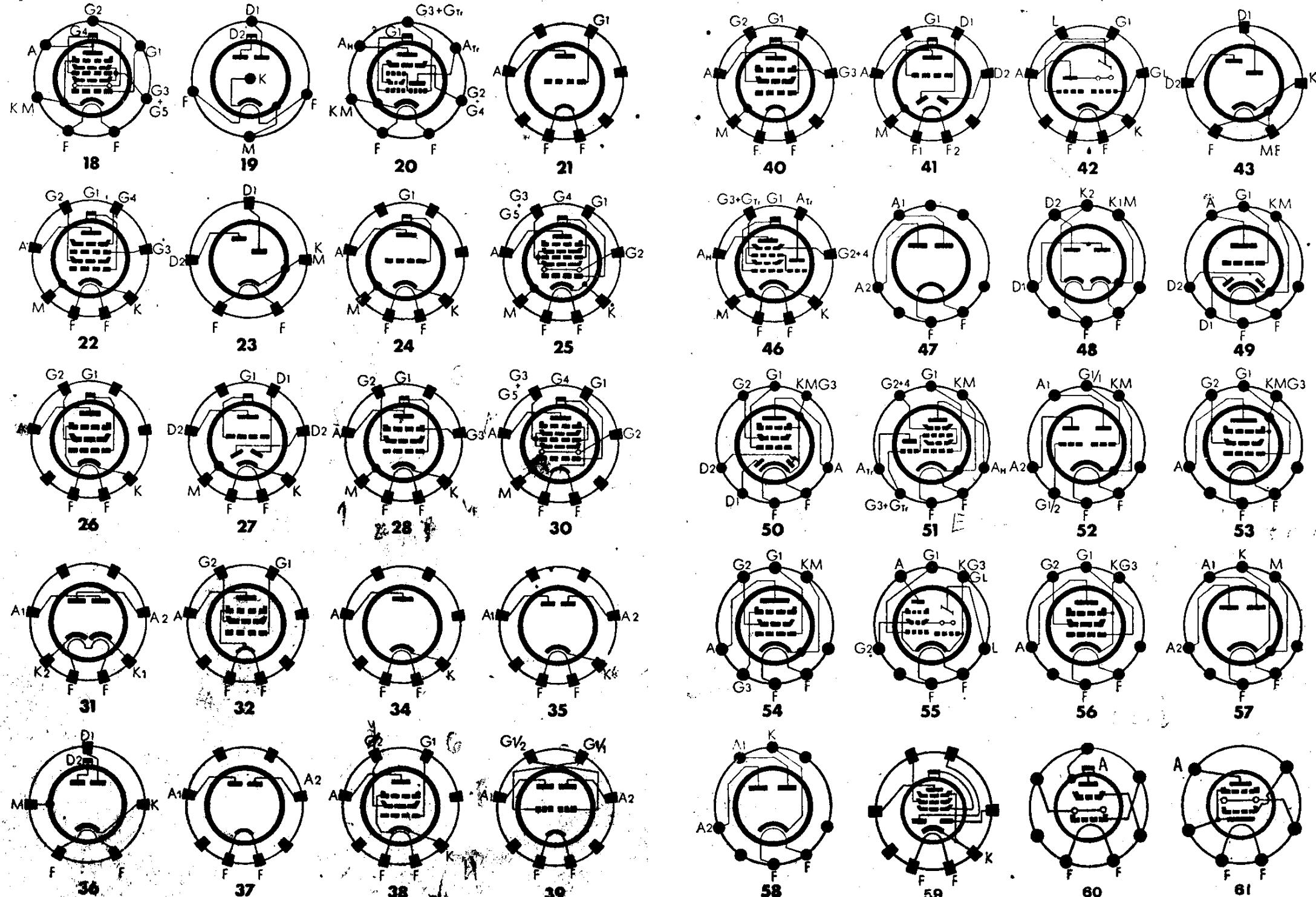







REGULAČNÍ LAMPY

Železny odpor	Urdox	Kombinovaný	Typ	Cena *)	Proud	Regul. rozsah	Zapojení patky
				Kč	Amp	Volt	č.
		●	EU VI	40—	0,200	110—228	I
		●	EU VII	35·70	0,200	50—100	II
		●	EU VIII	40—	0,200	75—150	III
		●	EU IX	40—	0,200	95—190	IV
		●	EU X	35·70	0,200	35—70	V
●		●	EW 1	28·60	0,200	80—240	VI
●		●	EW 2	28·60	0,200	35—105	VI
●	●	●	U 920	17—	0,200		VI
●		●	U 2020	18—	0,200		VI

*) K uvedeným cenám připočítává se 3% obratová daň.

ZAPOJENÍ PATEK REGULAČNÍCH LAMP.

(Při pohledu zespoda.)

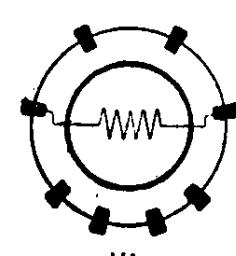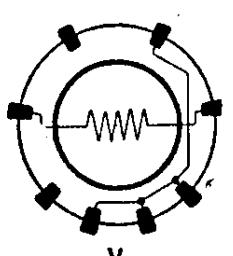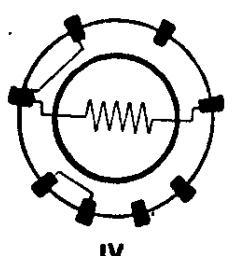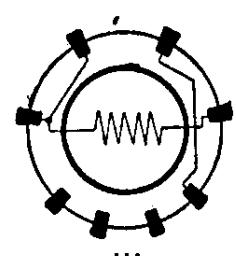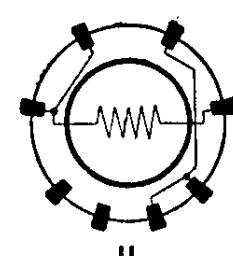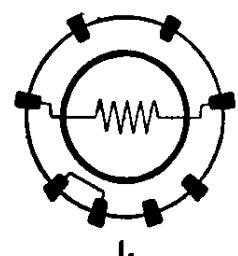**VYSVĚTLIVKY:**

Hodnoty tištěné tučně musí se dodržet; ostatní hodnoty jsou přibližné.

Vzh Žhavící napětí.

Žhavící proud.

Elektronky pro žhavení střídavým proudem (\sim) a pro žhavení bateriové (B) jsou pojednávány na napětí, elektronky pro žhavení stejnosměrným proudem ($=$) na proud. Elektronky, jichž se používá pro žhavení bateriové, resp. střídavým proudem a pro oboje druh proudu (\sim) jsou pojednávány i na napětí i na proud. Jedna z nastavených hodnot je pak směrodatná, druhá přibližná. Přesné dodržení pojednávané hodnoty je nutné. Přezhavování i nedostatečné žhavení je škodlivé a ohrožuje životnost elektronky.

Vp

Provozní napětí je stejnosměrné napětí na koncích odporu: elektronka + užitečný odpor. (R_a resp. R_{g2} (+4)). U elektronek s tlumivkou resp. transformátorem v anodovém okruhu provozní napětí se prakticky shoduje s anodovým napětím.

Va

Anodové napětí je stejnosměrné napětí mezi anodou a katodou.

Vg5

Vg4

Vg3

Vg2

Vg1

Stejnosměrná napětí na mřížkách 5, 4, 3, 2, měřená proti katodě.

Záporné mřížkové předpětí resp. řidící napětí. Mřížkové předpětí získává se obvykle spádem napěti na katodovém odporu. Jen při elektronkách žhavených bateriemi, při nichž odebírá se mřížkové předpětí z mřížkové baterie neb odbočky anodové baterie, je Vg1 směrodatná hodnota pro nastavení pracovního bodu elektronky.

Ja

Anodový proud. Získává se mřížkové předpětí spádem napěti na katodovém odporu, je Vg1 směrodatná hodnota pro nastavení pracovního bodu elektronky.

Jg2 (+4)

Střední hodnoty

Při pentodách je mřížka 2, u hexod je mřížkových proudů mřížky 2 + 4 a u oktodi mřížky 3 + 5 mřížkami stínicimi.

D2

Průnik stínici mřížky D2 = $\Delta V_{g2} : \Delta V_{g1}$ ($Jg2 = \text{konst.}$).

S

Strmost v pracovním bodě, resp. při největším mřížkovém předpěti, určená ze statistické charakteristiky elektronky.

Sc

směšovací strmost, určená mezifrekvenčním proudem v anodovém okruhu, vztázená na vysokofrekvenční vstupní napětí V_p.

VYSVĚTLIVKY:

- D Průnik. $D = \Delta V_{gl} : \Delta V_a$ ($J_a = \text{konst.}$). Z I/D vypočte se u triod zesilovač činitel μ . U pentod, u kterých není D udán, vypočte se μ ze součinu S. R_l. Tento průnik má jen teoretickou cenu, poněvadž udává zesílení napětí při vnějším odporu $R_a = \infty$.
- R_l Vnitřní odporník $R_l = \Delta V_a : \Delta J_a$ ($V_{gl} = \text{konst.}$).
- R_k Katodový odporník k získání negativního předpěti (pro automatické mřížkové předpěti). Vypočte se z rovnice $R_k = V_g : \Sigma J$ (t. j. potřebné mřížkové předpěti děleno součtem všech proudů elektronky).
- V_{gl} Mřížkové střídavé napětí (eff.) jest napětí potřebné k modulaci koncové elektronky, t. j. k dosažení udaného zvukového výkonu.
- R_a Anodový odporník. Jest udán nejužívanější ohmický užitečný odporník v anodovém okruhu elektronky při odpornové vazbě.
- R_{ta} Nejvhodnější vnější odporník (přizpůsobovací) u koncových elektronek, tedy odporník pro střídavý proud.
- $R_{g2} (+4)$ Předražný odporník stínici mřížky. Nové kovové řídící elektronky jsou konstruovány pro „klouzavé napětí stínici mřížky“. Na rozdíl od ostatních řídících elektronek je do okruhu stínici mřížky zařazen jen předražný odporník (nikoliv potenciometr), který při vzniku záporného mřížkového předpěti způsobí vznik stínici mřížky.
- ZV Zesílení napětí. Poměr výstupního střídavého napětí elektronky k vstupnímu střídavému napětí.
- W Mod. zvukový výkon u koncových elektronek, měřený při udaném vnějším odporníku (R_a) a při míře zkreslení K = 5%.
- W_a max. Max. přípustné anodové zatížení vypočte se ze součinu: anodové stejnosměrné napětí (V_a) × anodový stejnosměrný proud (J_a).
- V_p max. Max. přípustné provozní napětí.
- $V_{g2} (+4)$ max. } Max. přípustné zatížení.
- $V_{g3} (+5)$ max. } stínici mřížky. Vypočte se u pentod z $V_{g2} \times J_{g2}$, při hechodách z $V_{g2} + 4 \times J_{g2} + 4$, při oktodiích z $V_{g3} + 5 \times J_{g3} + 5$.
- $V_{g2} (+4)$ max. } Max. přípustná napětí stínicích mřížek.
- $V_{g3} (+5)$ max. }
- R_{g1} (k) max. Max. přípustný mřížkový svodný odporník při automatickém mřížkovém předpěti. Použije-li se poloautomatického nebo pevného mřížkového předpěti, sníží se hodnota pro max. přípustný mřížkový svodný odporník asi o 40%.

ELEKTRONKY TELEFUNKEN

se zárukou a zlatou pečetí

prodávají se jen ve známých modro-červených obalech, uzavřených zlatou pečetí. Na každou elektronku Telefunken máte záruku. Dbejte proto při koupě elektronky Telefunken na nepoškozenou pečet a na správné označení záruky razítkem obchodníkem.



RADIOOTECHNA

Elektronky, uvedené v tomto prospektu, jsou značkové zboží a musí se prodávat jen za stanovené ceny a za stanovených podmínek. Slevy jakékoli druhu odporují dobrým návykům obchodní soutěže a jsou nezákonné. Ceny rozumí se za hotové včetně zálohy dané z obratu a dané ze zdrojů záření. Platí od 1. září 1938 do odvolání.